

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS  
TA'LIM VAZIRLIGI**

**GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI**

**FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI  
FIZIKA KAFEDRASI**

**Radioelektronika asoslari  
fanidan fizika yo'nalishi talabalari uchun  
labaratoriya ishlaridan  
o'quv - uslubiy qo'llanma**

**GULISTON – 2019**

Risboyev.T, Maripov I. “Radioelektronika asoslari” fanidan fizika bo’limi 2-kurs 5140200-fizika yo’nalishida ta’lim olayotgan talabalar uchun laboratoriya ishari bo’yicha o’quv metodik qo’llanma. Qo’llanma “Radioelektronika asoslari” fanining o’quv rejasi asosida ishlab chiqilgan. Guliston – 2019 yil.

Ushbu o’quv uslubiy qo’llanma 5140200- fizika ta’lim yo’nalishida taxsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan. Qo’llanmada Radioelektronika asoslari fanidan 12-ta labaratoriya mashg’ulotlari bajarish bo’yicha tavsiyalar keltirilgan. Xar bir labaratoriya mashg’uloti o’rganilayotgan ishning qisqacha nazariy tahlili kerakli asbob uskunalarining va sxemalarining ishlatilish tartibi, xamda natijalarga ishlov berish usullari bilan ta’minlangan. Xar bir ishga nazorat topshiriqlari va zaruriy adabiyotlar ro’yxati keltirilgan.

Labaratoriya ishlarining qo’llanmasi va uni bajarish yangi keltirilgan laboratoriya jixozlariga asoslanib yozilgan.

### **Taqrizchilar:**

O’zMU elektronika kafedrasи dotsenti:

Rahmonov.G’

GulDU “Fizika” kafedrasи dotsenti:

Elmurodov. R

Ushbu o’quv – metodik qo’llanma Guliston davlat universiteti, o’quv – metodik kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan. ( \_\_\_\_\_, 2019-yil  
\_\_\_\_-sonli bayonnomasi)

## **S O` Z B O SH I**

O'zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»da o'quv jarayonining moddiy texnik va axborot bazasi yetarli emasligi, yuqori malakalni pedagog-kadrlarning yetishmasligi, sifatli o'quv – uslubiy va ilmiy adabiyot hamda didaktik materialarning kamligi, ta'lim tizimi, fan va ishlab chiqarish o'rtaida puxta o'zaro hamkorlik va o'zaro foydali aloqadorlikning yo'qligi kadrlar tayyorlashning mavjud tizimidagi jiddiy kamchiliklar sirasiga kiradi, deb ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ilg'or pedagogik texnologiyalarni yaratish va o'zlashtirish yuzasidan maqsadli innovatsiya loyihalarini shakllantirishni amalga oshirish uchun tajribalar orqali ilmiy tadqiqotlar natijalarini ta'lim – tarbiya jarayoniga o'z vaqtida joriy etish mexanizmini ro'yobga chiqarish, zamonaviy axborot texnologiyalari, komp'yuterlashtirish va komp'yuterlar tarmoqlari negizida ta'lim jarayonini axborot bilan ta'minlashni rivojlantirishi belgilab qo'yilgan.

Bu muammoning yechimini topish, axborot texnologiyalarini ta'lim tizimida qo'llashdek muhim masalani keltirib chiqaradi. Bugungi kunda yangi axborot texnologiyalarini keng ko'lamma joriy etmay turib, ta'lim tizimini takomillashtirib bo'lmaydi.

Shu maqsadda taylorlangan ushbu o'quv qo'llanma umumiy fizika fanining radielektronika asoslari bo'limiga doir laboratoriya ishlarini mustaqil kompyuterda virtual bajarishni o'rganishga qaratilgan

Laboratoriya ishlarini bajarish tartibi, olingan natijalarni hisoblash haqidagi ma'lumotlar ham qo'llanmada o'z aksini topgan bo'lib, fizik doimiylar va kattaliklar jadvallari unga ilova qilingan.

## **K I R I SH**

Tabiat qonunlarini, tabiatda sodir bo`ladigan turli-tuman hodisalarini, garchi ularning tabiatni xilma-xil bo`lsada (mexanika, elektr va atom-fizikasi) bu ko`rilgan hodisalarini fizika fani o`rganadi.

Bu fanni o`rganishning turli uslublari (ma`ruza, amaliy mashg`ulot va laboratoriya ishlari) mavjuddir.

Asosiy o`qitish usullaridan biri bo`lgan laboratoriya mashg`ulotlarida:

- 1.Talabada nazariyaning to`g`rilingiga ishonch hosil qilinadi.
- 2.Talaba turli laboratoriya o`lchov asboblari bilan tanishib, ularning tuzilishini, ishlash jarayonini o`rganadi.
- 3.Bajariladigan laboratoriya ishining mohiyatini bilgan holda shu ishni o`lchov asboblari yordamida bajarishga hamda qanday natija olishni o`rganadi.
- 4.Talabada tajriba o`tkazish ko`nikmasi hosil qilinadi.

Berilgan laboratoriya ishini bajarish asosida talaba fizik jarayon, hodisalar, qonuniyatlar va ularni xarakterlaydigan fizik kattaliklar to`g`risida tasavvurga ega bo`ladi.

## **FIZIK KATTALIKLARNI O`LCHASH VA XATOLIKLARNI HISOBLASH**

Fizika fani bizni o`rab olgan moddiy dunyodagi hodisalar haqidagi ma`lumotlarni tajriba orqali yig`adi. Laboratoriya sharoitida biror hodisaning tabiatini o`rganish maqsadida tajriba o`tkaziladi. Laboratoriya ishlarini bajarish davomida talabalar muayyan fizik hodisalarni o`rganishdan tashqari o`lchov asboblari bilan tanishadilar, hisoblashning ba`zi nazariy tomonlarini (xatoliklarni hisoblash) o`rganadilar va nihoyat formulaga kirgan fizik kattaliklarni tajribada aniqlash uchun o`lchash ishlarini bajaradilar.

O`lhashlar ikki turga bo`linadi - bevosita va bilvosita o`lchash.

1. Bevosita o`lchashda, o`lchanayotgan fizik kattalik to`g`ridan-to`g`ri etalon bilan yoki tegishli birliklarda darajalangan o`lchov asboblari bilan taqqoslanadi. Biror masofa oralig`ini chizg`ich, shtangentsirkul` bilan o`lchash, termometr yordamida haroratni o`lchash, ampermetr yordamida tok kuchini o`lchash bevosita o`lchashga misol bo`ladi

2. Bilvosita o`lchashda aniqlanayotgan fizik kattalik, bevosita o`rganish mumkin bo`lgan kattaliklar orasidagi bog`lanishni ko`rsatuvchi formula orqali ifodalanadi. Masalan, jismning zichligi  $\rho$  ni aniqlash uchun bevosita jismning  $m$  massasi va  $V$  hajmini o`lchab, so`ngra ular orasidagi quyidagi  $\rho = m/V$  bog`lanishdan zichlik hisoblab topiladi.

Fizik kattalikni aniqlash uchun quyidagilarni ketma-ketlik bajarish kerak:

- a) asboblarni o`rnatish va tekshirish;
- b) asboblarning ko`rsatishini kuzatish va yozib olish;
- v) o`lhashlar natijasidan foydalanib, aniqlanishi kerak bo`lgan fizik kattalikni hisoblash;
- g) xatolikni hisoblash.

Har qanday o`lhashlar har doim qandaydir xatolik bilan bajariladi. Bu xatoliklar ikki turga - sistematik va tasodifiy xatoliklarga bo`linadi.

1. Sistematik xatolik hamma vaqt mavjud bo`lgan xatolikdir. Asbobning aniqlik darajasidan va tanlanish usulidan kelib chiqadigan xatoliklar, formulalardagi fizik kattaliklarning jadvalda (zichlik, solishtirma qarshilik va boshqalar) berilgan taqribiy qiymatlarni olganda sistematik xatolikka yo`l quyiladi. Masalan, erkin tushish tezlanishini  $g=9,78 \text{ m/s}^2$ ;  $9,81 \text{ m/s}^2$  yoki sindirish ko`rsatkichini  $n=1,3$  shakllarda olsak, sistematik xatolikka yo`l qo`yiladi. O`lchash uslubining aniqligini oshirib, asbobning ko`rsatishlariga tuzatishlar kiritib, muntazam ravishda ta`sir qiluvchi tashqi faktorlarni hisobga olish bilan bu xatolikni kamaytirish mumkin.

2. Tasodify xatolik har bir o`lchashga ta`siri har xil bo`lgan tasodify sabablarga ko`ra yuz beradigan xatolikdir. Plastinka qalinligini o`lchaganda qalinlikning hamma qismida bir xil bo`lmasligi, o`lchashda asbob shkalasining etarlicha yoritilmaligi, asboblarning stol ustida yaxshi joylashtirilmaligi, sezgi organlarining tabiiy notakomilligi oqibatida tasodify xatoliklarga yo`l qo`yiladi.

Tasodify xatolikni kamaytirish uchun aniqlanayotgan fizik kattalikni bir necha marta o`lchash kerak. Bu xatolik ehtimollik nazariyasining qonunlariga bo`ysinadi. Fizik kattalikni bir marta o`lchaganda olingan natija shu hatolikning xaqiqiy qiymatidan katta bo`lib qolsa, keyingi o`lchashlardan birining natijasi, ehtimol, haqiqiy qiymatdan kichik bo`lib chiqar. Binobarin, fizik kattalikni bir necha marta o`lchash orqali tasodify xatolikni ma`lum darajada kamaytirish mumkin. Chunki haqiqiy qiymatdan bir tomonga chetlanishlar ehtimolligi ikkinchi tomonga chetlanishlar ehtimolligiga tengdir.

Bir necha marta o`lchash natijalarining o`rtacha arifmetik qiymati, o`lchash natijalarining har qaysisidan ko`ra, o`lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga yaqinroq bo`ladi. Masalan:  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ayrim o`lchash natijalari bo`lsin. U holda bu kattalikning o`rtacha arifmetik qiymati, miqdori o`lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga eng yaqin bo`ladi:

$$\langle x \rangle = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Bunda  $n$  - o`lchashlar soni.

Har bir o`lchashning o`rtacha qiymatidan chetlashish farqi absolyut xatolik deyiladi. Bu kattaliklar quyidagicha aniqlanadi:

$$|\langle x \rangle - x_1| = \Delta x_1, |\langle x \rangle - x_2| = \Delta x_2, |\langle x \rangle - x_3| = \Delta x_3, \dots, |\langle x \rangle - x_n| = \Delta x_n,$$

Bu xatoliklarning ishorasi har xil bo`lishi mumkin. SHu sababli xatoliklarning faqat moduli olindi. Ayrim xatoliklar son qiymatlarining (modullarining) o`rtacha arifmetik qiymati o`lchashning o`rtacha absolyut xatoligi deyiladi va quyidagi formuladan topiladi:

$$\langle \Delta x \rangle = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \dots + \Delta x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta x_i \quad (2)$$

bunda  $\frac{\Delta x_1}{\langle x \rangle}, \frac{\Delta x_2}{\langle x \rangle}, \frac{\Delta x_3}{\langle x \rangle}, \dots, \frac{\Delta x_n}{\langle x \rangle}$  nisbatlar ayrim o`lchashlarining nisbiy xatoligi bo`ladi.

O`rtacha absolyut xatolik  $\langle \Delta x \rangle$  ning o`lchanayotgan kattalikning o`rtacha arifmetik qiymati  $\langle x \rangle$  ga nisbati o`lchashning nisbiy xatoligi bo`ladi va quyidagicha belgilanadi:

$$E = \frac{\langle \Delta x \rangle}{\langle x \rangle} \quad (3)$$

Nisbiy xatoliklar odatda, foizlarda o`lchanadi:

$$E = \frac{\langle \Delta x \rangle}{\langle x \rangle} \cdot 100\% \quad (4)$$

Tabiiyki, fizik kattalikning haqiqiy qiymati topilgan o`rtacha qiymatdan  $\pm \Delta x$  ga far q qiladi, ya`ni

$$x_{xak} = \langle x \rangle \pm \langle \Delta x \rangle \quad (5)$$

Faraz qilaylik, bilvosita o`lchanadigan kattalik bevosita o`lchanadigan  $x, u$  va  $z$  lar orqali quyidagicha ifodalansin:

$$N = f(x, y, z)$$

Bilvosita o`lchash natijasida yo`l qo`yilgan o`rtacha absolyut va nisbiy xatoliklarni hisoblash uchun quyidagicha ish ko`riladi:  $x, y, z$ -larni o`zgaruvchan kattaliklar deb, yuqoridagi funktsiyadan differentsial olamiz:

$$dN = \frac{\partial N}{\partial x} dx + \frac{\partial N}{\partial y} dy + \frac{\partial N}{\partial z} dz \quad (6)$$

so`ngra  $d$ - differentsial belgilari  $\Delta$ - orttirma belgilariga almashtirib, hamma hadlari musbat ishorada olinadi. Natijada o`rtacha absolyut xatolikni hisoblashga imkon beruvchi quyidagi formula hosil bo`ladi:

$$\Delta N = \frac{\partial N}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial N}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial N}{\partial z} \Delta z \quad (7)$$

bunda  $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$  lar  $x, y, z$  kattaliklarni o`lchashdagi absolyut xatoliklar. O`rtacha nisbiy xatoliklar yuqorida ko`rsatilgan singari quyidagi ifodadan hisoblanadi:

$$E = \frac{\langle \Delta N \rangle}{\langle N \rangle} \quad (8)$$

## Labaratoriya ishi №1

### Mavzu: Yorug'lik diodlarining volt-amper xarakteristikasi

#### Tajriba maqsadi

Turli rangdagi yorug'lik diodlarida I tok kuchining U kuchlanishga bog'liqligini o'rghanish.

**Kerakli asbob uskunalar:** A4 o'lchamli DIN uyali rastrli panel, Rezistor 100 Om, 2 Vt, LED-diod, yashil, LED- diod, sariq, LED- diod, qizil, LED- diod, infraqizil, Ta'minlash manbai 0...12 V/ 3A, Multimetr LDanalog 20, Kabellar jufti 50 sm, qizil/ko'k, Ulash kabeli 100 sm qizil

#### Nazariy qism:

**Optoelektronika** – elektronikaning bir bo'limi bo'lib, axborotni qabul qilish, uzatish va qayta ishlash jarayonlari yorug'lik signallarini elektr signallarga aylantirish va aksinchaga asoslangan qurilmlarni nazariyasi va amaliyotini o'rghanadi. Optoelektronika elementlari bo'lib fotodiod va yorug'lik diodi hisoblanadilar.


**Fotodiod** deb bitta  $r-n$  o'tishga ega bo'lgan foto-elektr asbobga aytildi. Fotodiod tashqi kuchlanish manbaili (fotodiodli rejim), hamda tashqi kuchlanish manbaisiz sxemalarga ulanishi mumkin. Tashqi kuchlanish manbai shunday ulanadiki,  $r-n$  o'tish teskari siljigan bo'lsin. Yorug'lik tushurilmaganda diod orqali juda kichik "qorong'ulik" ekstraksiya toki  $I_0$  oqib o'tadi va u berilayotgan kuchlanishga bog'liq bo'lmaydi.  $n$ -baza sohasiga ta'qiqlangan zona kengligidan ancha katta bo'lgan  $h\nu$  energiyali fotonlardan tashkil topgan yorug'lik tushurilganda, elektron–kovak juftliklar generatsiyalanadi. Agar juftliklar o'tishdan diffuziya uzunligidan oshmaydigan oraliqda hosil bo'lsalar, yorug'lik ta'sirida generatsiyalangan kovaklar o'tishning elektr maydoni ta'sirida ekstraksiyalanadilar va teskari tok uning "qorong'ulik" qiymatiga nisbatan ortadi. Yorug'lik oqimi  $F$  qancha intensiv bo'lsa, diod teskari toki  $I_F$  qiymati shuncha katta bo'ladi.

1 – rasmda turli yorug'lik oqimi qiymatlaridagi fotodiod VAXsi keltirilgan. Yorug'likning keng nurlanish chegaralarida fototok yorug'lik oqimiga deyarli chiziqli bog'liq bo'ladi.

Proporsionallik koeffisienti  $K_\phi = \frac{dI\Phi}{d\Phi}$  bir necha mA/mm ni tashkil etadi va **fotodiod sezgirligi** deb ataladi. Fotodiod turli o'lhash qurilmalarida yorug'lik oqimini qabul qilgich, hamda optik – tolali aloqa liniyalarida qo'llaniladi.

Fotodiod rejimidan tashqari fotodiodning ventil (fotovoltaik) rejimi keng qo'llaniladi. Bu rejimda fotodiod tashqi kuchlanish manbaiga ulanmasdan ishlaydi va quyosh energiyasini bevosita elektr signalga aylantirishga xizmat

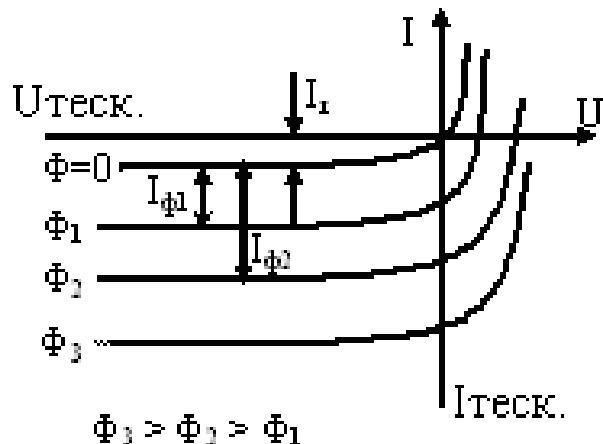qiladi. Diod ventil rejimida nurlatilganda uning chiqishlarida ventil kuchlanish yuzaga keladi. Fotodiod bu holatda ***quyoshli aylantirgich*** deb ataladi. Bir biri bilan elektr jihatdan bog‘langan aylantirgich va batareyalar kosmik apparatlar va yer usti qurilmalaridagi REAlarni ta’minlash uchun elektr energiya manbai sifatida qo‘llanilishi mumkin.



1 – rasm. Fotodiodning VAX.

***Yorug‘lik diodi*** – bu elektr energiyasini nokogerent yorug‘lik nuriga aylantiradigan, bitta p-n o‘tishga ega bo‘lgan yarim o‘tkazgichli asbob. Yorug‘lik nuri elektron – kovak juftlarining rekombinatsiyasi natijasida yuzaga keladi. Rekombinatsiya, p-n o‘tish to‘g‘ri ulanganda kuzatiladi. Rekombinatsiya doim ham nurlatuvchi bo‘lavermaydi va to‘g‘ri zonali yarim o‘tkazgichlarda, jumladan galliy arsenidida sodir bo‘ladi. Bunday yarim o‘tkazgichlar spesifik xona diagrammasiga ega bo‘ladilar.


Nurlanayotgan yorug‘lik to‘lqin uzunligi  $\lambda$  kvant energiyasi bilan aniqlanadi. U esa nurlanuvchi rekombinatsiyada yarim o‘tkazgichning ta’qiqlangan zona kengligiga deyarli teng bo‘ladi. Galliy arsenididan tayyorlangan yorug‘lik diodlari uchun  $\lambda = 0,9\text{--}1,4 \text{ mkm}$ . Qizil, sariq va yashil rang nurlatuvchi diodlar galliy fosfati, siyoxrang nurlatuvchi diodlar esa-kremniy karbidi asosida yasaladilar va x.z.

Yorug‘lik diodining energetik xarakteristikasi bo‘lib ***kvant chiqishi*** (effektivligi) hisoblanadi. U zanjir bo‘ylab o‘tayotgan har bir elektronga yorug‘lik diodi chiqishida qancha yorug‘lik kvanti mos kelishini ko‘rsatadi. Zamonaviy yorug‘lik diodlari uchun kvant chiqishi 0,01-0,04 ni, ikki va uch yarim o‘tkazgichli birikmalardan yasalgan geteroo‘tishli yorug‘lik diodlarida esa ancha katta (0,3 gacha) bo‘ladi. Lekin doim birdan kichik bo‘ladi. Volt – amper xarakteristikasi oddiy diodniki kabi eksponensial bog‘liqlik bilan ifodalanadi. Yorug‘lik diodi  $10^{-7}\text{--}10^{-9} \text{ s}$  da qayta ulanadi, ya’ni yuqori tezlikda ishlovchi yorug‘lik manbai hisoblanadi.

Yorug'lik diodlari optik aloqa liniyalari, indikator qurilmalar, optoparalar va x.z.larda qo'llaniladi.

Optoelektron juftlik, yoki optopara, konstruktiv jihatdan optik muhitda bog'langan yorug'lik nurlatuvchi va foto qabul qilgichdan tashkil topgan. Yorug'lik nurlatuvchi va foto qabul qilgich orasidagi to'g'ri optik aloqa barcha turdag'i elektr aloqalarni bartaraf etadi.

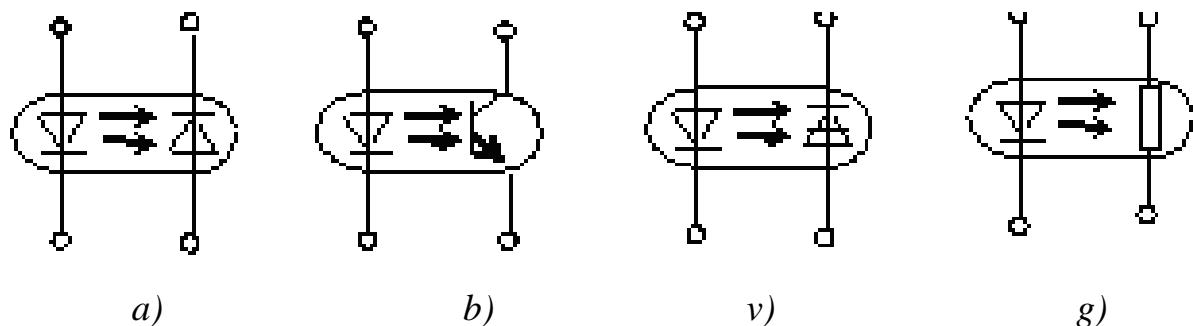**Optronlar.** Kirish elektr signali ta'sirida yorug'lik diodi yorug'lik nurlatadi, foto qabul qilgich (fotodiod, fotorezistor va x.z.) esa yorug'lik ta'sirida tok generatsiyalaydi.




2-rasm. Fotodiodlar.

2-rasmda yorug'lik diodi va fotodiod (*a*), fototranzistor (*b*), fototiristor (*v*), fotorezistor (*g*) dan tashkil topgan optoparalar keltirilgan. Optoparalar raqamli va impuls qurilmalar, analog signallarni uzatish qurilmalari, yuqori voltli manbalarni kontaktsiz boshqarish avtomatik tizimlari va boshqalarda ajratuvchi element sifatida qo'llaniladi.

Butun zamonaviy elektronika yarim o'tkazgichli elementlarga asoslangan. Yarim o'tkazgichli diodlar bunday asboblarining eng soddasidir. Ular bir kristallda yonma-yon joylashgan n- va p- tipli o'tkazuvchanlikli sohalardan (p-n o'tishdan) iboratdir. O'tkazuvchanlik tipi har xil bo'lган sohalar tutashgan sohada zaryad tashuvchilarining bir birlarini tutib qolishi (neytrallashi) kuzatiladi va "zaryad tashuvchilarga kambag'allashgan" soha deb ataluvchi soha paydo bo'ladi. Bu sohadan ma'lum yo'nalishdagi maydon ta'sirida elektronlar yoki kovaklar chiqib ketganida soha kengligi ortadi. Bunday maydon yo'nalishi "teskari maydon" yo'nalishi deyiladi. Agar maydon yo'nalishini "to'g'ri maydon" deb ataluvchi teskari tomonga o'zgartirsak zaryad tashuvchilarining kambag'allashgan sohaga harakati boshlanadi va p-n o'tish or'qali elektr toki o'ta boshlaydi. Mazkur tajribada infraqizil, qizil, sariq va yashil yo'rug'lik diodlarining o'ziga xosliklari solishtirib ko'rildi.

Ishni bajarish tartibi:

## Tajriba qurilmasi

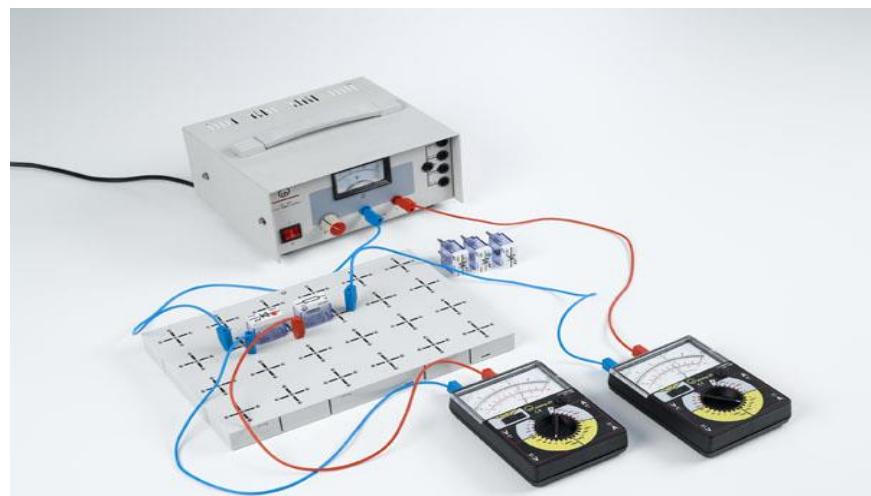

### Tajribani o'tkazish tartibi


Rasmda ko'rsatilgan qurilmani yig'ing. Yashil yo'rug'lik diodini musbat qutbdan manfiy qutb tomon yo'nalishda (tok yo'nalishi bo'yicha), dioddagi uchburchak ko'rsatkich yo'nalishi bo'yicha o'rnating. Multimetrning ulanish qutblariga va o'lchash chegarasiga e'tibor qiling.

- U kuchlanishni 0 V dan o'shirib borib, tok kuchini kuzating. Diod orqali o'tuvchi tok 30 mA dan ozshmasligi kerak.
- U kuchlanish va I tok kuchining turli qiymatlari bilan jadvalning birinchi ikkita ustunini to'ldiring.
- Tajribani qolgan boshqa rangdagi yo'rug'lik diodlari bilan ham takrorlang va jadvalning qo'lgan ustunlarini ham to'ldiring.
- O'lchash namunalari

Jadval: Yo'rug'lik diodlarining volt-amper tavsifnomasi uchun kuchlanish va tok kuchi qiymatlari

Yashil 578 57		Sariq 578 47		Qizil 578 48		Infaqizil 578 49	
$U, V$	$I, A$	$U, V$	$I, A$	$U, V$	$I, A$	$U, V$	$I, mA$
0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
1.0	0	1.0	0	1.0	0	1.0	0
1.5	0	1.5	0	1.40	0.5	1.03	0.5
1.84	0.5	1.75	0.5	1.56	5	1.10	5
2.12	5	1.88	5	1.60	10	1.13	10
2.30	10	1.97	10	1.61	15	1.15	15
2.43	15	2.03	15	1.63	20	1.16	20
2.57	20	2.10	20	1.64	25	1.18	25
2.67	25	2.17	25	1.66	30	1.19	30
2.78	30	2.22	30				

## Natijalar va ularning tahlili

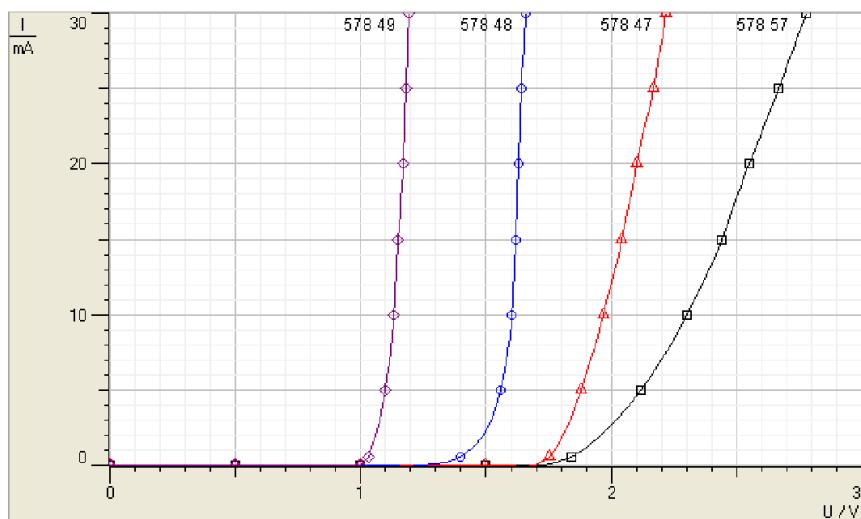

Yo'rug'lik diodlari ham oddiy diodlar kabi ishlaydi. Nurlanish boshlanadigan bo'sag'a kuchlanishi nurlantiradigan yo'rug'lik rangiga bog'liq bo'ladi. To'lqin uzunligi kichik ya'ni chastotasi kattaroq yo'rug'lik chiqaruvchi yo'rug'lik diodlarining bo'sag'a kuchlanishi kattaroq bo'ladi.

### Eslatma

Hozirgi kunda foydalanilayotgan yo'rug'lik diodlarining nurlantiruvchi yo'rug'ligi to'lqin uzunligi bo'sag'a kuchlanishiga taqribangina bog'liq. Nazariy jihatdan bo'sag'a kuchlanishi va nurlanayotgan yo'ruglik to'lqin uzunligi o'zaro quyidagicha bo'gлиq:

$$e \cdot U_S = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

(bu yerda  $e$ -elektron zaryadi,  $s$ -yorug'lik tezligi,  $h$ -Plank doimiysi). Bu bog'liqlik faqat eski, avvalroq, dastlab ishlab chiqarila boshlangan yo'rug'lik diodlari uchun o'rinnlidir.

Zamonaviy yo'rug'lik diodlarida esa diod samaradorligini oshrish uchun bir qancha yangiliklardan foydalaniladi. Zamonaviy diodlarda fotonlar chuqurroq sathlardan chiqadi va shuning uchun chiqayotgan yorug'ilkining to'lqin uzunligi nazariy hisoblanganidan kichiqroq bo'ladi.

Seriya raqami No.	Rangi	Bo'sag'a kuchlnishi
578 57	Yashil (taqriban 500...580 nm)	2.1
578 47	Sariq (taqriban 590 nm)	1.9
578 48	Qizil (taqriban 600-800 nm)	1.8
578 49	Infraqizil (> 800 nm)	1.1

### SAVOL VA TOPSHIRIQLAR

- 1.Qanday emissiya fotoelektron emissiya deyiladi.?
2. Qanday fotoefekt turlarini bilasiz.?
3. Fotodiodning tuzilishi va ishslash prinsipi nimalardan iborat?
4. Fotodiodni asosiy xarakteristikalarini ko'rsating.?

## Labaratoriya ishi №2

### Mavzu :Tranzistorlarning diod xarakteristikasini o'rganish

#### Tajriba maqsadi

n-p-n- va p-n-p tipli bipolyar tarnzistorlarning tok o'tkazish  
Tavsifnomalarini tadqiq qilish.

**Kerakli asbob uskunalar** Bipolyar *npn* tranzistor BD 137, Bipolyar *pnp* tranzistor BD 138, Rastrli panel DIN A4, Rezistor 1 kOm, 2 W, Ta'minlash manbai 0.. .12 V 3 A, Multimetr LDanalog 20, Juftli kabel 50 sm, qizil va ko'k

#### Nazariy qism:

**Bipolyar tranzistor fizik parametrlari.** Tok bo'yicha  $\alpha$  va  $\beta$  koeffisientlar statik parametrlar hisoblanadi, chunki ular o'zgarmas toklar nisbatini ifodalaydilar. Ulardan tashqari tok o'zgarishlari nisbati bilan ifodalanidigan differentsial kuchaytirish koeffisientlari ham keng qo'llaniladi. Cstatik va differentsial  $\alpha$  kuchaytirish koeffisientlari bir biridan farq qiladilar, shu sababli talab qilingan hollarda ular ajratiladi. Tok bo'yicha kuchaytirish koeffisientining kollektordagi kuchlanishga bog'liqligi Erli effekti bilan tushuntiriladi.

UE sxemasi uchun tok bo'yicha differentsial kuchaytirish koeffisienti  $\beta = \frac{dI_K}{dI_E}$  temperaturaga bog'liq bo'lib baza sohasidagi asosiy bo'lмаган зaryad tashuvchilarning yashash vaqtiga bog'liqligi bilan tushuntiriladi. Temperatura ortishi bilan rekombinatsiya jarayonlari sekinlashishi sababli, odatda tranzistorning tok bo'yicha kuchaytirish koeffisientining ortishi kuzatiladi.

Tranzistor xarakteristikalarining temperaturaviy barqaror emasligi asosiy kamchilik hisoblanadi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan tok bo'yicha uzatish koeffisientidan tashqari, fizik parametrlarga o'tishlarning differentsial qarshiliklari, sohalarning hajmiy qarshiliklari, kuchlanish bo'yicha teskari aloqa koeffisientlari va o'tish hajmlari kiradi.

Tranzistorning emitter va kollektor o'tishlari o'zining differentsial qarshiliklari bilan ifodalanadilar. Emitter o'tish to'g'ri yo'nalishda siljiganligi sababli, uning differentsial qarshiligi  $r_E$  ni (6) ifodani qo'llab aniqlash mumkin:

$$r_E = \frac{dU_{\partial E}}{dI_E} = \frac{\varphi_T}{I_E}, \quad (6).$$

bu yerda  $I_E$  – tokning doimiy tashkil etuvchisi. U kichik qiymatga ega (tok 1 mA bo‘lganda  $r_E=20-30$  Om ni tashkil etadi) bo‘lib, tok ortishi bilan kamayadi va temperatura ortishi bilan ortadi.

Tranzistorning kollektor o‘tishi teskari yo‘nalishda siljiganligi sababli,  $I_K$  toki  $U_{KB}$  kuchlanishiga kuchsiz bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli kollektor o‘tishning differensial qarshiligi  $r_K = \frac{dU_{KB}}{dI_K} = 1$  Mom bo‘ladi.  $r_K$  qarshiligi asosan Erli effekti bilan tushuntiriladi va odatda u ishchi toklarning ortishi bilan kamayadi.

Baza qarshiligi  $r_B$  bir necha yuz Omni tashkil etadi. Yetarlicha katta baza tokida baza qarshiligidagi kuchlanish pasayishi baza va emittter tashqi chiqishlari kuchlanishiga nisbatan emitter o‘tishdagi kuchlanishni kamaytiradi.

Kichik quvvatli tranzistorlar uchun kollektor qarshiligi o‘nlab Om, katta quvvatliliklariniki esa birlik Omlarni tashkil etadi.

Emittter soha qarshiligi yuqori kiritmalar konsentratsiyasi sababli baza qarshiligiga nisbatan juda kichik.

UB sxemadagi kuchlanish bo‘yicha teskari aloqa koeffisienti ( $I_E = const$  bo‘lganida)  $\mu_{yB} = \frac{d|U_{EB}|}{dU_{KB}}$  kabi aniqlanadi, UE sxemasida esa ( $I_B = const$  bo‘lganida)  $\mu_{yE} = \frac{d|U_{BE}|}{dU_{KE}}$  orqali aniqlanadi. Koeffisientlar absolyut qiymatlariga ko‘ra deyarli bir – xil bo‘ladilar va konsentratsiya va tranzistorlarning tayyorlanish texnologiyasiga ko‘ra  $\mu_{yE} = 10^{-2} - 10^{-4}$  ni tashkil etadilar.

Bipolyar tranzistorlarning xususiy xossalari asosiy bo‘lmagan zaryad tashuvchilarning baza orqali uchib o‘tish vaqtini va o‘tishlarning to‘sinqig‘imlarining qayta zaryadlanish vaqtini bilan aniqlanadilar. Bu ta’sirlarning nisbiy ahamiyati tranzistor konstruksiyasi va ish rejimiga, hamda tashqi zanjir qarshiliklariga bog‘liq bo‘ladi.

Juda kichik kirish signallari va aktiv ish rejimi uchun bipolyar tranzistorni chiziqli to‘rtqutblik ko‘rinishida ifodalash mumkin va bu to‘rtqutblikni biror parametrlar tizimi bilan belgilash mumkin. Bu parametrlarni ***h-parametrlar*** deb atash qabul qilingan. Ularga quyidagilar kiradi:  $h_{11}$  – chiqishda qisqa tutashuv bo‘lgan vaqtdagi tranzistorning kirish qarshiligi;  $h_{12}$  – uzilgan kirish holatidagi kuchlanish bo‘yicha teskari aloqa koeffisienti;  $h_{21}$  – chiqishda qisqa tutashuv bo‘lgan vaqtdagi tok bo‘yicha kuchaytirish (uzatish) koeffisienti;  $h_{22}$  – uzilgan kirish holatidagi tranzistorning chiqish o‘tkazuvchanligi. Barcha  $h$  – parametrlar oson va bevosita o‘lchanadi.

Elektronika bo‘yicha avvalgi adabiyotlarda kichik signalli parametrlarning chastotaviy bog‘liqliklariga juda katta e’tibor qaratilgan. Hozirgi vaqtida 10 GGs gacha bo‘lgan chastotalarda normal ishni ta’minlaydigan tranzistorlar ishlab chiqarilmoqda. Bunday xollarda talab qilinayotgan chastota xarakteristikalarini olish uchun ma’lumotnomadan kerakli tranzistor turini tanlash kerak.

Agar  $U_{ZI} = 0$  bo‘lganda  $U_{SI}$  kuchlanish o‘rnatilsa, u holda kanal orqali elektronlar hisobiga tok oqib o‘tadi. Zatvorga istokka nisbatan manfiy kuchlanish berilsa, kanalda ko‘ndalang elektr maydon yuzaga keladi va uning ta’sirida kanaldan elektronlar itarib chiqariladilar. Kanal elektronlar bilan kambag‘allashib boradi, uning qarshiligi ortadi va stok toki kamayadi. Zatvordagi manfiy kulchlanish qancha katta bo‘lsa, bu tok shuncha kichik bo‘ladi. Tranzistorning bunday rejimi **kambag‘allashish rejimi** deb ataladi.




4 –rasmda  $n$  – turdagи kanali qurilgan MDYa tranzistor tuzilmasи (*a*) va uning shartli belgisi (*b*) keltirilgan.

Agar zatvorga musbat kuchlanish ta’sir ettirilsa, hosil bo‘lgan elektr maydoni ta’sirida, istok va stok, hamda kristalldan kanalga elektronlar kela boshlaydilar, kanalning o‘tkazuvchanligi va shu bilan birga stok toki ortib boradi. Bu rejim **boyish rejimi** deb ataladi.


Ko‘rib o‘tilgan jarayonlar 5 *a* – rasmda keltirilgan statik stok – zatvor xarakteristikada:  $U_{SI}=const$  bo‘lgandagi  $I_S=f(U_{ZI})$  bilan ifoda-langan.

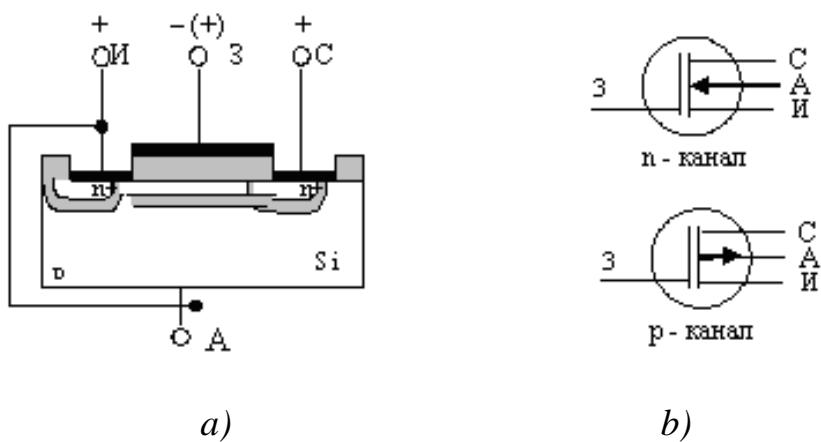$U_{ЗИ}>0$  bo‘lganda tranzistor boyish rejimida,  $U_{ЗИ}<0$  bo‘lganda esa kambag‘allashish rejimida ishlaydi.



4 – rasm.

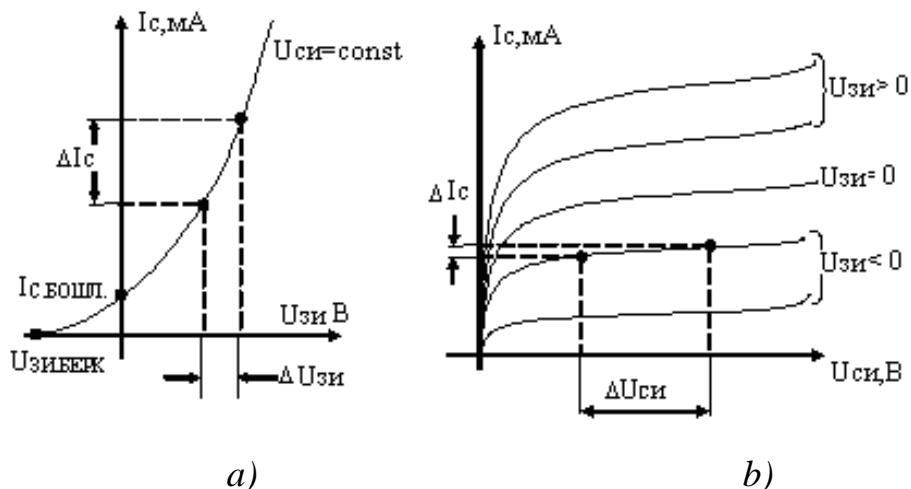Boyish rejimida stok xarakteristikalari  $U_{ZI} = 0$  da olingan boshlang‘ich xarakteristikadan - yuqorida, kambag‘allashish rejimida esa – pastda joylashadi (5 b- rasm).



5 – rasm.

$S$ ,  $R_i$  va  $\mu$  statik differensial parametrlar xuddi  $p-n$  –o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorlardagi (4), (5) va (6) ifodalardan mos ravishda aniqlanadi.

Xarakteristika tikligi va ichki qarshilik barcha turdagи maydoniy tranzistorlardagi kabi qiymatlarga ega bo‘ladi. Kirish qarshiligi va elektrodlararo sig‘imlarga kelsak, MDYa – tranzistorlar  $p-n$  o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorlardagiga nisbatan yaxshi ko‘rsatkichlarga ega.  $R_{ZI}$  kirish qarshiligi bir necha darajaga yuqori bo‘lib  $10^{12}-10^{15}$  Om ni tashkil etadi. Elektrodlararo sig‘imlar qiymati  $S_{ZI}$ ,  $S_{SI}$  lar uchun -10 pF dan,  $S_{ZS}$  uchun -2 pF dan ortmaydi. Bu ko‘rsatkichlar tranzistor inersiyasini belgilaydilar.

Analog integral mikrosxemalar elementar negiz bosqichlar asosida yasaladilar. Negiz bosqichlarga UE sxemada ulangan bipolyar tranzistorlar hamda UI sxemada ulangan maydoniy tranzistorlardan yasalgan bir bosqichli kuchaytirgichlar kiradi. Negiz bosqichlar bir vaqtning o‘zida tok yoki kuchlanish, hamda tok va kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish bilan quvvatni kuchaytiradilar.

#### Tajribani o’tkazish tartibi

- 1-rasmda keltirilgan zanjirni yig’ing.
- BD 137 n-p-n-tranzistorni panelga o’rnating.
- Baza-emitter BE-tavsifnomalari: Ta’minalash manbai musbat qutbini bazaga va manfiy qutbini tranzistor emitteriga ulang. Multimetr qutblari mos va to’gri ulangani, o’lchash chegarasi to’g’ri tanlanganiga e’tibor qiling.
- Sekin asta ta’minalash kuchlanishini noldan tok kuchi  $I=5$  mA gacha ko’tarib boring va shu ondagи kuchlanishni yozib oling. Bunda kuchlanish 2 V dan oshib ketmaslik zarur.
- Kuchlanish vat ok kuchi qiymatlarini 1-jadvalga kiritting.
- Ta’minalash kuchlanishi qutblarini o’zgartiring va tajribani takrorlang hamda

olingan natijalarni 1-jadvalga kriting.

- Baza-kollektor BK tavsifnomasi: ta'minlash manbaining musbat qutbini bazaga va manfiy qutbini kollektorga ulang. Multimetr qutblari mos va to'gri ulangani, o'lchash chegarasi to'g'ri tanlanganiga e'tibor qiling. Yuqorida o'tkazilgan tajribani takrorlang hamda olingan natijalarni 2-jadvalga kriting.

Kollektor-emitter KE-tavsifnomalari. Endi ta'minlash manbai musbat qutbini kollektorga 100 Om li qarshilik bilan ulang, va manfiyq qutbini tranzistor emitteriga ulang.

- Yuqorida o'tkazilgan tajribani takrorlang hamda olingan natijalarni 3-jadvalga kriting.
- Barcha o'tkazilgan tajribalarni BD 138 p-n-p tranzistor bilan ham bajaring. Olingan natijalarni 4, 5 va 6 jaadvallarga kriting.
- O'lchash namunalari

### **Tranzistor NPN, BD 137**

- 1-jadval: baza-emitter o'tish.

Baza B	Emitter E	Tok	$U_{BE}$	$I_B$
			V	mA
+	-	Bor	0,7	5
-	+	yo'q	2	0

- 2-jadval: baza-kollektor o'tish.

Baza B	Kollektor C	Tok	$U$	$I_B$
			V	mA
+	-	Bor	0,7	5
-	+	yo'q	2	0


- 3-jadval. Kollektor-emitter o'tish.

Kollektor C	Emitter E	Tok	$U_{KE}$	$I_C$
			V	mA
+	-	yo'q	2	0
-	+	yo'q	2	0


### **Natijalar tahlili**

- Tranzistorning baza-kollektor va baza-emitter o'tishlari diodlar kabi ishlaydi va ular ishlashi o'xshashdir. Bu holat 2-rasmda n-p-n va p-n-p tranzistorlar uchun ko'rsatilgan.

- :

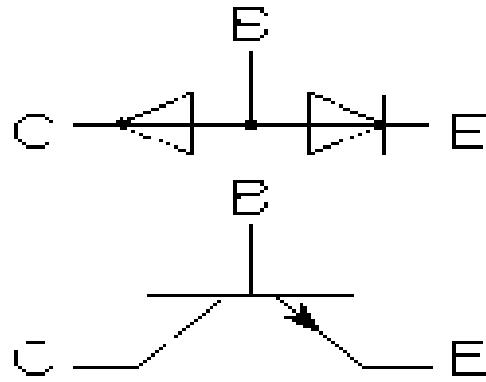

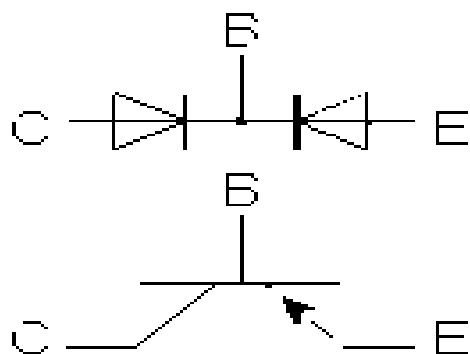- Ahar n-p-n tranzistor bazasiga musbat qutb ulansa ikkala baza-kollektor va baza-emitter o'tishlar ham tok o'tkazadi.



Agar p-n-p tranzistor bazasiga manfiy ta'minlash qutbi ulansa ikkala baza-kollektor va baza-emitter o'tishlar ham tok o'tkazadi

### **PNP-Tranzistor BD 138**

- 4-jadval: Baza-emitter o'tish.

Baza B	Emitter E	Tok	$U_{BE}$	$I_B$
			V	mA
+	-	yo'q	2	0
-	+	Bor	0,7	5

- 5-jadval: Baza-kollektor o'tish.

Baza B	Kollektor C	Tok	$U_{BC}$	$I_B$
			V	mA
+	-	yo'q	2	0
-	+	Bor	0,7	5

- 6-jadval: Kollektor-emitter o'tish.

Kollektor C	Emitter E	Tok	<i>U</i>	<i>I<sub>c</sub></i>
			V	mA
+	-	yo'q	2	0
-	+	yo'q	2	0

Sinov savollari :

1. Tranzistor deb nimaga aytiladi
2. Baza deb nimaga aytiladi
3. Kollektr o'tish va emitter o'tishlarni tushuntiring
4. Tranzistorni VAX ga nimalar kiradi

## Labaratoriya ishi №3

### Mavzu:Tranzistorli kalit

#### Tajriba maqsadi

- Tranzistorni elektron kalit sifatida ishlashiti o'rganish.
- Kuchlanish bo'lgichlar yordamida kalit ishchi nuqtasini o'mnattish.
- O'zgaruvchan qarshiliklar (LDR va PTC) yordamida kalitnig ochilish nuqtasini o'mnatiш

**Kerakli asbob-uskunakar:** Rastrli panel DIN A4 , Tranzistor BD 137, NPN, , Bir qutbli qayta ulagich , E 10 lampa patroni, 10 ta lampalar majmui, 12 V/3 W, Rezistor 1kOm, 1.4 W, 5 %, O'zgaruvchan qarshilik 10 kOm, 1 W, Fotorezistor LDR 05, Termorezistor 30 Q, 1 Qizdirish elementi, 100 Q, 2 W,10 ta qisqa ulash simlari, Ta'minlash manbai DC 0...+/- 15 V, Multimetr LDanalog , Juft kabel, 50 sm, qizil va ko'k.

**Nazariy qism:** BT da yasalgan sodda kalit sxemasi 1 – rasmda keltirilgan. Yuklama qarshiligi  $R_K$  emitteri umumi shinaga ulangan tranzistorning kollektor zanjiriga ulangan. Kalit ikkita turg'un holatga ega bo'lishi kerak: ochiq va berk.

Ochiq kalit holatiga tranzistorning to'yinish yoki aktiv ish rejimi, berk holatga esa - berkilish rejimi mos keladi.

Agar tranzistor bazasiga manfiy kuchlanish berilsa ( $U_{KIR} < 0V$ ), u holda emitter va kollektor o'tishlar teskari yo'nalishda ulangan bo'ladi, ya'ni berk holatda bo'ladi. Bu vaqtda tranzistor kollektor tokining berkilish rejimida ishlaydi va kalit uzilgan holatda bo'ladi. Berkilish rejimida tranzistor toklari mos ravishda

$$I_\beta \approx 0, I_K = I_{K0}, I_E = -I_{K0} \quad (1)$$


Natijada tranzistor kollektoridagi kuchlanish

$$U_K = U_{QHK} = E_M - I_{K0} \cdot R_K \approx E_M, \text{ (mantiqiy bir } U^I \text{)} \quad (2),$$

bo'lib, yuklamaning manbadan uzilgan holatiga mos keladi (kalit uzilgan).

Baza zanjirida  $R_B$  rezistor mavjud bo'lganda tranzistor baza kuchlanishi
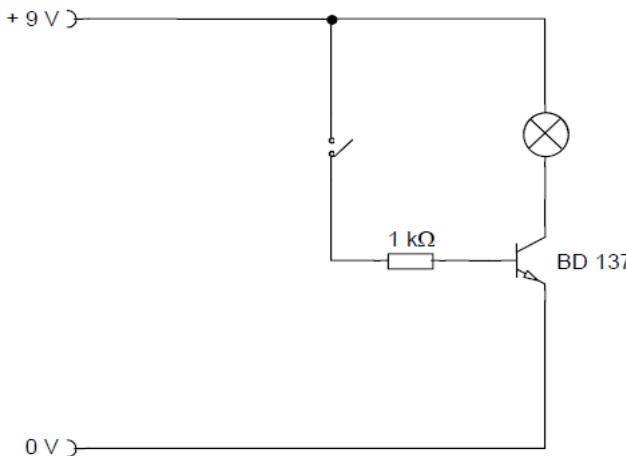
$$U_E = U_{E\beta} = -U_{KHP} + I_{K0} \cdot R_E \quad (3)$$



1 – rasm.

Zanjir chizmasi 1-rasmda kletirilgan.

- Ta'minlash manbaini ulang va kuchlanishni 9 V qilib o'rnating.
- Zanjirga cho'g'lanma lampa o'rnating va uni kuzating.
- $I_B$  baza hamda  $I_C$  kollektor toki,  $U_{BE}$  baza va  $U_{CE}$  kollektor kuchlanishlarini o'lchang.
- Bazadagi qarshilik qiymatini o'zgartirgandan keyin o'lchashlarni yana takrororlang.

Yuqori temperaturalarda kalit  $I_{K0}$  qiymati keskin ortadi va natijada emitter o'tishdagi kuchlanish ham ortadi. Shu sababli berkilish rejimida tranzistor normal ishlashi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak

$$-U_{KIR} + I_{K0} \cdot R_E \leq U_{BEC} \quad (4) ,$$

bu yerda  $U_{BO'S}$  – emitter o'tishdagi musbat kuchlanish  $U_{BE}$  bo'lib, ushbu qiymat ortsa tranzistor berk rejimdan aktiv rejimga o'tadi, ya'ni ochiladi.

Integral texnologiyada bajarilgan kremniyli tranzistorlar uchun  $U_{BO'S}=0,5\div0,6$  V.

Agar  $U_{KIR}=0$ , u holda (4) shart quyidagicha qayta yoziladi.

$$I_{K0} \cdot R_E \leq U_{BEC} \quad (5) .$$

$U_{BO'S}=0,6$  V va  $I_{K0}=1\text{m}\mu\text{A}$  deb faraz qilsak, u holda  $R_{B,max}=0,6$  MΩ ga teng bo'ladi.

Kirishga  $U_{KIR}\geq0,7$  V (mantiqiy bir  $U'$ ) kuchlanish berilsa tranzistor aktiv yoki to'ynish rejimida ishlaydi (kalit ulangan).

Kalit rejimda tranzistorning aktiv ish rejimi ma'qullanmaydi, chunki yuklamadagi tok faqat yuklama  $R_K$  va manba kuchlanishi  $Y_{eM}$  kattaligi bilan emas, balki tranzistordagi kuchlanish pasayishi  $U_{KE}$  bilan ham aniqlanadi,

$$I_{IO} = I_K = \frac{E_M - U_{K0}}{R_K} \quad (6) ,$$

ya'ni tranzistor xossalariiga (parametrlarning o'zgarishi va ularning temperaturaga bog'liqligi) ham bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, aktiv rejimda tranzistorda qo'shimcha quvvat  $P_K = I_K \cdot U_{K\Theta}$  sochiladi, sxemaning FIK kamayadi.

Integral texnologiyada bajarilgan kremniyli tranzistorlar uchun to'yinish rejimida  $U_{ChQ}=U_{KE} \approx 0,25$  V (mantiqiy nol  $U^0$ ). Analog sxemalarda alohida kalitlar qo'llaniladi. Raqamli sxemalarda esa ***kalitli zanjirlar*** qo'llaniladi. Bunday zanjirlarda har bir kalitni o'zidan oldingi kalit boshqaradi va o'z navbatida bu kalitning o'zi keyingi kalit uchun boshqaruvchi hisoblanadi. Demak, agar oldingi kalitda tranzistor to'yinish rejimi bo'lsa, u holda bu kalit keyingi kalitni qayta ulashi mumkin emas.

Shunday qilib, agar kalit kirishiga mantiqiy nol potensiali berilsa, u holda uning chiqishida mantiqiy birga mos potensial hosil bo'ladi va aksincha, ya'ni bunday kalit invers sxema hisoblanadi va ***invertor*** deb ataladi.

Asosiy dinamik parametrlaridan biri bo'lib, sxemaning ulanish va uzilish vaqtidagi qayta ulanish jarayonlari bilan aniqlanadigan ***tezkorligi*** hisoblanadi. Sxema chiqishidagi kuchlanishning bo'sag'aviy qiymati, kirish signalini  $U^0$  dan  $U^1$  ga o'zgartirganda ma'lum  $t_K^1$  vaqtiga,  $U^1$  dan  $U^0$  ga o'zagtirganda  $t_K^0$  vaqtiga kechikadi. Kechikishlarga tranzistorlar qayta zaryadlanish sig'imi va yuklama sabab bo'ladi. Sxema tezkorligi o'rtacha kechikish vaqt bilan aniqlanadi

$$t_K = 0,5 \cdot (t_K^1 + t_K^0).$$

Sxema iste'mol qilayongan tok ortsa, sig'implarning katta qayta zaryadlanish tezligi hisobiga qayta ulanish vaqt ortadi. Lekin bu vaqtda sxemaning iste'mol quvvati ortadi. Shu sababli o'rtacha kechikish vaqt qayta ulanish ishi  $A_Q=Rt_K$  deb ataluvchi kattalik bilan aniqlanadi. Zamonaviy IMSlar uchun  $A_Q=10^{-12}-10^{-14}$  Dj.

Kalit elementi sifatida odatda kanali induksiyanuvchi MDY-a – tranzistorlar qo'llaniladi, chunki ularda  $U_{ZI}$  nolga teng bo'lganda uzilgan kalit holati ta'minlanadi (tranzistor berk).

### Ishni bajarish tartibi:

Mazkur tajribada soda zanjirda tranzistor kalit sifatida qo'llanilgan. Buning uchun tranzistorning baza-emitter o'tishi  $I_V$  toki bilan boshqarilishi lozim. Bu jrayonni indikator lampalar ko'rsatib turadi.

Tranzistorning tok bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

Tajribaning birinchi qismida kalitni baza toki bilan ochish o'rganiladi.


Tashqi maydon yo'nalishi baza-emitter yo'nalishi bo'yicha to'g'ri o'tishga mos kelgani uchun bu yo'nalihsda tok o'tadi. Kollektor-emitter qarshiligi eng kichik qiymatda bo'lgani uchun bu yo'nalihsda kuchlanishlar tushuvi juda kichik bo'ladi.

Tajribaning ikkinchi qismida o'zgaruvchan qarshilik bilan kalit ishchi nuqtasini topamiz. O'zgaruvchan qarshilik va fototranzistorlar birgalikda kuchlanish taqsimlagichini tashkil qiladilar.  $U_{BE}$  kuchlanish shunday tanlanganki kuchlanishning bu qiymatida tranzistor baza-emitter yo'nalishi bo'yicha yopiq. Fotorezistorga kuchsiz yorug'lik tushganida fotorezistor qarshiliqi va bazadagi kuchlanish ortadi. Bu o'z navbatida kalitning ochilishiga va tranzistor va indikaor orqali tok o'tishiga olib keladi.

Tajribaning uchunchi qismida termorezistordan (musbat harorat koeffitsiyentli termorezistor) foydalananamiz.

O'rganilayotgan zanjirlar turli avtomatik qayta ulagichlar va ikki kaskadli rostlagichlarda qo'llaniladi. Shu usulda tranzistorlar induktiv (elektromagnit) relelar o'rniда qollanilishi mumkin.

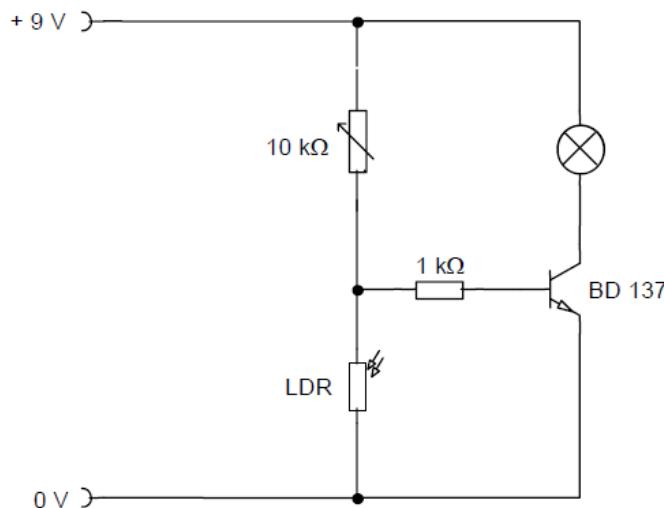
### b) Bazasiga fotorezist ulangan tranzistorli kalit.



2-rasm. Bazasiga fotorezist ulangan tranzistorli kalit sxemasi.

- Bazasiga fotorezist ulangan tranzistorli kalit sxemasi 2-rasmda keltirilgan. Ta'minlash manbaini ulang va kuchlanishni 9 V qilib o'rnating.
- Fotoqarshilikka tushayotgan yorug'likni shunday tanlangki fotoqarshilik qarshiliqi chiziqli o'zgarsin.
- Fotoqarshilik yoritilanligi kalit ishchi nuqtasi o'matilgach yoki ochilgandan keyin ham yoritilanlik ortishi zarurati yo'q.
- O'zgaruvchan qarshilik qiymatini shunday tanlangki cho'glanma lampa yonmagan bo'lsin.
- Fotoqarshilikni yorug'likdan berkiting va cho'g'lanma lampani kuzating. Lampa yonmasligi kerak.

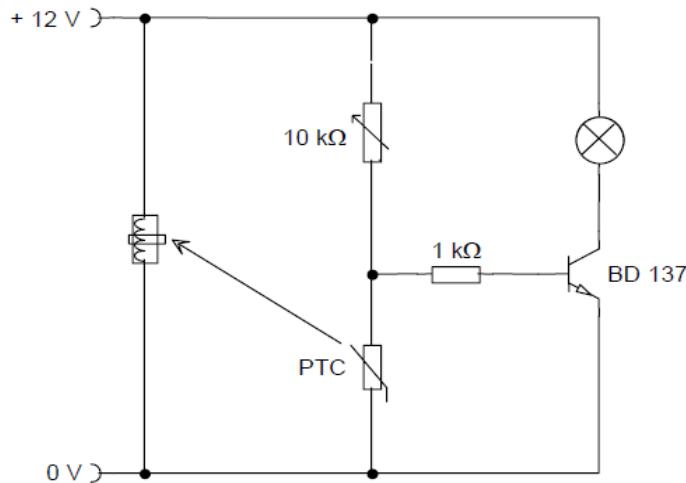- IB baza toki, UBE baza-emitter kuchlanishi va UCE baza-kollektor kuchlanishi hamda IC kollektor toklarini fotoqarshilik yoritilgan va yoritilmagan hollar uchun o'lchang.



3-rasm. Bazasiga termoqarshilik ulangan tranzistorli kalit.

### c) Bazasiga termoqarshilik ulangan tranzistorli kalit.

- 3-rasmda keltirilgan zanjirni yig'ing.
- Ta'minlash manbaini ishga tushiring va kuchlanishni 12 V qilib o'rnatting.
- Termoqarshilik harorati kalitning ochilish nuqtasiga yetgandan keyin o'zgarmasligi kerak.
- O'zgaruvchan qarshilikni qiymatini shunday tanlangki cho'g'lanma lampa o'chiq bo'lsin.

Termoqarshilikni STE qizdiruvchi element bilaan qizdiring va lampani kuzating. Lampa yonmagan bolishi zarur. Issiqlik sig'imiga bog'liq ravishda lampa yonishi uchun ma'lum bir vaqt talab qilinishi mumkin

- (Termoqarshilikni yana issiq suv bilan ham isitish mumkin).
- IB baza toki, UBE baza-emitter kuchlanishi va UCE baza-kollektor kuchlanishi hamda IC kollektor toklarini termoqarshilikning dastlabli (sovuv) hamda isitilgan holdagi qiymatlarini o'lchang.

O'lchash namunalari

#### a) Tranzistorli kalit

Kalit holati	$I_B$ mA	$U_{BE}$ V	$U_{BC}$ V	$I_C$ mA	Lampa holati
Yopiq	0	0	8.9	0	Yonmaydi
Ochiq	8	0.8	0.02	210	Yonadi

b) Bazasiga fotoqarshilik ulangan tranzistorli kalit.

Fotoqarshilik holati	$I_B$ Ma	$U_{BE}$ V	$U_{BC}$ V	$I_C$ mA	Lampa holati
Yorug'lik tushirilganda	0.32	0.68	8	57	Yonmaydi
Yorug'lik tushmaganda	3.0	0.76	0.3	200	Yonadi

c) Bazasiga termoqarshilik ulangan tranzistorli kalit.

Termoqarshilik holati	$I_B$ Ma	$U_{BE}$ V	$U_{BC}$ V	$I_C$ mA	Lampa holati
Qizdirilmagan holatda	0.26	0.68	12	54	Yonmaydi
Qizdirilgan holatda	2.6	0.76	1.2	240	Yonadi

### Savol va topshiriqlar

- Tranzistorni elektron kalit sifatida qo'llashdan maqsad.
- Baza va Kollektor kuchlanishi deb nimaga aytildi.
- Fotorezistor va termorezistor qarshiliginini tushuntiring.

# Labaratoriya ishi №4

## Mavzu:Tranzistorli kuchaytirgich

### Tajriba maqsadi

- Umumiy emitterli ulangan tranzistorli zanjirni kuchlanish bo'yicha kuchaytirishning asosiy sxemasi sifatida o'rganish.
- Kuchaytirgichlarning ishchi nuqtasini o'rnatish.
- Ossilograf yordamida kirish va chiqish kuchlanishlarini o'lchash, amplitudani aniqlash

▪

- Kerakli asbob uskunalar

1.	Rastrli panel DIN A4	1 dona	576 74
2.	Tranzistor BD 137, NPN	1 dona	578 67
3.	Rezistor 1 kOm, 1.4 Vt, 5 %	1 dona	577 44
4.	Rezistor 10 kOm, 0.5 Vt	1 dona	577 56
5.	Rezistor 47 kOm, 0.5 Vt	1 dona	577 64
6.	O'zgaruvchan rezistor 10 kOm, 1 Vt	1 dona	577 80
7.	O'zgaruvchan rezistor 47 kOm, 1 Vt	1 dona	577 82
8.	Kondensator 47 mkF, 40 V, 20 %	1 dona	578 38
9.	Kondensator 100 mkF, 35 V, 20 %	1 dona	578 39
10.	Kondensator 470 mkF, 16 V, 20 %	1 dona	578 40
11.	10 ta qisqa ulagichlar to'plami	1 dona	501 48
12.	Funksional generator S 12	1 dona	522 621
13.	Ta'minlash manbai AC/DC 0...12 V / 3 A	1 dona	521 485
14.	Ikki kanalli ossilograf 303	1 dona	575 211
15.	Ekranlangan kabel BNC/4 mm	2 dona	575 24
16.	Juft kabel, 50 sm, qizil va ko'k	1 dona	501 45
17.	Juft kabel, 50 sm, qora	1 dona	501 451

O'zgarmas tok kuchaytirgichlari, keng polosali va tanlov kuchaytirgichlari analog mikroelektron apparatura negiz elementlari hisoblanadi.

**Kuchaytirgich** deb kirish signali quvvatini kuchaytirishga mo‘ljallagan qurilmaga aytiladi. Kuchaytirish manbadan energiya iste’mol qilayotgan tranzistorlar hisobiga amalga oshiriladi. Ixtiyoriy kuchaytirgichda kirish signali faqat manbadan energiyani yuklamaga uzatishni boshqaradi.

Kuchaytirgich xossalari ifodalash maqsadida kuchlanish bo‘yicha  $K_U = \frac{U_{QHK}}{U_{KHP}}$ , tok bo‘yicha  $K_I = \frac{I_{QHK}}{I_{KHP}}$  yoki quvvat bo‘yicha  $K_P = \frac{P_{QHK}}{P_{KHP}}$  kuchaytirish koeffisientlari qo‘llaniladi. Kuchaytirgichlar turli kuchaytirish koeffisienti qiymatlariga ega bo‘lishi mumkin, lekin doim  $K_P > 1$  bo‘ladi.

Kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffisienti desibellarda (dB)  $K_U = 20 \lg \frac{U_{QHK}}{U_{KHP}} = 20 \lg K_U$  ga teng. Agar ko‘p bosqichli kuchaytirgichning kuchaytirish koeffisienti desibellarda ifodalansa, u holda ko‘p bosqichli kuchaytirgichning umumiy kuchaytirish bosqich kuchaytirish koeffisientlari yig‘indisiga teng bo‘ladi.

1-jadval

$K_U, \text{dB}$	0	1	2	3	10	20	40	60	80
$K_U$	1	1,12	1,26	1,41	3,16	10	$10^2$	$10^3$	$10^4$

Kuchaytirgich o‘zining kirish  $R_{KHP}$  va chiqish  $R_{QHK}$  qarshiliklari bilan, kirish signali manbai – EYuK Yeg esa ichki qarshilik  $R_T$  bilan xarakterlanadi.

Agar kuchaytirgichda  $R_{KHP} \gg R_T$  bo‘lsa, kuchaytirgich kirishidagi signal manbai  $Y_{eG}$  ga yaqin kuchlanish yuzaga keltiradi. Bunday rejim potensial kirish deb, kuchaytirgichning o‘zi esa **kuchlanish kuchaytirgichi** deb ataladi.

Agar  $R_{KHP} \ll R_T$  bo‘lsa, chiqish kuchlanishi va signal manbai quvvati juda kichik. Bunday rejim tok kirishi, kuchaytirgichning o‘zi esa **tok kuchaytirgichi** deb ataladi.

**Quvvat kuchaytirgichida**  $R_{KHP} \approx R_T$  bo‘ladi, ya’ni kirish signali manbai bilan muvofiqlashgan bo‘ladi.

$R_{\text{ЧИК}}$  va kuchaytirgich yuklama qarshiligi  $R_{IO}$  qiymatlari nisbatlarini kuchlanish kuchaytirgichi ( $R_{\text{ЧИК}} \ll R_{IO}$ ), tok kuchaytirgichi ( $R_{\text{ЧИК}} \gg R_{IO}$ ) va quvvat kuchaytirgichi ( $R_{\text{ЧИК}} \approx R_{IO}$ ) ga ajratish mumkin.

Bundan tashqari, o‘zgarmas tok kuchaytirgichi parametri bo‘lib nol dreyfi hisoblanadi. Nol dreyfi bu barqarorlikni buzuvchi ta’sirlar (kuchlanish manbai qiymatining tebranishi, temperatura va boshqalar) natijasida kuchaytirgich elementlari ish rejimlarining o‘zgarishi bo‘lib, natijada kuchaytirgich chiqishida soxta signal yuzaga keladi.


Kuchaytirgich odatda signalni kuchaytirishdan tashqari uning shaklini ham o‘zgartiradi. Kirish va chiqish signallari shaklining normadan og‘ishi – **buzilishlar** deb ataladi. Ular ikki turda bo‘lishi mumkin: nochiziqli va chiziqli.

Barcha kuchaytirgichlar volt – amper xarakteristikalari (VAX) nochiziqli bo‘lgan tranzistorlardan tashkil topadi. Bipolyar tranzistor VAX to‘g‘ri chiziq emas, balki eksponenta shakliga ega. Shu sababli, sinusoidal shaklga ega bo‘lgan kirish signali kuchaytirilganda, chiqishdagi signal shakli qisman sinusoidal ko‘rinishga ega bo‘ladi. Chiqish signali spektrida kirish signalida mavjud bo‘limgan boshqa chastotaga ega bo‘lgan tashkil etuvchilar (garmonikalar) paydo bo‘ladi. Bu turdagi buzilishlar **nochiziqli** deb ataladi.


Agar kuchaytirgich uzatish xarakteristikasi matematik funksiya ko‘rinishida ifodalangan bo‘lsa, nochiziqli buzilishlarni analitik usulda hisoblash mumkin. Uzatish xarakteristikasi (1 - rasm) deganda o‘zgarmas chastotadagi chiqish signali amplitudasi  $U_{\text{ЧИК}}$  ning kirish signali amplitudasi  $U_{\text{КИР}}$  ga bog‘liqligi tushuniladi. Nochiziqli buzilishlar koeffisienti ko‘p hollarda berilgan uzatish xarakteristikasidan grafik usulda aniqlanadi.

**Chiziqli buzilishlar** esa tranzistor parametrlarining chastotaga bog‘liqligidan aniqlanadi. Kuchaytirgichning chastota xususiyatlari amplituda-chastota xarakteristikasi (AChX) dan aniqlanadi. AChX deganda kuchaytirish koeffisientining chastotaga bog‘liqligi tushuniladi. Ideal AChX gorizontal chiziq hisoblanadi. Real AChX esa kamayuvchi sohalarga ega bo‘ladi. 2 – rasmda

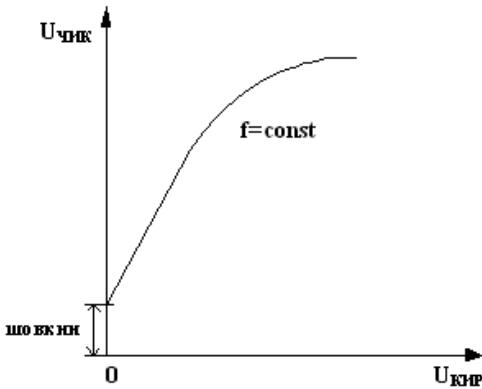normallashtirilgan AChX  $M(f) = \frac{K(f)}{K_0}$  keltirilgan. Bu yerda  $K_0$  – nominal kuchaytirish koeffisienti, ya’ni kuchaytirish koeffisienti o‘zgarmas bo‘lgan chastota sohalari. Odatda chastota b uzhishlarining ruxsat etilgan koeffisient kattaligi 3 dB dan oshmaydi.  $\Delta f = f_{IO} - f_{II}$  kattaligi **kuchaytirgichning o’tkazish polosasi** deyiladi.



1 – rasm.

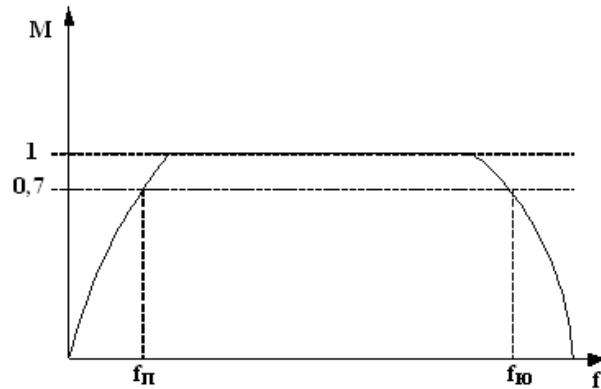

2 – rasm.

*O‘zgarmas tok kuchaytirgichlari* deb tok va kuchlanishning nafaqat o‘zgaruvchan, balki o‘zgarmas tashkil etuvchilarini ham kuchaytirishga mo‘ljallangan qurilmalarga aytiladi. Bunday kuchaytirgichlarning past chastotasi nolga teng ( $f_{II}=0$ ), yuqori chastotasi esa juda katta ( $f_{IO}$  - bir necha o‘n MGs) bo‘ladi. O‘zgarmas tok kuchaytirgichlarining turlari ko‘p (differensial, operasion kuchaytirgichlar, signal o‘zgartiruvchi kuchaytirgichlar va boshqalar).

**Integral keng polosali kuchaytirgichlar** berilgan past chastota  $f_{II}$  dan yuqori chegaraviy chastota  $f_{IO}$  gacha bo‘lgan keng chastota diapazonidagi signallarni kuchaytiradilar. Keng polosali kuchaytirgichlarga qo‘yiladigan asosiy talab - kirish signalini  $f_{II}$  dan  $f_{IO}$  gacha diapazonda berilgan kuchaytirish koeffisientida bir tekis kuchaytirish. Bu vaqtida  $f_{II}$  dan  $f_{IO}$  gacha oraliqdagi kuchaytirish koeffisienti moduli 3 dB ( $M(f)=0,7$ ) dan oshmasligi kerak.  $f_{IO}$  chastota qiymati bir necha yuz megagersgacha yetishi mumkin.

*Tanlov kuchaytirgichlari (filtrlar)* deb berilayotgan signallar majmuidan ma'lum chastota spektridagi sinusoidal shaklga ega bo'lganlarini tanlab, ularni kuchaytiradigan kuchaytirgichlarga aytildi. Tanlov kuchaytirgichlari maxsus shakldagi AChX ga egadirlar.

Signalni kuchaytirish amalga oshiriladigan chastotalar oralig'i, *o'tkazish polosasi* deb ataladi. Signallar so'ndiriladigan chastota polosasi *chegechalovchi chastota* deb ataladi. O'tkazish va chegechalovchi chastotalarning o'zaro joylashishiga ko'ra quyidagi tanlov kuchaytirgichlari turlari mavjud: past chastota, yuqori chastota, polosal o'tkazuvchi, polosal chegechalovchi. Filtrlar RC zanjirlar va aktiv elementlar asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun ular *aktiv filtrlar* deb ataladi.

Umumiy emitterli ulanish ko'pchilik kuchaytirgich zanjirlarida qo'llaniladi. Kirish signali bazaga beriladi va chiqish signali kollektordan olinadi.

Bu tajribada kuchlanish bo'yicha kuchaytirish quyidagicha aniqlanadi:

$$B_U = \frac{\Delta U_A}{\Delta U_E}$$

Agar  $R_{CE} \ll R_I R_E$  ( $R_I$  tok bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti) bo'lsa, bu nisbat kollektor qarshiligining emitter qarshiligiga nisbatiga mos keladi.  $\frac{\Delta R_C}{\Delta R_E}$

Eng avvalo, kuchaytirgichning ishchi nuqtasi tranzistor bazasiga kuchlanish taqsimlagich orqali qo'yilgan o'zgarmas tok kuchlanish bilan o'rnatiladi. Ishchi nuqtani to'g'ri o'rnatish kirish signalining buzilishsiz kuchaytirilishiga olib keladi.

Mazkur tajribada ishchi nuqta kucaytirgich moslangan kiruvchi sinusoidal signalga mos holda o'rnatiladi. Doimiy kuchlanish bazaga ulangan kuchlanish taqsimlagichlar bilan o'rnatiladi hamda chiqishda simmetrik signalga ega bo'lamic. Agar ishchi nuqta to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa chiqish kuchlanishi ishchi kuchlanishining yarmiga teng bo'ladi.

Kirish va chiqish kuchlanishlarining to'la amplitudasi  $\Delta U = U_{SS}$  qiymatlari o'lchanadi va kollektor va. emitter qarshiliklarining nisbati  $\frac{\Delta R_C}{\Delta R_E}$  bilan solishtiriladi

### Tajriba qurilmasi


- Tajriba qurilmasi 1-rasmida keltirilgan.
- $U_E$  kirish signali amplitudasini ossilografning birinchi kanali,  $U_{ch}$  chiqish signali amplitudasini ikkinchi kanali bilan o'lchang: Kanallar o'lhash darajasini o'rnatmalari:
- Vaqt: 0.2 milsek /bo'linma.

Y I: 0.5 V / bo'linma, AC bo'yicha

Y II: 5 V / bo'linma, AC bo'yicha

Umumiy ekranlash simi erga ulanganiga e'tibor qiling.

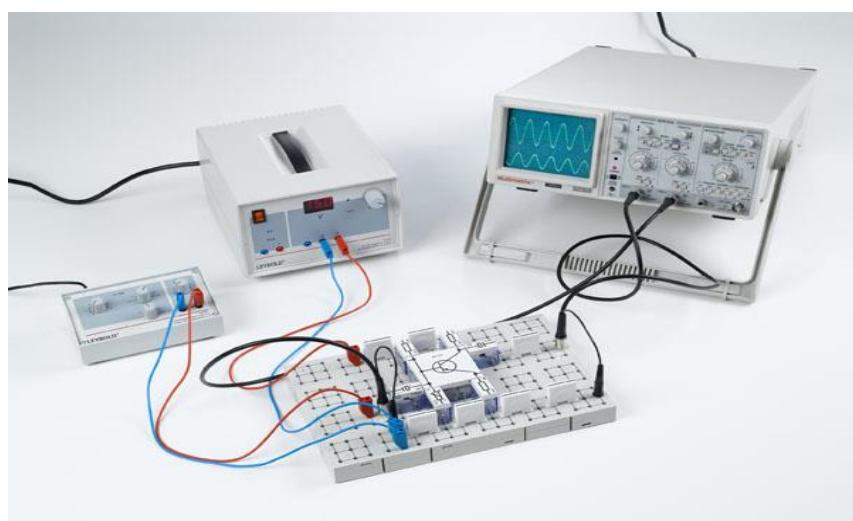- Funksional generator orqali chastotasi  $f = 1$  kHz va amplitudasi  $U_s = 1$  V bo'lgan signal bering.




1 – rasmda sodda simmetrik DK sxemasi.

### O'lhash jarayoni
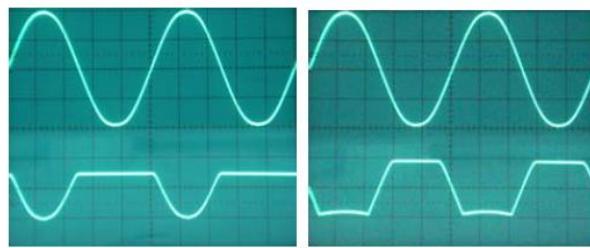
#### a) Ishchi nuqtani o'rnatish

- Ta'minlash manbai kuchlanishini 9 V qilib o'rnatiting.
- 47 kOm qarshilikni shunday o'rnatitingki, chiqish signali simmetrik bo'lsin.

Agar zarrurat bo'lsa, kirish signali amplitudasini ossilografda aniq cheralari bilan ko'ringuncha oshiring



2-rasm. Ishchi nuqta o'rnatilgandan keying signallar ossilogrammasi.

Yuqorida: kirish signali, quyida: chiqish signali,

chapda: ishchi nuqtasi noto'g'ri o'rnatilgan

o'ngda: ishchi nuqtasi to'g'ri o'rnatilgan

**b)Ishchi nuqta o'rnatilganda chiqish kuchlanishini aniqlash**

- Funksional generatorni zanjirdan ajrating.

- Ossilografdagagi o'rnatmalar:


Y I: 0.1 V / bo'linma DC bo'yicha

Y II: 1 V / bo'linma DC bo'yicha

Tranzistorning bazasidagi  $U_{BE}$  va kollektoridagi  $U_{CE}$  kuchlanishlarni o'lchang.  
Umumiyliz zanjir erga ulanganiga e'tibor qiling.

- Agar zarurat bo'lsa, 47 k $\Omega$  o'zgaruvchan qarshilik bilan ishchi nuqtani toping.


**c)Signal amplitudasini aniqlash**

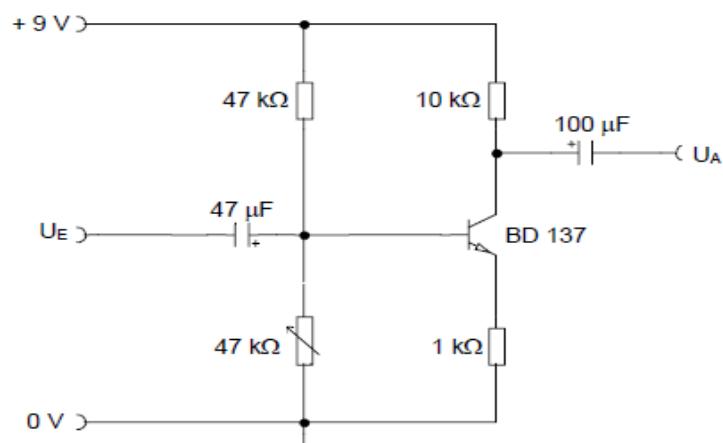

- Funksional generatorni qayta ulang va ossilografni a) holatdagi kabi sozlang (1-rasm).


- Kirish signali amplitudasini shunday kamytiringki, signal shakli buzilmasin, ya'ni signal o'lhash chegarasidan chiqib ketmasin.

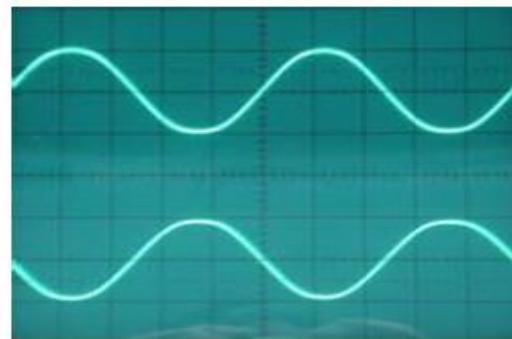- Kirish ( $U_{E,ss}$ ), chiqish ( $U_{A,ss}$ ) signallarini kuzating va qiymatini o'lchang hamda kuchaytirish koeffitsiyentini hisoblang. Bu amalni bajarishda (YI va YII) ossilograf kanallarini to'g'ri rostlang.



3-rasm. Kuchaytirish koeffitsiyentini aniqlashda signal ossilogrammasi.

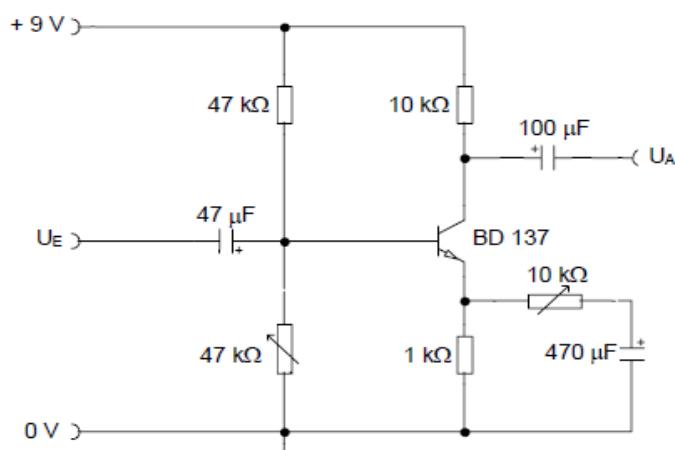
Yuqorida: kirish signali, quyida: chiqish signali



4-rasm. Kuchaytirishi boshqariladigan bir kaskadli kuchaytirgich chizmasi.

4-rasmda keltirilgan zanjirni yig'ing.

- Kirish signalini iloji boricha kamaytiring ( $U_{E,ss}$  0,1 V ga etganicha). Zarrurat tug'ulsa, ossilografning kuchaytirishini oshiring.
- $10\text{k}\Omega$  o'zgaruvchan qarshilikni o'zgartirish orqali, chiqish signali buzilmagan holda bo'lishiga erishing.
- Kirish ( $U_{E,ss}$ ) va chiqish ( $U_{A,ss}$ ) kuchlanishlarini o'lchang va kuchaytirishni hisoblang. Bu amallarni (YI va YII) ossilograf kanallari o'rnatmalarini o'zgartirib bajaring.

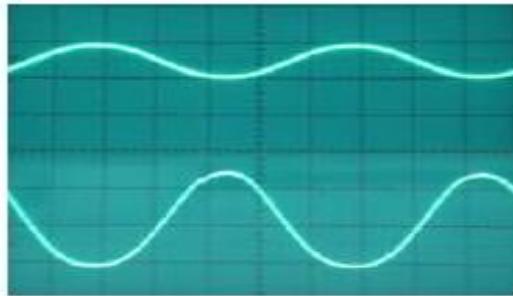

5-rasm. Kuchlanish bo'yicha kuchaytirishni o'zgartirishda signal ossilogrammasi.

yuqorida: kirish signali, quyida: chiqish signali

### O'lchash namunalari va natijalar tahlili.

b)  $U_{BE} = 0.57 \text{ V}$ ,  $U_{CE} = 4.5 \text{ V}$

O'zgaruvchan kuchlanish bo'yicha uzatish koeffitsientini o'zgartirib ishchi nuqtani o'rnatish mumkin. Ishchi nuqta shuningdek DC ta'minlash manbai orqali  $U_{ce}$  kuchlanishni o'zgartirib tanlanishi ham mumkin.

c) Kirish signalidan chiqish signali katta va  $180^\circ$  ga siljigan.

Kirish signali:  $U_{E,SS} = 0.44 \text{ V}$

Chiqish signali:  $U_{A,SS} = 4.6 \text{ V}$

Kuchaytirish koeffitsiyenti

$$B_U = \frac{4.6 \text{ V}}{0.44 \text{ V}} = 10,5 \quad \text{va} \quad \frac{R_C}{R_E} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega}$$

#### solishtirarli darajada bir-biriga yaqin

d) Kirish signali:  $U_{E,SS} = 43 \text{ mV}$

Chiqish signali:  $U_{A,SS} = 6.2 \text{ V}$

Kuchaytirish koeffitsiyenti

$$B_U = \frac{6.2 \text{ V}}{0.043 \text{ V}} \approx 144$$

Emitter qarshiligini o'zgartirish (bu erda 10 kOm zgaruvchan qarshilik qo'llaniladi) bir kaskadli kuchaytirgichning kuchlanish bo'yicha kuchaytirishini o'zgartirishi mumkin ekan. Kondensator signalning oz'garmas kuchlanish bo'yicha siljishini bartaraf qiladi va ishchi nuqtani shunday boshqaradiki, kuchaytirish koeffitsiyenti faqat o'zgaruvchan kuchlanish bo'yicha o'zgaradi.

## **Savol va topshiriqlar**

1. Kuchaytirgichlarning vazifasi nimadan iborat?
2. Kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffisienti kirish kuchlanishiga va nagruzka qarshiligining miqdoriga bog'liqligi qanday?
3. Yarim o'tkazgichli kuchaytirgichlarning asosiy sxemalari va ularning xususiyligi nimadan iborat?

# Labaratoriya ishi №5

## Mavzu: Tranzistorning sinusoidal generator (tebrangich) sifatida qo'llanilishi

### Tajriba maqsadi

- Vin ko'prigi asosida yig'ilgan elektron tebrangichni o'rghanish.
- Sinusoidal generatori ishchi nuqtasini o'rnatish
- RC ning turli qiymatlarida tebranish chastotasini aniqlash

### Kerakli asbob-uskunalar

Rastrli panel DIN ,10 ta qisqa ulagichlar to'plami ;Tranzistor BC 140, NPN, Rezistor 1 kOm, 1.4 W, 5 %, Rezistor 10 kOm, 0.5 W, 2 Rezistor 15 kOm, 0.5 W, Rezistor 47 kOm, 0.5 W, Rezistor 100 kOm, 0.5 W, 1 %, O'zgaruvchan rezistor 4.7 kOm, 1 W, Kondensator 100 pF, 630 V, 20 %; Kondensator 220 pF, 160 V, 20 %; Kondensator 1 mkF, 100 V, 20 %, Kondensator 4,7mkF, 63 V, 20 %, Ta'minlash manbai DC 0...+/- 15 V; Ikki kanalli ossilograf 303; Ekranlangan kabel BNC/4 mm; Multimetr LDAnalog 20; Ulash kabellari, 0,25 mm<sup>2</sup>, 50 sm, qora; Juft kabel, 50 sm, qizil va ko'k.

**Nazariy qism:** Garmonik tebranishli generatorlar deb o'zgarmas tok energiyasini sinisoidal shaklli elektromagnit to'lqingga aylantirib beruvchi qurilmaga aytildi.

Garmonik to'lqin ishlab chiqaruvchi generatorlar ikkita belgisi bilan farqlanadi – chastota va qo'zg'alishi.

Garmonik to'lqinlarni ishlab chiqarishi bo'yicha:

- past chastotali (0,01÷100 kGs)
- yuqori chastotali (0,1÷100 mGs)
- o'ta yuqori chastotali (100 mGs dan yuqori) ga bo'linadi.

Qo'zg'alishi bo'yicha:


- mustaqil qo'zg'aluvchan
- o'z – o'zidan qo'zg'aluvchan (avtogeneratedor)

Mustaqil qo'zg'aluvchan generator tanlovchi ajratuvchi kuchaytirgichni kirishiga avtogeneratedordan to'lqin beriladi.

Avtogeneratedorlar sinisoidal shaklli to'lqin ishlab chiqaruvchi generatorlarga va sinisoidal shaklli bo'limgan to'lqin ishlab chiqaruvchi relaksatsionli (impulsli) generatorlarga bo'linadi.

O'z o'zidan qo'zg'aluvchi generatorlar radiouzatuvchi va radio qabul qiluvchi qurilmalarda xisoblash mashinalarida, rele sistemalarda va boshqa joylarda ishlatiladi.

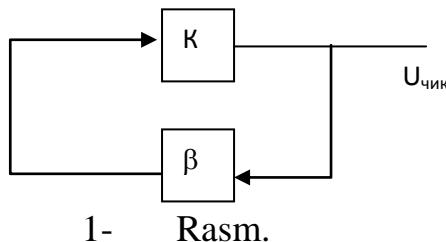Keng tarqalgan avtogenerator kuchaytirgich bilan tebranma zanjirni musbat teskari bog'lanishi orqali xosil qilinadi.



1- Rasm.

1- rasmda avtogeneratedorning struktura sxemasi keltirilgan. Bunday K kuchaytirgichning kuchaytirish koeffitsienti va teskari bog'lanish zanjirining  $\beta$  kuchatirish koeffitsienti bilan teskari bog'lanish zanjiri sifatida chastotaga bog'liq bo'lgan LC zanjir va RC ko'p qutubli LC zanjir – yuqori chastotali inerator uchun RC zanjir past chastotali zanjir uchun ishlataladi.

Teskari bog'lanishli kuchaytirgichning kirish va chiqish kuchlanishi bir biri bilan quyidagicha bog'langan  $U_{кup} = \beta U_{чик}$ ,  $U_{чик} = KU_{кup}$  va bulardan  $U_{чик} = K\beta \cdot U_{кup}$ , bu erda  $K\beta \geq 1$  shart generatori so'nmas to'lqinli tebranishini ta'minlaydi. Kirish va chiqish kuchlanishlarning fozaviy siljishi  $\mu$  va  $\varphi$  bilan belgilanadi.  $\mu + \varphi \neq 0$  shart – fazalar muvozanat shart,  $K\beta \geq 1$  shart – amplituda muvozanat shartidan iborat.

Fazalar muvozanati shartida kuchaytirgich musbat teskari bog'lanishga ega. Amplituda muvozanat shartida energiyani yo'qotilishi musbat teskari bog'lanish orqali manbadan energiya olib to'ldirilib turadi. Odatda  $K\beta \geq 1$  shart bajarilganda generatori o'z o'zini qo'zg'otadi va so'nmas tebranma to'lqin chiqishda xosil bo'ladi. Agar bu shart bitta chastota uchun xosil bo'lsa so'nmas garmonik signal xosil bo'ladi. Agar bir necha chastota uchun bo'lsa murakkab signal xosil bo'ladi.


### Ishni bajarish tartibi:

Vin ko'prigi asosida yig'ilgan tranzistorli zanjir sinusoidal signal hosil qiladi. Vin ko'prigi asosidagi zanjir tashkil qiluvchilari parametrlari tebranish chashtasini belgilaydi. Zanjirning bu qismi ketma-ket va parallel ulangan kondensator va qarshiliklardan iborat bo'ladi. Bu ikki RC zanjir qismlari esa o'zaro ketma-ket ulangan va odatda ularagini R va C qiymatlari bir xil tanlanadi. Chastota oralig'I esa quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$f = \frac{1}{2\pi \cdot RC} \quad (1)$$

Vin ko'prigi kuchaytirgich zanjiri bilan teskari bog'lanishga ega bo'lgani uchun fazalar farqi  $\varphi = 0^\circ$  bo'lsa chiqish chashtasini turg'un bo'ladi. Tebranish chashtasini R qarshilik qiymati yoki C kondensator sig'imini o'zgartirib tanlash

mumkin.

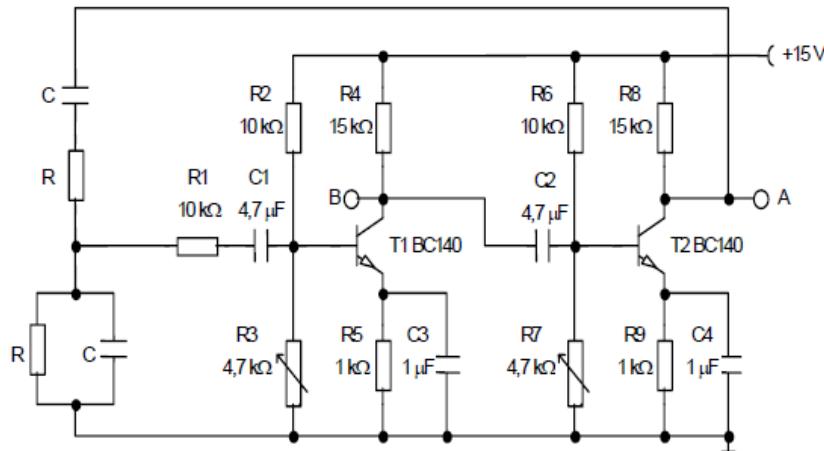

- Rasmga qarab zanjirni yig'ing. Dastlab, Win ko'prigi uchun qarshilikni  $R = 47$  k $\Omega$  va kondensatorni  $C = 100$  pF qilib tanlang.
- Vin ko'priga teskari bog'lanish zanjirini ulamang.
- Ta'minlash manbaini ulang va kuchlanishni 15 V qilib o'rnatung.

#### **Tajriba qurilmasi va tajribani o'tkazish tartibi.**

- $T_1$  tranzistorning  $U_{BE}$  kuchlanishini o'lchash uchun miltimetrdan foydalaning.
- $R_3$  o'zgaruvchan qarshilikni shunday o'zgartirinki  $T_1$  ochiq va  $U_{BE}$  kuchlnishi 0.55 V ga teng bo'lsin.
- $T_2$  tranzistorning  $U_{BE}$  kuchlanishini o'lchash uchun miltimetrdan foydalaning.
- $R_7$  o'zgaruvchan qarshilikni shunday o'zgartirinki  $T_2$  ochiq va  $U_{BE2}$  kuchlnishi 0.55 V ga teng bo'lsin.

#### **a) Sinusoidal signal hosil qilish**

- Teskari bog'lanish zanjirini  $Vin$  ko'priga ulang.
- Ossilograf yordamida  $A$  nuqtada  $U_A$  chiqish kuchlanishini kuzating.
- Zarurat bo'lsa chiqishda sinusoidal signal olish uchun ishchi nuqtasini  $R_3$  va  $R_7$  rezistorlarni o'zgartirib toping.
- $f$  tebranish chastotasini aniqlang.

#### **b) Faza siljishini aniqlash.**

- $A$  va  $B$  nuqtalarda ossilograf bilan signal shakli va  $UA$  amplitudasini aniqlang ( $A$  nuqta  $T_2$  tranzistor kollektori, teskari bog'lanish signali,  $B$  nuqta  $T_1$  tranzistor kollektori, kirish signali).


#### **c) Turli RC elementlarda tebranish chastotasini o'lchash.**

- $R$  rezistor qarshiligi va  $C$  kondensator sig'imi qiymatini jadvalda keltirilganlar bo'yicha o'rnatung va tebranish chastotasini aniqlang.

- Zarurat bo'lsa chiqishda sinusoidal signal olish uchun ishchi nuqtasini  $R_3$  va  $R_7$  rezistorlarni o'zgartirib toping.

### O'lchash namunalari va natijalari

#### a) Sinusoidal signal olish

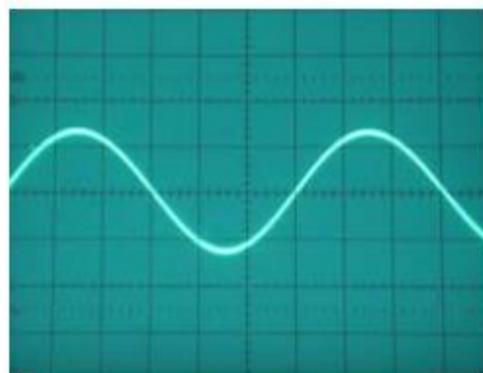


YI: 0,5 V/bo'linma AC

Vaqt yoyilmasi 5 mks/bo'linma

Vin ko'prigi sinusoidal signal hosil qiladi.

O'lchangan signal chastotasi:  $f = 32.1$  kHz

#### b) Faza siljishini o'lchash.

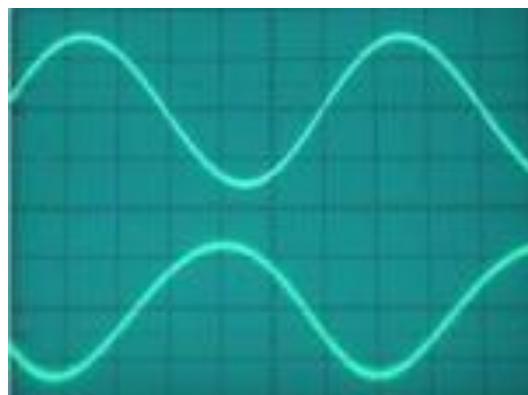

Y I: 0.5 V/bo'linma. AC

Y II: 10 milV/bo'linma AC

Vaqt yoyulmasi 5 mks/bo'linma.

- Teskari uzatilgan signal kirish signali bilan fazali bo'yicha mos tushishi uchun fazasi bo'yicha  $180^\circ$  ga siljtilgan.

- Turli RC elementlarda tebranish chastotasini o'lchash.

$R$ kOm	$C$ pF	$F$ kGs
47	100	32.1
100	100	24.4
47	220	20.8
100	220	16.1

Vin ko'prikli generatori chiqish chastotasi Vin ko'prigidagi rezistor qarshiligi va kondensator sig'imi bilan tanlanadi.

Agar Vin ko'prigidagi rezistor qarshiligi oshirilsa tebranish chastotasi kamayadi.

Agar Vin ko'prigidagi kondensator sig'imi oshirilsa tebranish chastotasi kamayadi.

### Savol va topshiriqlar

1. Tranzistor deb nimaga aytildi
2. Baza deb nimaga aytildi
3. Kollektr o'tish va emitter o'tishlarni tushuntiring
4. Tranzistorni VAX ga nimalar kiradi

## Labaratoriya ishi №6

### Mavzu :Tranzistor funksional generator sifatida

#### **Tajriba maqsadi**

Ikki noturg'un holatga ega bo'lgan miltivibratorni yig'ish va o'rghanish Kondensator va qarshilik bilan impuls davomiyligini tanlash.

Takrorlanish chastotasi va impuls davomiyligi ma'lum bo'lgan to'g'ri burchakli impulsni hosil qilish

#### **Kerakli asbob va uskunalar:**

Rastrli panel DIN A4 ; 10 ta qisqa ulash simlari majmuasi; Tranzistor BC 140, NPN,. Rezistor 1.5 kOm, 1.4 W; Rezistor 1.5 kOm, 0.5 W; Kondensator 0.22 mkF, 250 V, 5 %; Kondensator 0.47 mkF, 100 V, 20 %; Kondensator 220 mkF, 35 V, 20 %; Kondensator 470 mkF, 16 V, 20 %, Kremniyli diod 1N 4007, Cho'g'lanma lampa patroni E 10, Cho'g'lanma lampa E10; 15 V/2 W, Ta'minlash manbai DC 0 .+ 15 V, Ikki kanalli osillograf 303, Ekranlangan kabel BNC/4 mm, Ulash simlari, 0,25 mm<sup>2</sup>, 50 sm, qora

#### **Nazariy qism:**

Funksional generatorlar – turli chastotali va davomiylikli asosan to'g'ri burchakli shaklga ega impulslarni (arrasimon, sinusoidal shakldagi ham ) elektr tebranishlarini hosil qiluvchi asbobdir. Bunday asobobning asosini nostabil multivibrator zanjiri tashkil qiladi. Bu zanjir asosini esa navbati bilan ochilib yopiladigan ikkita taranzistordan iborat bo'lib, bunday ochilish va yopilishlarda tranzistor kollektorlariga kuchlanish berildi yoki brilmaaydi. Bunday holda zanjir chiqishida ma'lum vaqt davom etadigan ikkita turg'un holat mavjud bo'ladi. Bu turg'un holatlar mal'lum vaqt davom etib o'zaro almashinadilar. Holatlar davomiyligi kondensator va qarshilikdan iborat zanjir orqali o'rnatiladi va shunday qilib tarnzistorlarning qayta ulash vaqtlarini tanlab simmetrik va nosimmetrik to'g'ri burchakli impulsiga ega bo'lamiz.

Mazkur tajribada turg'un holatlarni ko'rgazmali namoyish qilish uchun indikator chiroqchalardan foydalaniladi. Kondensator sig'imi yoki qarshilik qiymati o'zgarganda impuls davomiyligi yoki tebranishlar chastotasi o'zgarishni kuzatish mumkin. Turg'un holatlar orasidagi o'tish holatini kuzatish uchun ossilografdan foydalaniladi.

Qayta ulash vaqt  $\tau$  miqdorga bo'g'liq bo'lib u o'z navbatida RC elementlarga bo'g'liq:

$$\tau = R \cdot C \quad (1)$$

$\tau_{ED}$  ulanish davri mobaynida ta'minlash manbai kuchlanishi baza-emitter kuchlanishidan katta bo'ladi,


$$\tau_{ED} = \ln 2 R C \quad (2)$$

Tranzistorning ulanish vaqtini yoki impuls davomiyligi quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{\tau_{ED}}{m} \quad (3)$$

bu erda  $T_S$  tebranish davri bo'lib u ikki tranzistor ochilish vaqtini yig'indisiga teng bo'ladi.

### Tajriba qurilmasi

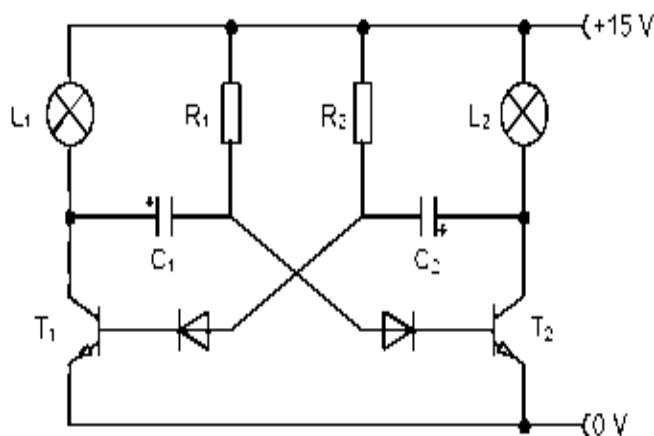

1-rasm: Bistabil multivibrator.

Zanjirda qo'llanilgan ikki diod tranzistorlarni himoya qqilish uchun qo'yilgan, chunki bazaa-emitter kuchlanish p-n o'tishning teskari o'tish kuchlanishidan katta bo'lib ketishi haam mumkin.

### Tajribani o'tkazish tartibi

#### a) Bistabil multivibrator parametrlari

- Multivibrator parametrlari 1-rasmda keltirilgan. (Tranzistorlar emitterlari o'zaro o'tkazgich bilan tutashtirilgan)

	$R_1$ kOm	$C_1$ mkF	$R_2$ kOm	$C_2$ mkF
a1	15	470	15	220

- Ta'minlash manbaini ulang va ishchi kuchlanishni 15 V qilib o'rnating.
- $L_1$  va  $L_2$  lampalarni kuzating.

#### b) Rezistor qarshiligi qiymatini tanlash .

- Qarshilik qiymatini quyidagi jadval asosida o'zgartiring va har bir holat uchun

-  $L_1$  va  $L_2$  lampalarni kuzating.

-	$R_I$ kOm	$C_1$ mkF	R2 kOm	$C_2$ mkF
$b1$	1.5	470	15	220
$b2$	15	470	1.5	220
$b3$	1.5	470	1.5	220

- Tebranishlar davrini qarshilik qiymati 15 kOm bo'lgan (a1) holatdagi davri bilan solishtiring.

### Kondensator sig'imi qiymatini tanlash

Kondensator sig'imi qiymatini quyidagi jadval asosida o'zgartiring va har bir holat uchun  $L_1$  va  $L_2$  lampalarni kuzating.

-	$R_I$ kOm	$C_1$ mkF	R2 kOm	$C_2$ mkF
$s1$	15	0.47	15	220
$s2$	15	470	15	220

### VAT o'rghanish.

-	$R_I$ kOm	$C_1$ mkF	R2 kOm	$C_2$ mkF
$d1$	15	0.47	15	220

-  $L_1$  va  $L_2$  lampalarni kuzating.

- Ossilograf yordamida  $T_1$  va  $T_2$  tranzistorlar chiqishidagi  $U_{CE}$  kuchlanishini hamda ulanish va uzilish(o'chirilish) vaqtini o'lchang.

- (2) formula asosida ulanish vaqtini va (3) formula asosida tebranishlar takrorlanishi vaqtini o'lchang.

-  $T_1$  tranzistor chiqishidagi  $U_{BE}$  va  $U_{CE}$  kuchlanishlarni ossilograf yordamida o'lchang.

### Olingan natijalar va ularning tahlili.

#### a) Bistabil multivibrator parametrlari.

a1) Lampalar navbat bilan yonmoqda.  $L_1$  lampa yonish vaqtida  $L_2$  lampa yonish vaqtida katta.

### **b) Rezistor qarshiligi qiymatini tanlash .**

*b1* L<sub>1</sub> lampa tez-tez yonmoqda ya'ni, ulanish vaqtি R<sub>1</sub> qarshilik bilan belgilanadi va mos holda T<sub>1</sub> tranzistorning qayta ulanish vaqtি ham.

*b2* L<sub>1</sub> lampa tez-tez yonmoqda ya'ni, ulanish vaqtি R<sub>2</sub> qarshilik bilan belgilanadi va mos holda T<sub>2</sub> tranzistorning qayta ulanish vaqtি ham.

*b3* Lampalar navbatи bilan yonadi. Rezistorlar qarshiligi qiymatini yana ham kamytirib tebranish davrini kamaytiring ya'ni, impulsning takrorlanish chastotasini ham oshiring.

### **c) Kondensator sig'imi qiymatini tanlash.**


*c1* Lampa L<sub>1</sub> juda tez (qisqa) miltillab yonadi ya'ni, C<sub>1</sub> kondensator ulanish vaqtini bilgilaydi va mos holda T<sub>1</sub> tranzistor qayta ulanishini ham.

*c2* Lampa L<sub>2</sub> juda tez (qisqa) miltillab yonadi ya'ni, C<sub>2</sub> kondensator ulanish vaqtini bilgilaydi va mos holda T<sub>2</sub> tranzistor qayta ulanishini ham.
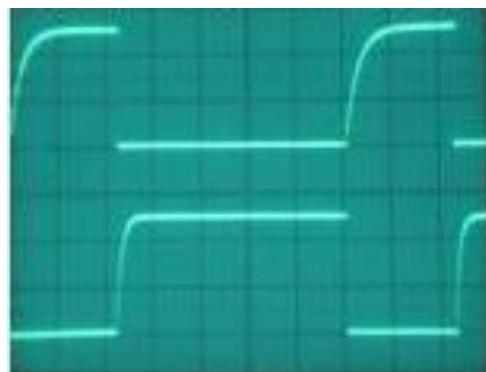
### **d) VAT o'r ganish**

*d1* Ikkala lampa ham doimiy yomoqda. Lampa o'chib yonishi oddiy ko'z bilan sezilmaydi.

Yuqoridagi signal T<sub>1</sub> tranzistordan olingan U<sub>CE</sub> kuchlanish quyidagi signal T<sub>2</sub> tranzistordan olingan.



(T<sub>1</sub>) Y I: 5 V/bo'linma. DC

(T<sub>2</sub>) Y II: 5 V/bo'linma. DC

Vaqt yoilmasi: 0.1 ms/bo'linma.

Ulanish vaqtি			
O'lchangan		(2) bo'yicha hisoblangan	
T <sub>ED,1</sub> ms	T <sub>ED,2</sub> ms	ln2 • R1 • C1 ms	ln2 • R1 • C1 ms
0.46	0.24	0.49	0.23

Bundan tebranish davri quyidagiga teng:


$$T_S = 0.46 \text{ ms} + 0.24 \text{ ms} = 0.70 \text{ ms}$$

(3) asosan, ishchi sikl uchun quyidagiga ega bo'lamiz

$$T_1: \frac{T_{ED,1}}{T_S} = \frac{0.46 \text{ ms}}{0.70 \text{ ms}} \approx 0.66$$

$$T_2: \frac{T_{ED,2}}{T_S} = \frac{0.24 \text{ ms}}{0.70 \text{ ms}} \approx 0.34$$

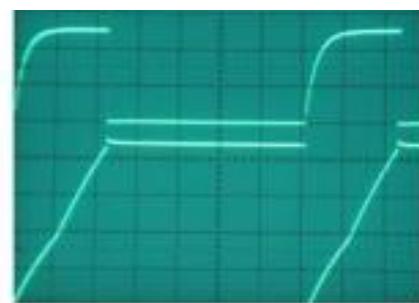Yuqoridagi signal  $T_1$  tranzistordan olingan  $U_{CE}$  kuchlanish, quyidagi signal  $T_2$  tranzistordan olingan.



(UCE) Y I: 5 V/bo'linma. DC

(UBE) Y II: 2 V/bo'linma. DC

Vaqt yoyilmasi: 0.1 ms/bo'linma

$U_{BE}$  kuchlanish ( $U_{BE} \approx 0.8 \text{ V}$ ) to'gri bo'sag'a kuchlanishdan katta bo'lishi bilan baza-emitter o'tish ochilib tok o'tadi va  $U_{CE}$  kuchlanish 0 V ga qadar kamayadi.

### Savol va topshiriqlar

1. Yarimo`tkazgichli triod. Bipolar tranzistorlar
2. Bipolar tranzistorlarning ulanish sxemalari.
3. Bipolar tranzistorlarning statik xarakteristikalari.
4. Bipolar tranzistorlarning fizik parametrlari.

# Labaratoriya ishi №7

## Mavzu :Maydonli tranzistorni kalit sifatida qo'llash

### Tajriba maqsadi

**Maydon tranzistorining kalit sifatida qo'llash**

**Past chastotali tebranishlarni o'rganish.**

### Kerakli asboblar:

. . Rastrli uyali panel DIN A4; 10 dona ulash uyalari; Maydonli tranzistor BF 244 (FET); Rezistor 10 kQ, 0.5 W;; Rezistor 47 kQ, 0.5 W; Potensiometer 1 kQ, 1 W, Funksional generator S 12; DC ta'minlash manbai 0...+/- 15 V; Analogli Multimeter LD 20; Ikki kanalli ossillograf 303; Ekranlangan kabellar BNC/4 mm;3 Qizil va ko'k kabellar jufti,50 sm;; . Qora rangli kabellar jufti, 50 sm.

**Nazariy qism:** Kalit elementi sifatida odatda kanali induksiyalanuvchi MDYa – tranzistorlar qo'llaniladi, chunki ularda  $U_{ZI}$  nolga teng bo'lganda uzilgan kalit holati ta'minlanadi (tranzistor berk).

Maydoniy tranzistorlar asosida yasalgan mantiqiy elementlar negizida aktiv element va yuklama MDYa – tranzistorda bajarilgan kalit sxema yotadi. Aktiv va yuklamadagi tranzistorlar bir xil yoki har xil o'tkazuvchanlik turiga ega bo'lgan kanaldan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Aktiv tranzistor zatvoriga yuqori potensialga (mantiqiy bir darajasi) berilsa uning stokidagi qoldiq kuchlanish 50-100 mV ni (mantiqiy nol darajasi) ni tashkil etadi. Bu bilan inversiya amalga oshiriladi. Maydon effekti - elektr maydonining zaryad tashuvchilarga ta'sir ko'rsatish hodisasisidir. Bu hodisadan maydonli tranzistorlarda (ing.FET) foydalilaniladi. Bipolyar tranzistorlardan farqli, maydonli tranzistorlarda faqat bir turdag'i zaryad tashuvchilardan foydalilaniladi va shuning uchun ular unipolyar tranzistorlar deb ataladi. Maydonli tranzistorlarning afzalligi shundaki, tokni zaryad tashuvchilarsiz (faqat maydon bilan) bosqarish mumkinligidir.

NPN yoki PNP bipolyar tranzistorlardan farqli ravishda, maydonli tranzistorlardagi boshqaruv tok bilan emas, balki kuchlanish bilan amalga oshiriladi. Boshqaruv elektrodi zatvor-Z (G-gate) elektr maydonini hosil qiluvchi kodensator kabi ishlaydi va elektr maydoni bilan zaryad tashuvchilar manbai S-stokdan kirib kelayotgan zaryad tashuvchilarni I –istokning chiqishiga o'tishini o'tish yo'lagi qarshiligini kamaytirib ruxsat beradi yoki o'tish yo'lagi qarshiligini oshirib taqiqlaydi. Shuning uchun kirish (Z-zatvor) qarshiligi juda katta bo'ladi.


Shunday qilib maydonli tranzistor xuddi yarim o'tkazgichli qarshilik kabi ishlaydi. Z-zatvorga kuchlanish qo'yilganda o'tkazuvchanlik yoki qarshilik o'zgaradi.

Bu tajriba birinchi navbatda statik holatda, zatvor va istok potensial ostida,  $U_z=0$  V bo'lgan holda,  $R_{IS}$  kanal qarshiligidini aniqlaydi. Suning uchun bu qarshilik normal ochiq kanal qarshiligi deb yuritiladi.

Tajribaning ikkinchi qismida, kirish signali sifatida past chastotali o'zgaruvchan kuchlanish bo'lganda, chiqish signali amplitudasining  $U_{ZI}$  zatvor kuchlanishiga bog'liqligi o'r ganiladi. Bunda signal butunlay to'silmagan faqat sezilarli ravishda so'ndiriladi. So'nish koeffitsiyenti esa quyidagicha aniqlanadi:


$$d = 10 * \log \left( \frac{U_{KIR}}{U_{CHIQ}} \right)^2$$

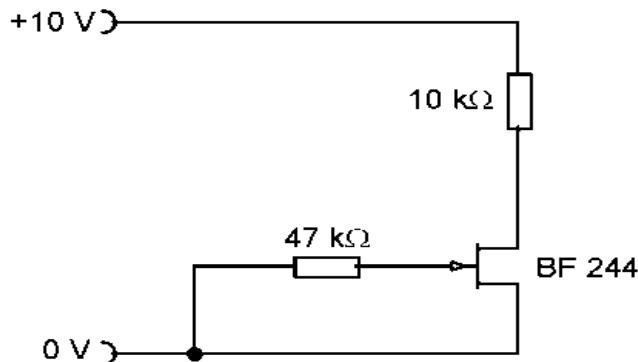**Bir turdagি MDYa – tranzistorlarda bajarilgan kalit sxemalar.** 1 – rasmida n – kanali induksiyalanuvchi MDYa – tranzistorlarda bajarilgan kalit sxemasi keltirilgan.



1 – zanjir chizmasi

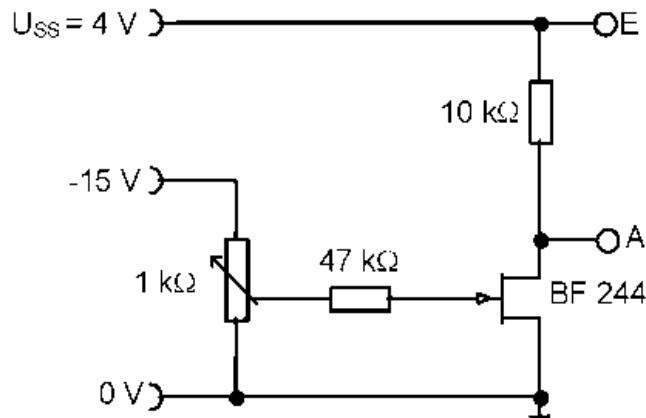- Tajriba qurilmasi 1-rasmida keltirilgan.
- Ishchi kuchlanishni 10 V qilib o'mating.
- $R_V (= 10\text{k}\Omega)$  qarshilikdagi  $U_{ZS}$  va  $U_{ZI}$  kuchlanishni aniqlang.
- **b) Zatvor kuchlanishining ta'sirini o'r ganish**



### 2-zanjir chizmasi

- 2-zanjir chizmasiga asosan zanjir yig'ing.
- E kirish signali manbaiga va A chiqish signali nuqtasiga ossilografni ulang.
- $U_{ZI}$  Zatvor kuchlanishini o'lchash uchun multimeterni ulang
- Boshqaruv kuchlanishini 15 V qilib o'rnating. Ulashda qutblarga e'tibor bering.
- Sinusoidal kirish signalini  $U_I = 2 \text{ V}$  va  $f = 1 \text{ kHz}$  qilib tanlang.
- $U_{ZI}$  kuchlanishini  $U_{ZI} = -10 \text{ V}$  potensiometr bilan o'rnating. Ossilograf bilan kirish va chiqish signallari shaklini kuzating.
- $U_{ZI}$  zatvor kuchlanishini chiqish signali manfiy yarim davrga o'tmaguncha kamaytiring.  $U_{ZI}$ -ni o'lchang.
- $U_{ZI}$  zatvor kuchlanishini signal fazasi musbat yarim davrga o'taboshlaguncha kamaytiring.  $U_{ZI}$ -ni o'lchang.
- $U_{ZI}$  zatvor kuchlanishini 0 V ga qo'ying.  $U_{E,SS}$  va  $U_{A,SS}$ -kuchlanishlarni o'lchang va (1) ga muofiq so'nish koeffitsiyentini hisoblang.

#### O'lchash namunalari

##### a) Normal ochiq bo'lgan kanal qarshiligidini aniqlash

$$U_{ZS} = 0 \text{ V}$$

$U_{RV}$	$U_{SI}$
9.8 V	0.24 V

$$I = \frac{U_{RV}}{R} = \frac{9.8}{10k\Omega m} = 0.98mA$$

ifodadan quyidagini olamiz

$$R_{IS} = R_{OCH} = \frac{U}{I} = \frac{0.24\text{ V}}{0.98\text{ mA}} = 245\text{ }0m$$

b) zatvor kuchlanishining ta'sirini o'rganish

Eslatma: barcha ossilogrammalarda kirish signali yuqorida va chiqish signali pastda keltirilgan.

$$U_{ZI} = -10\text{ V}$$



Y I: 2 V/bo'linma DC


YII 2 V/bo'linma DC

Gorizontal yoyish 0.2 millisekund/ bo'linma

Zatvor kuchlanishi  $U_{ZI} = -10\text{ V}$  bo'lganda ( $R_{IS} \gg R_V$ ) o'zgaruvchan signal shakli buzilmagan.

$$U_{ZI} = -2.8\text{ V}$$

$$U_{ZI} = -1.5\text{ V}$$

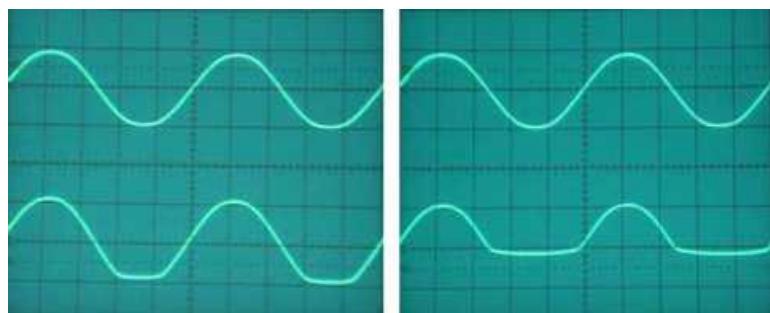


Y I: 2 V/ bo'linma DC

YII 2 V/ bo'linma DC

Vaqt yoyilmasi 0.2 ms/bo'linma

Agar zatvor kuchlanishi  $-3\text{ V} < U_{ZI} < -1.4\text{ V}$  oraliqda bo'lsa, manfiy yarim davr qirqqiladi(so'ndiriladi). Musbat yarim davr esa buzilmasdan o'tadi.

$$U_{ZI} = -2.8\text{ V}$$

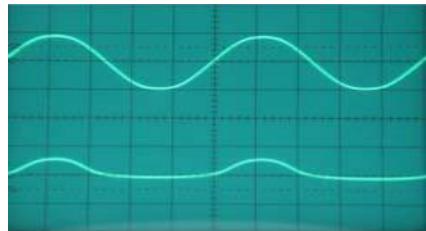


Y I: 2 V/ bo'linma DC

YII 2 V/ bo'linma DC

Vaqt yoyilmasi 0.2 ms/bo'linma

Zatvor kuchlanishi  $U_{ZI} < -1.4$  V bo'lganida signalning musbat yarim davri ham so'nadi

$$U_{ZI} = 0 \text{ V}$$

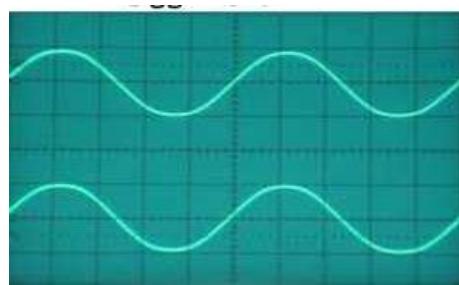

Y I: 2 V/ bo'linma DC

YII 50 mV/ bo'linma DC

Vaqt yoyish 0.2 ms/ bo'linma

Zatvor kuchlanishi  $U_{ZI}=0$  V bo'lganida ( $R_{ZI} \ll R_V$ ), o'zgaruvchan signal yana buzilmasdan o'tadi ammo kuchli so'ngan va siljigan:

### ***Susaytirish koeffitsiyentini hisoblash***

- Kirish signali  $U_{E,ss} = 4$  V bo'lib  $U_{A,ss} = 88$  mV, gacha susaygan bo'lsa unda:

$$\frac{U_{CHIQ}}{U_{KIR}} = \frac{0.088}{4 \text{ V}} = 0.022$$

ya'ni kirish signali 97.8 % susaytirilib 2.2% qoldi. Bu o'z navbatida normal ochiq holdagi o'tish qarshiligining  $R_V$  qarshilik nisbatiga mos keladi.

$$\frac{R_{ON}}{R_V} = \frac{245 \text{ Om}}{10 \text{ kOM}} = 0.0245$$

(1) Ifodadan so'nish koeffitsiyentining quyidagi qiymatiga ega bo'lamiz:

$$d = 10 * \log\left(\frac{4V}{0.088V}\right) \approx 33dB$$

Shunday qilib, ixtiyoriy stasionar holatda sxema tranzistorlaridan biri berk holatda bo'ladi, shu sababli sxema manbadan deyarli quvvat iste'mol qilmaydi. Ammo sxema qayta ulanish jarayonida, biror juda kichik vaqt mobaynida ikkala tranzistor ochiq holatda bo'ladi, chunki ikkinchisi berkilib ulgurmagan bo'ladi. Komplementar MDYa – tranzistorlarda yasalgan kalit sxemalar bir turdag'i MDYa – tranzistorlarda yasalgan kalit sxemalarga nisbatan o'n marta kam quvvat iste'mol qiladi. Lekin, sxemalarning tezkorligi bir xil bo'lib kalit chiqish sig'imining qayta zaryadlanish vaqt bilan belgilanadi.

### Savol va topshiriqlar

1. Qaysi sabablarga ko'ra maydonli tranzistorlar unipolyar transistor deb ataladi?
2. Maydonli tranzistorlarda tokni boshqarish usuli nimadan iborat?
3. Nima uchun maydonli tranzistorlarda kirish qarshiligi kata bo'ladi?
4. Maydonli tranzistorlarda boshqaruvchi elektrod bo'lib nima xizmat qiladi?
5. Kam kuvvatli maydon tranzistorlarida chikish karshiligi kiymati necha kiloom atrofida bo'ladi?

## Labaratoriya ishi № 8

### Mavzu: Maydonli tranzistorlar asosidagi kuchaytirgich

#### Tajriba maqsadi

- Maydonli tranzistorlarni ulashning asosiy sxemalarini o'rganish.
- Kuchaytirish koeffitsiyentini aniqlash

#### Kerakli asbob va uskunalar

Rastrli panel DIN ; 10ta qisqa ulagichlar to'plami , Maydonli tranzistor BF 244 , Rezistor 10 kOm, 0.5 W, Rezistor 15 kOm, 0.5 W, Rezistor 33 kOm, 0.5 W, Rezistor 68 kOm, 0.5 W, 1 %, Rezistor 100 kOm, 0.5 W 1 % Rezistor 10 MOm, 0.5 W, Kondensator 1 mkF, 100 V, 20 %, Kondensator 2,2 mkF, 100 V, 20 %, Kondensator 47 mkF, 40 V, 20 %, Ta'minlash manbai DC 0...+/- 15 V, Funksional generator S 12, Multimetr LDanalog 20, Ikki kanalli ossilograf 303, Ekranlangan kabel BNC/4 mm, Kabellar jufti, 50 sm, qizil va ko'k, Kabel, 0,25 mm<sup>2</sup>, 50 sm, qora.


#### Nazariy qism:

**Maydoniy tranzistor.** *Maydoniy tranzistor* (MT) deb, tok kuchi qiymatini boshqarish ychun o'tkazuvchi kanaldagi elektr o'tkazuvchanligikni o'zgartirish hisobiga elektr maydon o'zgarishi bilan boshqariladigan yarim o'tkazgichli aktiv asbobga aytildi.

Maydoniy tranzistorlar turli elektr signallar va quvvatni kuchaytirish uchun mo'ljallangan. Maydoniy tranzistorlarda bipolyar tranzistorlardan farqli ravishda tok tashkil bo'lishida faqat bir turdag'i zaryad tashuvchilar ishtirok etadi: yoki elektronlar, yoki kovaklar. Shuning uchun ular yana **unipolyar** tranzistorlar deb ham ataladi.

Maydoniy tranzistorlarning tuzilishi va kanal o'tkazuvchanligiga ko'ra ikki turi mavjud: p-n o'tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor hamda metall – dielektrik – yarim o'tkazgichli (MDYa) tuzilishga ega bo'lgan zatvori izolyatsiyalangan maydoniy tranzistorlar. Ular MDYa- tranzistorlar deb ham ataladilar.

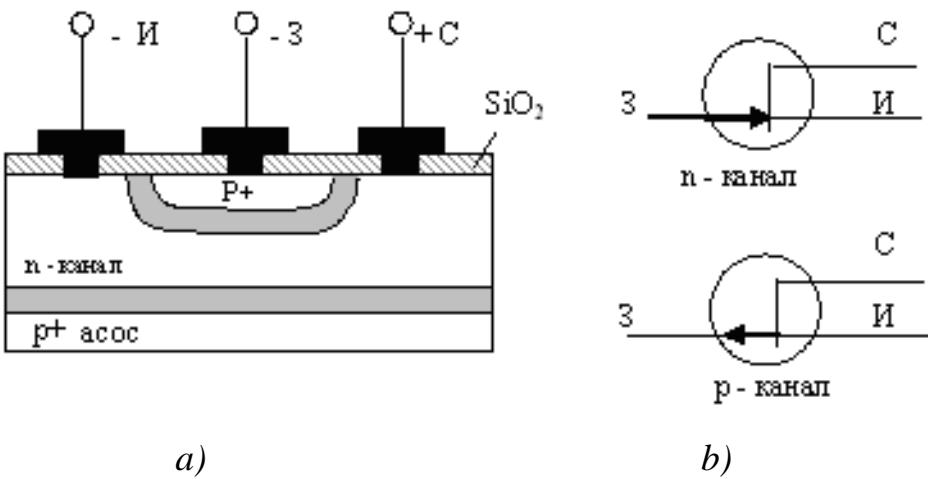**p-n o'tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor.** 1 – rasmda n-kanalli p-n o'tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorning tuzilishining qirqimi (a) va uning shartli belgisi (b) keltirilgan.




1 – rasm.

*n*-turdagi soha **kanal** deb ataladi. Kanalga zaryad tashuvchilar kiritiladigan kontakt **istok** (**I**); zaryad tashuvchilar chiqib ketadigan kontakt **stok** (**S**) deb ataladi. **Zatvor** (**Z**) boshqaruvchi elektrod hisoblanadi. Zatvor va istok oralig‘iga kuchlanish berilganda yuzaga keladigan elektr maydoni kanal o‘tkazuvchanligini, natijada kanaldan oqib o‘tayotgan tokni o‘zgartiradi. Zatvor sifatida kanalga nisbatan o‘tkazuvchanligi teskari turdagi soha qo‘llaniladi. Ishchi rejimda u teskari ulangan bo‘lib kanal bilan  $p-n$  o‘tish hosil qiladi.

Kanalning o‘tkazuvchanligi uning qarshiligi bilan aniqlanadi  $R = \rho \frac{l}{S}$ , bu yerda  $\rho$  - kanal materialining solishtirma qarshiligi,  $l$  - uzunligi,  $S$  – kanalning ko‘ndalang kesim yuzasi. Tashqi kuchlanish mavjud bo‘lmaganda kanal uzunligi bo‘ylab zatvor ostidagi kanalning ko‘ndalang kesim yuzasi bir xil bo‘ladi. Berilgan qutblanishda zatvor va istok oralig‘iga tashqi kuchlanish berilsa  $U_{ZI}$   $p-n$  o‘tish teskari yo‘nalishda siljiydi, kanal tomonga kengayadi, natijada kanal uzunligi bo‘ylab kanalning ko‘ndalang kesim yuzasi bir tekis torayadi. Kanal qarshiligi ortadi, lekin chiqish toki  $I_S = 0$  bo‘ladi, chunki  $U_{SI}=0$  (2 a - rasm).

Agar istok va stok oralig‘iga kuchlanish manbai ulansa, u holda kanal bo‘ylab istokdan stok tomonga elektronlar dreyfi boshlanadi, ya’ni kanal orqali stok toki  $I_S$  oqib o‘ta boshlaydi. Kuchlanish manbai  $U_{SI}$  ning ulanishi  $p-n$  o‘tish kengligiga ham ta’sir ko‘rsatadi, chunki o‘tish kuchlanishi kanal uzunligi bo‘ylab turlicha bo‘ladi. Kanal potensiali uning uzunligi bo‘ylab o‘zgaradi: istok potensiali nolga teng bo‘lib, stok tomonga ortib boradi, stok potensiali esa  $U_{SI}$  ga teng bo‘ladi.  $P-n$  o‘tishdagi teskari kuchlanish istok yaqinida  $|U_{3H}|$  ga, stok yaqinida esa  $|U_{3H}| + U_{CH}$  teng bo‘ladi. Natijada o‘tish kengligi stok tomonda kattaroq bo‘lib, kanal kesimi stok tomoga kamayib boradi (2. b -rasm).

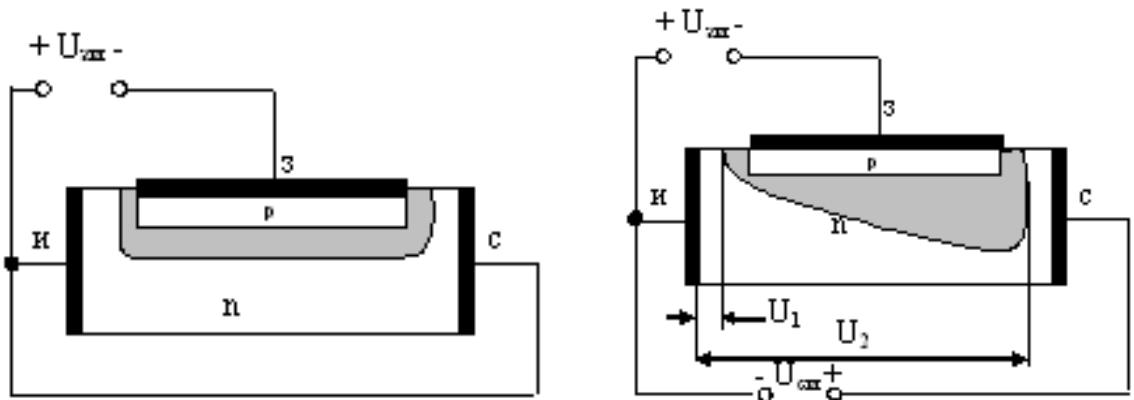

a)

b)

2 –rasm.

Shunday qilib, kanal orqali oqib o‘tayotgan tokni  $U_{ZI}$  kuchlanish qiymatini (kanal kesimini o‘zgartiradi) hamda  $U_{SI}$  kuchlanish qiymatini (tok va kanal uzunligi bo‘ylab kesimni o‘zgartiradi) boshqarish mumkin. Istok tomonda kanal kengligi berilgan  $U_{ZI}$  qiymati bilan, stok tomonda esa  $U_{ZI} + U_{SI}$  yig‘indi qiymati bilan aniqlanadi.  $U_{SI}$  qiymati qancha katta bo‘lsa, kanalning ponaligi (klinovidnost) va uning qarshiligi shuncha katta bo‘ladi.

Kanalning ko‘ndalang kesimi nolga teng bo‘ladigan vaqtdagi zatvor kuchlanishi ***berkilish kuchlanishi***  $U_{ZI,BERK}$  deb ataladi.

$|U_{3H}| + U_{CH,TYII}$  kuchlanish berkilish kuchlanishiga  $U_{ZI,BERK}$  ga teng bo‘ladigan vaqtdagi stok kuchlanishi ***to‘yinish kuchlanishi***  $U_{SI,TO‘Y}$  deb ataladi.

Bu yerdan

$$U_{CH,TYII} = |U_{3H,BERK}| - |U_{3H}|$$

$U_{CH} \leq U_{CH,TYII}$  vaqtidagi tranzistorning ishchi rejimi ***tekis o‘zgarish*** rejimi,  $U_{CH} \geq U_{CH,TYII}$  vaqtidagi tranzistorning ishchi rejimi esa ***to‘yinish*** rejimi deb ataladi. To‘yinish rejimida  $U_{SI}$  kuchlanish qiymatining ortishiga qaramay  $I_C$  tokining ortishi deyarli to‘xtaydi. Bu holat bir vaqtning o‘zida zatvordagi  $U_{ZI}$  kuchlanishining ham ortishi bilan tushuntiriladi. Bu vaqtda kanal torayadi va  $I_C$  tokini kamayishiga olib keladi. Natijada  $I_C$  dreyfrli o‘zgarmaydi.

Biror uch elektrodli asbob kabi, maydoniy tranzistorlarni uch xil sxemada ulash mumkin: umumiyl istok (UI), umumiyl stok (US) va umumiyl zatvor (UZ). UI sxema keng tarqalgan sxema hisoblanadi.

Tranzistorlar-zamonaviy elektronikaning muhim yarim o’tkazgichli asboblaridan biridir. Bipolyar tranzistorlarda o’tkazuvchanlik tokini elektronlar va kovaklar tashkil qilsa, maydonli tranzistorlarda esa elektr toki kirishmali zayrad tashuvchilar (elektronlar yoki kovaklar) hisobiga hosil qilinadi. Maydonli tranzistrolarda o’tkazgich kanalining o’tkazuvchanligi qo‘yilgan tashqi maydon orqali o‘zgartiriladi. Boshqaruvchi elektron orqali tashqi maydon qo‘ylganda bu

elektron orqali deyarli tok o'tmaydi. Bunday maydon hosil qiluvchi elektron **zatvor** deyiladi. O'tkazuvchi kanalga asosiy zayrad tashuvchilar kirib keladigan elektrod **istok** deyiladi. Kanaldan asosy zaryad tashuvchilar chiqaradigan elektrodga stok deyiladi. Kichik quvvatli tranzistorlarda istok va stok bir-birining o'rnida almashtirilib ulanishi mumkin.

Mazkur ishda maydonli tranzistorlardan foydalanishning uchta sxemasi o'r ganiladi. Bu sxemalarni bipolyar tranzistorlar ulanish sxemalari bilan quyidagicha solishtirish mumkin:

Umumiy istok – Umumiy emitter

Umumiy stok – Umumiy kollektor

Umumiy zatvor – Umumiy baza


Tok va quvvat bo'yicha kuchaytirish quyidagicha aniqlanadi:

$$V_U = \frac{U_A}{U_E} \quad V_I = \frac{I_A}{I_E} \quad V_P = \frac{P_A}{P_E} \quad (1)$$

### Tajriba qurilmasi

Tajribani bajarish tartibi
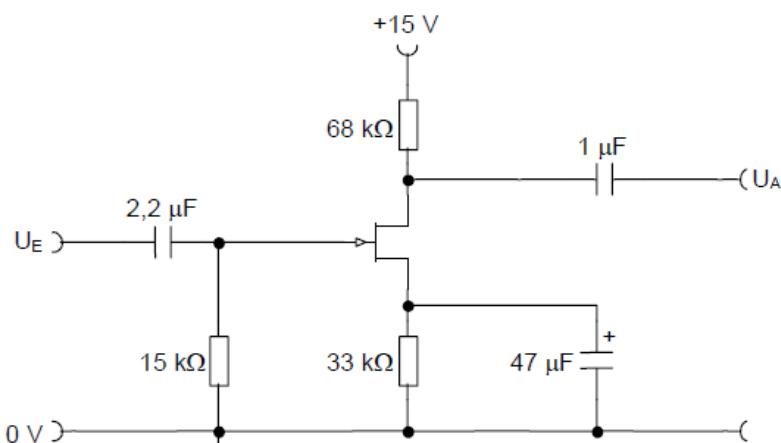
#### a) Istoki umimiy ulangan maydonli tranzistor.



- Tajriba qurilmasi 1-rasmida keltirilgan.
- Ishchi kuhlanishni 15 V qilib o'rnating.
- Funksional generatorni Nastroyte funksionalny generator na chastotu  $f = 50$  Hz.
- Ossilograf yordamida kirish (UE) va chiqish (UA) kuchlanishlarini o'lchang.
- Kirish signali amplitudasini chiqish signali sinusoidal shakldan buzilganicha oshirib boring.


- Ossilograf yordamida kuchlanishlarning samarador qiymatini aniqlang.

$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{U_{\text{ss}}}{2}$$

- Chiqish tokini multimetru yordamida aniqlang.
- Chiqishni qisqa ulang va tokni (qisqa ularash tokini) o'lchang.
- Chiqishga 10 kOm yuklama qarshilik ulang va tok kuchi va kuchlanishni o'lchang.
- (1) formula asosida quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentini hisoblang.

b) Stoki umumiy ulangan maydonli tranzistor

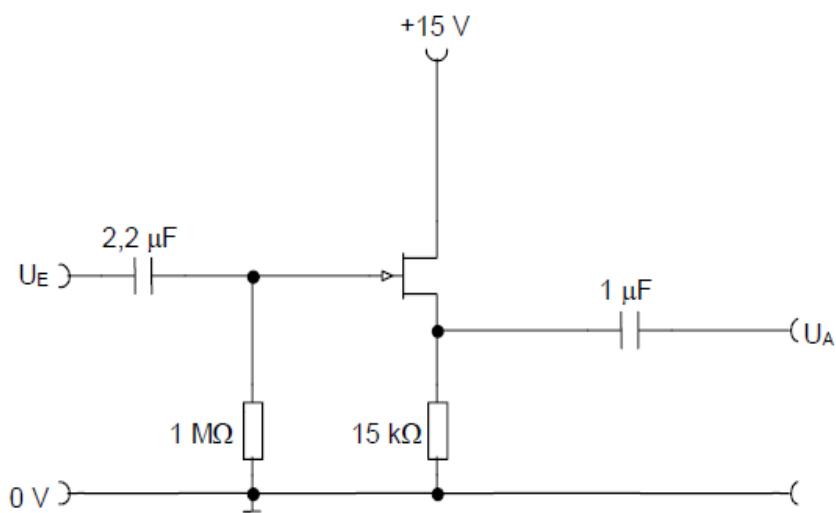
- a) holatdagi kabi tajribalarni takrorlang.



- Tokni quyidagi ifoda bilan hisoblang:

$$I_{E,\text{eff}} = \frac{U_{E,\text{eff}}}{1 \text{ M}\Omega}.$$
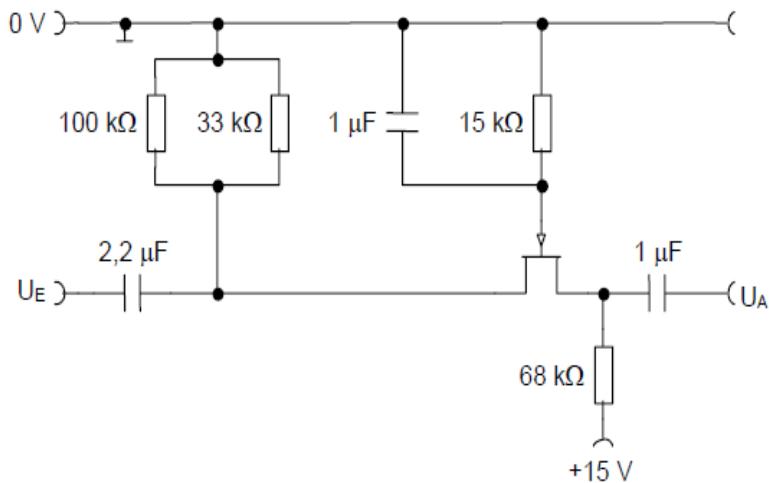
### c) Stoki umumiy ulangan maydonli tranzistor




- a) holatdagি kabi tajribalarnи takrorlang.

#### O'lchash namunalari

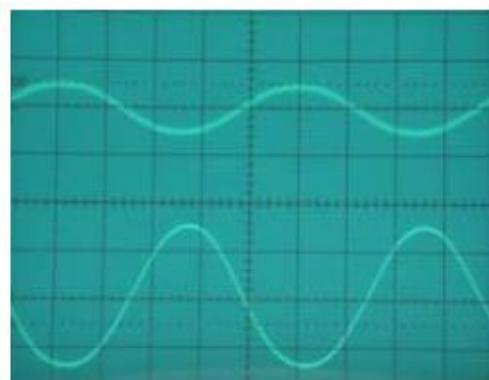a) Istoki umimiy ulangan maydonli tranzistor.

Eslatma: ikkala ossilogrammalarda ham yuqorida kirish signali, quyida chiqish signali tasvirlangan.



YI: 50 mV/bo'linma AC

YII: 0.5 V/bo'linma AC


Vaqt bo'yicha yoyilma 5 ms/del

Kirish E		
Kuchlanish	$U_{E,\text{eff}}$	28 mV
Tok	$I_{E,\text{eff}}$	2 mkA
Quvvat	$P_E$	0.056 mkW
Chiqish A		
Yuklamasiz	$U_{A,\text{eff}}$	350 mV
	$V_U$	12.5
Qisqa ulangan	$I_{A,\text{eff}}$	11 mkA
	$V_I$	5.5
Yuklamali 10 kOm	$U_{A,\text{eff}}$	106 mV
	$I_{A,\text{eff}}$	9 mkA
	$P_a$	0.95 mkW
	$V_U$	3.8
	$V_I$	4.5
	$V_P$	17
	$V_U V_I$	17

Quvvat bo'yicha kuchaytirish koefitsiyenti tok kuchi va kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koefitsiyentlari ko'paytmasiga teng:

$$V_P \approx V_U \cdot V_I$$

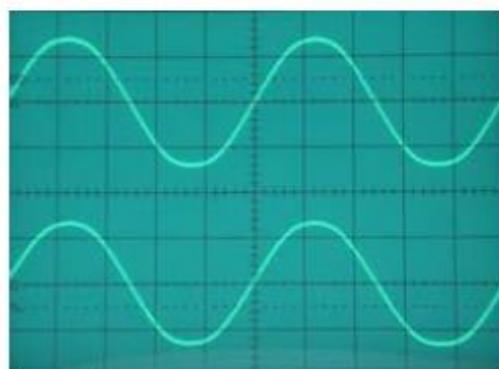b) Stoki umimiy ulangan maydonli tranzistor.



YI: 0,2 V/bo'linma AC


YII: 0.2 V/bo'linma AC

Vaqt 5 ms/bo'linma

Kirish E		
Kuchlanish	$U_{E,\text{eff}}$	180 mV
Tok	$I_{E,\text{eff}}$	0,18 mkA
Quvvat	$P_E$	0,03 mkW
Chiqish A		
Yuklamasiz	$U_{A,\text{eff}}$	180 mV
	$V_U$	1
Qisqa ulagan	$I_{A,\text{eff}}$	44 mkA
	$V_I$	240
Yuklamali 10 kOm	$U_{A,\text{eff}}$	155 mV
	$I_{A,\text{eff}}$	15 mkA
	$P_a$	2,3 mkW
	$V_U$	0,9
	$V_I$	83
	$V_P$	77
	$V_U V_I$	75

- Kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti 1 ga teng (ya'ni kuchlanish bo'yicha kuchaytirish yo'q):  $V_U \approx 1$
- Shuning uchun, quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti taxminan tok bo'yicha kuchaytirish koeffitsientiga teng:  $V_P \approx V_I$
- Tok bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti 1 dan ancha katta.

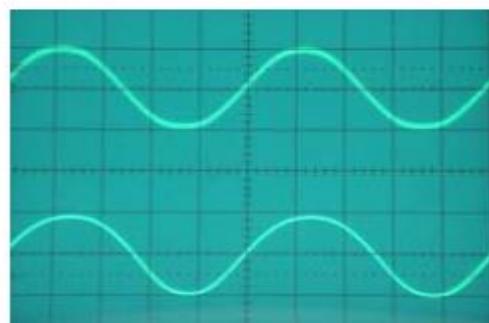c) Zatvori umimiy ulagan maydonli tranzistor.



YI: 50 mV/bo'linma AC

YII: 1 V/bo'linma AC

Vaqt 5 ms/bo'linma

Kirish E		
Kuchlanish	$U_{E,\text{eff}}$	35 mV
Tok	$I_{E,\text{eff}}$	12,5 mkA
Quvvat	$P_E$	0,44 mkW
Chiqish A		
Yuklamasiz	$U_{A,\text{eff}}$	670 mV
	$V_U$	19
Qisqa ulangan	$I_{A,\text{eff}}$	14 mkA
	$V_I$	1.1
Yuklamali 10 kOm	$U_{A,\text{eff}}$	120 mV
	$I_{A,\text{eff}}$	12 mkA
	$P_a$	1,44 mkW
	$V_U$	3,4
	$V_I$	0.96
	$V_P$	3.3
	$V_U V_I$	3.3

- Tok bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti 1 ga teng (tok bo'yicha kuchaytirish yo'q):  $V_I \approx 1$
- Shuning uchun, quvvat bo'yicha kuchytirish koeffitsiyenti taxminan kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentiga teng bo'ladi:  $V_P \approx V_U$

### Savol va toshiriqlar

1. Unipolyar tranzistorlarning tuzilishi va turlari.
2. Unipolyar tranzistorlarning xarakteristika va parametrlari.

# Labaratoriya ishi № 9

## Mavzu :Operatsion kuchaytirgichni tranzistorlardan diskret yig'ish

### Tajriba maqsadi

Operatsion kuchaytirgichni tranzistorlardan yig'ish.

Kuchaytirgichning signallarni invertirlab va invertirlamay kuchaytirish fuksiyasini tadqiq qilish

### Kerakli asbob va uskunalar.

Rastrli yig'ish paneli DIN, Rezistor 10 kOm 0,5 W, Rezistor 100 kOm, 0.5 W, Rezistor 10 Om, 2 W, Rezistor 220 Om, 2 W, Rezistor 330 Om, 2 W, Rezistor 470 Om, 2 W, Rezistor 1 kOm, 2 W, Rezistor 4.7 kOm, 2 W, 10-o'zgaruvchan qarshilik 1 kOm, Kondensator 0.1 mkF, 100 V, Kondensator 100 mkF, qutbli, 35 V, Si Diod 1N 4007, Diod ZPD 6.2, Tranzistor BC 550, NPN, Tranzistor BC 550, NPN, Tranzistor BC 560, PNP, 10 qisqa ulash simlari; Funksional generator S 12, DC ta'minlash manbai 0 to  $\pm 15$  V, Ikki kanalli ossilograf 303, Ekranlangan kabel BNC/4 mm, Ulash simlari 25 sm qora, Ulash simlari 50 sm qora, Ulash simlari 100 sm qora, Juft kabel 50 cm, qizil/qora, Juft kabel 100 cm, qizil/qora Analog-Raqamli-TRMS Multimeter C.A 5011, Juft kabel 50 sm, qizil/qora

**Umumiy ma'lumotlar.** Operasion kuchaytirgich (OK) – bu kuchlanish bo'yicha yuqori kuchaytirish koeffisienti ( $10^4 \div 10^6$ ), yuqori kirish ( $10^4 \div 10^7$  Om) va kichik chiqish ( $0,1 \div 1$  kOm) qarshiliklariga ega bo'lgan o'zgarmas tok kuchaytirgichi. OK ikkita kirish va bitta chiqishga ega. Chiqish va kirishdagi signallarning qutbiga ko'ra kirishlarning biri *inverslaydigan* ("-" ishorasi bilan belgilanadi), ikkinchisi – *inverslamaydigan* ("+"ishorasi bilan belgilanadi) deb ataladi.

OK doim teskari aloqa zanjirlari bilan qamrab olinagan bo'ladi. Teskari aloqa zanjiri turiga ko'ra OK analog signallar ustidan turli amallarni (operatsiyalarni) bajarishi mumkin. Bunday amallarga yig'indi olish, integrallash, differensiallash, solishtirish, logarifmlash va boshqalar kiradi. Shuning uchun bunday kuchaytirgichlar – *operasion* deb ataladi.

OK ideal kuchaytirgich element hisoblanadi va butun analog elektronikaning asosini tashkil etadi. OK yetarlicha murakkab tuzilmaga ega bo'lib, yagona kristall yuzasida bajariladi va birvarakayiga ko'p miqdorda ishlab

chiqariladi. Shuning uchun OKni diod, tranzistor va x.z. kabi elektron sxemalarning sodda elementi kabi qarash mumkin. Hozirgi kunda OKlarning yuzlab turi ishlab chiqariladi, kichik o'lchamga ega va juda arzon hisoblanadi.

Katta kuchaytirish olish uchun OKlar ikki yoki uch bosqichli o'zgarmas tok kuchaytirgichlari asosida quriladi.

1 – rasmda uch bosqichli OK tuzilmasi keltirilgan.




1 – rasm.

OKlarda kirish bosqichi sifatida differensial kuchaytirigich qo'llaniladi, bu kuchaytirish dreyfini maksimal kamaytirishga va ancha yuqori kuchaytirish olishga imkon yaratadi. U bilan kuchaytirgichning yuqori kirish qarshiligi, sinfaz signallarga sezgirlik va siljish kuchlanishi aniqlanadi. Oraliq (muvofiglashtiruvchi) bosqichlar kerakli kuchaytirishni ta'minlaydilar va differensial kuchaytirigich chiqishidagi kuchlanish siljishini nolga yaqin qiymatgacha kamaytiradi. Oraliq bosqichlarda differensial kuchaytirgichlar kabi, bir bosqichli kuchaytirgichlar ham qo'llaniladi. Chiqish bosqichlari OKning kichik chiqish qarshiligi va katta chiqish quvatini ta'minlashi kerak. Chiqish bosqichlari sifatida odatda AV rejimda ishlaydigan komplementar emitter qaytargich qo'llaniladi (1 - rasmga qarang).

Bugungi kunda elektron qurilmalar kuchaytigichlarga yana ham yuqoriroq talablar qo'ymoqda. Operatsion kuchaytirgichlar-zamonaviy elektronika tuzilmalarining standart shakldagi bloklaridir. Odatda ularning faqat shartli belgilarini tasvirlab qora qutilardek qarashadi


Ishni bajarish tartibi

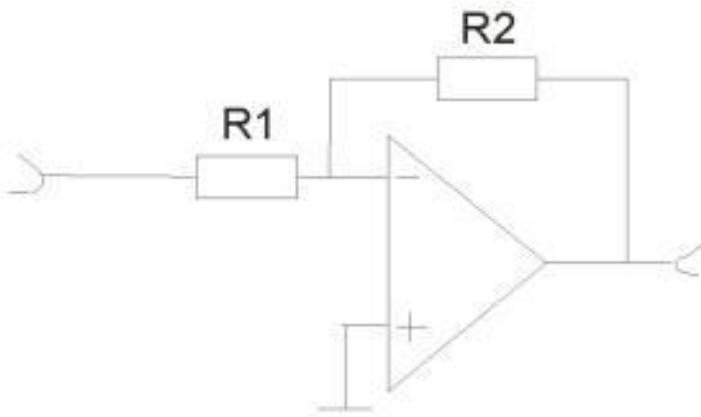Tashqi zanjirga bog'liq ravishda OK invertirlovchi kuchytirgich, invertirlamovchi kuchaytirgich, komparator, intergrator va h.k. vazifalarda qo'llanilishi mumkin. Bu tajribada tranzistorga asoslangan diskret elementlardan tuzilgan operatsion kuchaytirgichning ichki tuzilishi o'rganiladi



2-rasm
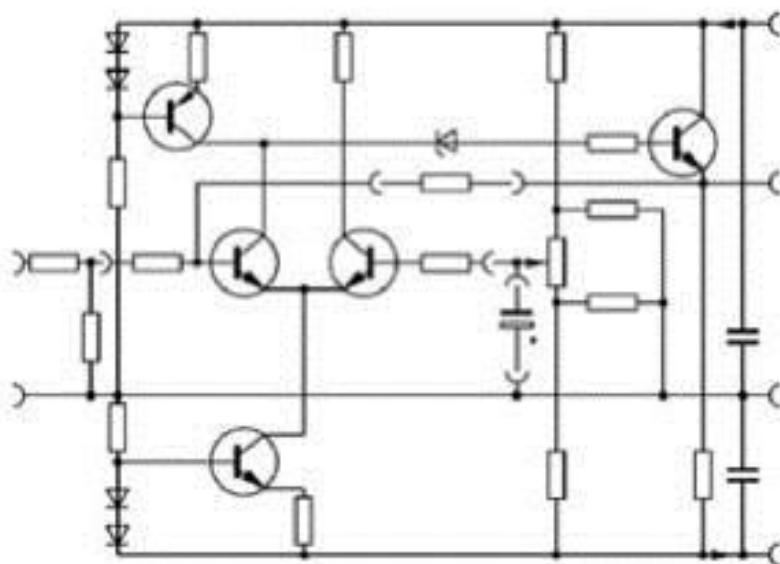
### Biri invertirlovchi kuchaytirgich sifatida



3-rasm

Bu zanjirdagi asosiy tashkil qiluvchilari bu kirish qismidagi differentesial kuchaytirgich va chqish qishmidagi emitterli takrorlagichdir. Tajribada bu operatsion kuchaytirgich ikki xil konfiguratsiyada qo'llanilgan: Ikkinchisi invertirlamovchi kuchaytirgich sifatida

Ikkala variant ham bu tajribada yig'ib o'r ganiladi. Kuchaytirish va fazalar munosabati invertirlovchi va invertirlamovchi rejimlarda chiqish va kirish signallari nisbati bilan aniqlanadi.

Agar OK ni kuchaytirish koeffitsiyenti cheksiz katta bo'lган ideal kuchaytirgich deb hisoblasak. Unda OK ning kuchaytirish koeffitsientini R1 va R2 qarshiliklar bilan boshqarish mumkin. Invertirlovchi kuchaytirish uchun kuchaytirish koefitsiyenti quyidagiga teng bo'ladi:

$$g = \frac{R_2}{R_1} \quad (1)$$

Invertirlamovchi kuchaytirish uchun kuchaytirish koefitsiyenti quyidagicha aniqlanadi:

$$g = \frac{R_2}{R_1} + 1 \quad (2)$$

Bu tenglamalar uchun OK ideal (ideal bloklardan tuzilgan) hamda “+” va “-“ kirishlarda kuchlanish nol bo’lganida, ta’minalash kuchlanishining har qanday qiymaida kirish va chiqish toklari ham no’l bo’ladi deb qaraladi. OK ning kuchaytirish koeffitsiyenti yaxshilash uchun R1 va R2 qarshiliklar qo’shilgan. R2 qarshilik teskari bog’lanish qarshiligi deb atalib, u chiqish signalini kirishga qayta uzatadi.

Invertirlovchi kuchaytirishda ideal OK da chiqish kuchlanishi quyidagicha o’rnataladi: kirishga keluvchi tok eng kichik bo’lishi uchun ‘-’ kirish qarshilik bilan to’siladi hamda ‘+’ kirish erga ulanadi. Quyidagi tenglamalar o’rinli bo’ladi:

$$\frac{U_{in}}{R_1} = -\frac{U_{out}}{R_2} \quad yoki \quad U_{out} = -U_{in}x \frac{R_2}{R_1}$$

Invertirlamovchi kuchaytirgich uchun, “-“ kirish erga ulanmagan, ammo kirish kuchlanishi uchun quyidagi tenglamani olamiz:

$$\frac{U_{in}}{R_1} = -\frac{U_{out} - U_{in}}{R_2} \quad yoki \quad U_{out} = -U_{in}x \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right)$$

## OK ichki tuzilishi

OKning ichki zanjiri tuzilishi 1-rasmida keltirilgan bo’lib, yuqorida keltirilganidek to’la kuchaytirish koeffitsiyenti qiymatini R1 va R2 qarshiliklar o’rnatadi. OK zanjiri asosiy qismida kuchaytirish koeffitsiyenti cheksiz bo’lishiga intiladi.

T1 va T2 tranzistorlar zanjirning asosini tashkil qiladi. Bunday tranzistorli zanjir differensiallovchi zanjir deb ataladi. Ikkala tranzistor ham o’zaro emitterlari orqali bog’langan va ikkala kirish kuchlanishi ham bir xil bo’lganda kllektrolar orqali ham bir xilda tok oqadi.


T3 va T4 tranzistorlar diodlar bilan birglikda xuddi ta’minalash manbai vazifasini o’taydi. T3 tranzistor T4 orqali o’tuvchi toklar uchun

termostabilizatsiya vazifasini bajaradi va bu ikkala T1 va T2 uchun ham o’rinlidir. T4 tranzistor T1 ni tok bilan ta’minlaydi va T2 ham o’z tokini qo’shadi. Kirish signalining har qanday kichik o’zgarishi T1 kollektoridan o’tuvchi tokni ozgartiradi. Bu tok o’zgarishi kollektorga o’rnatilgan qarshiliklar orqali kuchlanishlar o’zgarishiga aylantiriladi. Shunday qilib, deyarli cheksiz qarshilikka ega bo’lgan T4 tok manbai tranzistori kuchlanish bo'yicha kuchaytirishning katta bo'lishini ta'minlaydi.

T5 tranzistor chiqish kuchaytirgichi sifatida ishlaydi. Ishchi nuqta o’rnatuvchi potensiometr zanjir mauvozanatini o’rnatadi. Shu bilan T1 va T2 tranzistorlar baza-emitter orasidagi kichik kuchlanishlar o’zgarishini kompensatsiya qiladi.

OK ning In+ va In- kirishlari T1 va T2 tranzistorlar bazalaridir va ular orasidagi harqanday kuchlanishlar farqi kuchytiriladi. Kuchlanishning kuchaytirilishi esa R1 va R2 qarshiliklar orqali nazorat qilinadi. O’rnatilgan bu kuchaytirilish ya’ni kuchaytirish koeffitsiyenti  $g=R_2/R_1$  bilan aniqlanadi. Masalan,  $R_1=1\text{k}\Omega$  va  $R_2=100\text{k}\Omega$  bo’lsa kuchaytirish koeffitsiyenti 100 ga teng bo’ladi.


Funksional generator chiqish kuchlanishini kichik kuchlanishlarda moslash qiyin bo’lgani uchun kirishga R1 qarshilik qo’yilgan. Bu  $1\text{k}\Omega/10\text{k}\Omega$  kuchlanish bo’lgichi, qarshiliklar nisbati funksional generator signalini 10 marta kamaytiradi. Ossilografning birinchi kanali orqali o’lchangan signal  $U_I$  kirish signali deyiladi. Chiqish signali  $U_A$  esa ossilografning ikkinchi kanali orqali o’lchnadi

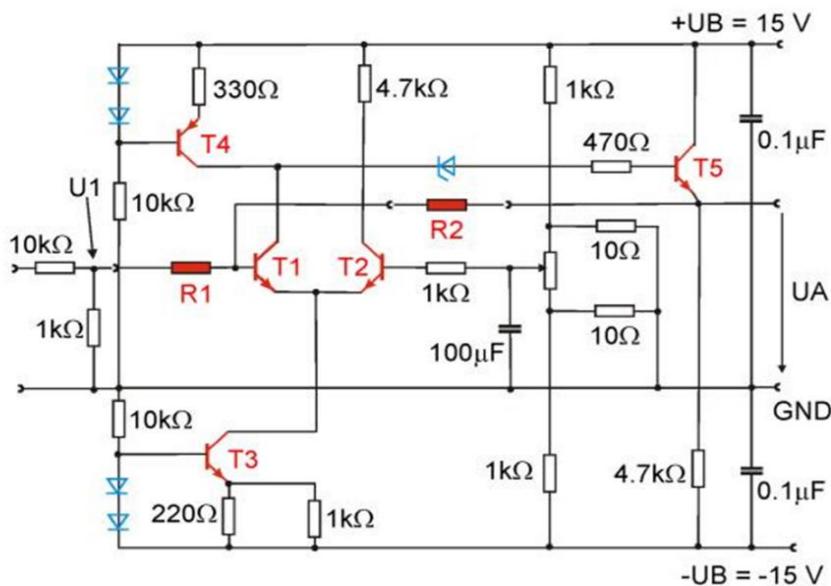

4-rasm

Operatsion kuchaytirgichning montaj chizmasi sxematik ravishda 3-rasmida keltirilgan. Mos tajriba qurilmasi 4-rasmida ko’rsatilgan. Ikkala tipdagi operatsion kuchaytirgich ham keltirlgan bo’lib, invertirlamovchi holatga o’tish

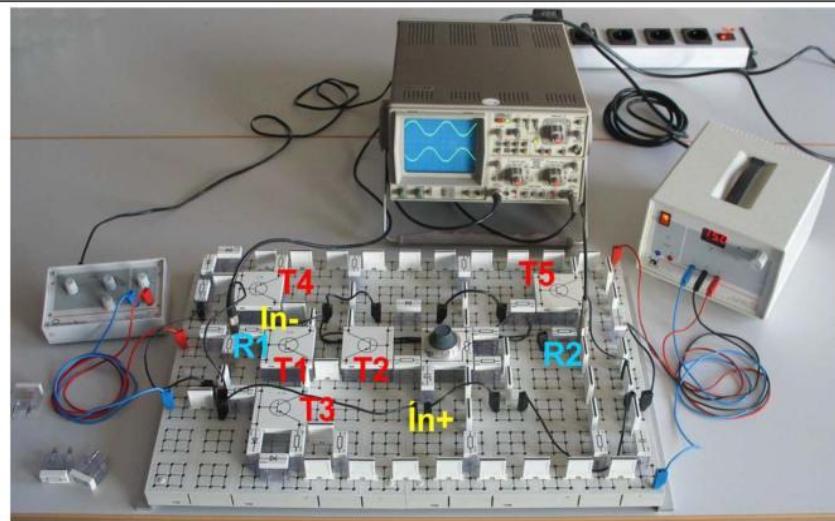uchun qilinishi kerak bo'lgan o'gartirishlar 3-rasmida ko'rsatilgan.



5-rasm. Invertirlangan ulash uchun OK ichki tuzilishi ko'rinishi (zanjir elektr chizmasi 2-rasmda keltirilgan).

5-rasmda ko'rsatilgan zanjirga ta'minlash manbaidan  $\pm 15$  V kuchlanish bering. Funksional generator ko'rsatkichlarini quyidagicha o'rnating: chastota taxminan  $f \sim 1$  kHz, signal shakli –sinusoidal, amplitudasi  $\sim 1$  V.

**a) Invertirlovchi operatsion kuchaytirgich**

- Funksional generator chiqishini 20 mV ga to'g'irlang.
- $R_1=1\text{kOm}$  va  $R_2=10\text{ kOm}$  qarshiliklar orqali  $U_I$  va  $U_A$  kuchlanishlarni o'lchang (4-rasm).
- $U_A/U_I$  nisbat, kuchaytirishni aniqlang.
- O'lhashlarni  $R_1 = 1\text{ kOm}$  va  $R_2 = 10\text{ kOm}$  va  $R_1 = 1\text{ kOm}$  va  $R_2 = 1\text{ kOm}$  kombinatsiyalari uchun olib boring.

**b) Invertirlamovchi operatsion kuchaytirgich**

- Operatsion kuchaytirgich kuchaytirish sxemasini invertirlovchidan invertirlamovchi zanjirga almashtiring (4-rasmiga qarang).
- Qarshiliklar kombinatsiyasi  $R_1=1\text{kOm}$  va  $R_2=100\text{kOm}$  bo'lganda  $U_I$  va  $U_A$  kuchlanishlarni o'lchang (4-rasm).
- $U_A/U_I$  kuchaytirishni aniqlang.
- $R_1 = 1\text{ kOm}$  va  $R_2 = 10\text{ kOm}$  va  $R_1 = 1\text{ kOm}$  va  $R_2 = 1\text{ kOm}$  qarshiliklar kombinatsiyasi uchun o'lhashlarni takrorlang.

### O'lhash namunasi

**a) Invertirlovchi operatsion kuchaytirgich**

1-jadval.  $R_1$  va  $R_2$  qarshiliklarning turli qiymatlari uchun kirish va chiqish

kuchlanishlari U1 va UA, hamda UA/U1 kuchaytirish koeffitsiyenti qiymatlari.

R1 kOm	R2 kOm	U1 mV	UA V	UA U1
1	100	20	-2.00	-100
1	10	20	-0.20	-10
1	1	20	-0.02	-1


### b) Invertirlamovchi operatsion kuchaytirgich

2-jadval. R1 va R2 qarshiliklarning turli qiymatlari uchun kirish va chiqish kuchlanishlari U1 va UA, hamda UA/U1 kuchaytirish qiymatlari.

R1 kOm	R2 kOm	U1 mV	UA V	UA U1
1	100	20	2.01	100.5
1	10	20	0.22	11
1	1	20	0.04	2



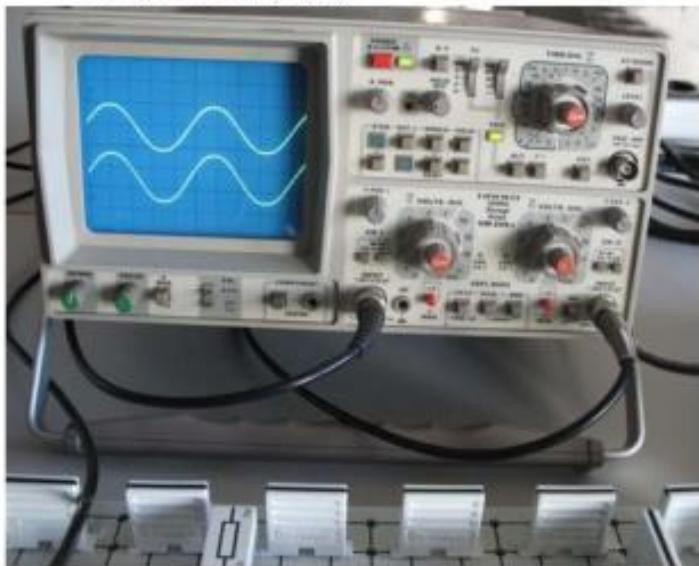6-rasm. Operatsion kuchytirgichning (invertirlovchi ulash) kirish (ekranning yuqorisida) va chiqish (ekran quyisisida) signallai.



**7-rasm.** Operatsion kuchytirgichning (invertirlamovchi ulash) kirish (ekranning yuqorissida) va chiqish (ekran quyisida) signallai.

### Natijalar va ularning tahlili

3 va 4 jadvallarda (1) va (2) tenglamalar orqali nazariy hisoblangan kuchlanish bo'yicha kuchaytirishni o'lchangan qiymati bilan solishtirilgan. OK ning ichki tuzilishiga bog'liq ravishda kirish signali qo'llaniladigan tashqi qarshiliklarga bog'liq bo'ladi (2 va 3-rasmga qarang). 4 va 5-rasmlarda ko'rishimiz mumkinki kirish va chiqish signallari fazalari invertirlovchi kuchytirgichda teskari va invertirlamovchi kuchytirgichda mos tushadi.

#### a) Invertirlovchi operatsion kuchytirgich

3-jadval. R1 va R2 qarshiliklarning turli kombinatsiyasida kuchaytirishni nazariy ( $R_2/R_1$ ) va amaliy ( $U_A/U_1$ ) qiymatlari bilan solishtirish natijasi.

R1	R2	$R_2/R_1$	$U_A/U_1$
1	100	100	-100
1	10	10	-10
1	1	1	-1


### Invertirlamovchi operatsion kuchytirgich.

4-jadval. R1 va R2 qarshiliklarning turli kombinatsiyasida kuchaytirishni nazariy ( $R_2/R_1$ ) va amaliy o'lchangan ( $U_A/U_1$ ) qiymatlari bilan solishtirish natijasi.

R1	R2	R2/R1	UA/U1
1	100	101	100.5
1	10	11	11
1	1	2	2
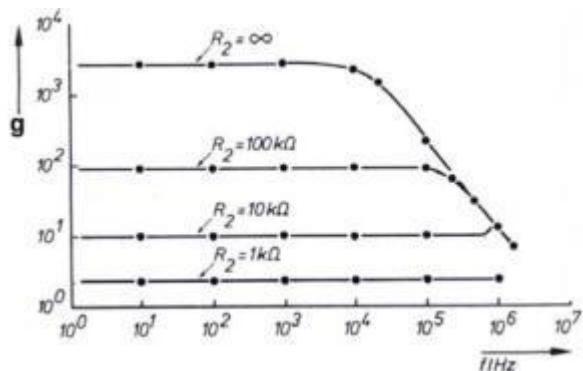
## Yordamchi ma'lumotlar

Operatsion kuchaytirgichning kuchaytirishi koeffitsiyenti kirish signali chastotasiga ham bog'liq. 7-rasmida R2 qarshilikning turli qiymatlarida kuchaytirish koeffitsiyentining chastotaga bog'liqligi keltirilgan. Bu grafikdan ko'rindiki funksional generatorning ishchi chastotasi oralig'ida kuchaytirish koeffitsiyenti R2 qarshilik qiymatiga bog'liq emas ekan. Grafikdagi kuchaytirishni pasaytirish va kuchaytirish koeffitsiyentining chastota oralig'iga bog'liqligini ko'rsatish uchun T1 tranzistorning kollektori va er orasiga 100 nF kondensator ulanadi. Ammo bu haqida ko'proq ma'lumot berish mazkur tavsifnoma vazifasiga kirmaydi.



**7-rasm. R2 qarshilikning turli qiymatlarida g kuchaytirish koeffitsiyentining chastotaga bog'liqligi.**

Agar OK invers kirish bilan qisqa tutashgan bo'lsa, bu koeffisient birga teng bo'ladi. Bunday sxemalar inverslamaydigan qaytargichlar deb ataladi va yagona qobiqda bajarilgan bir necha kuchaytirgich ko'rinishidagi alohida integral mikrosxemalar ko'rinishida bir varakayiga ishlab chiqariladi.

## Savol va topshiriqlar

1. Elektr signallarni kuchaytirish.
2. Kuchaytirgichlarning turlari.
3. Kuchaytirgichlarning asosiy xarakteristika va parametrlari.


## LABORATORIYA ISHI № 10

### Mavzu: O'zgaruvchan tokni to'g'irlashni o'rGANISH

**Ishdan maqsad :** Ossilograf yordamida o'zgaruvchan va to'g'irlangan tok grafiklarini kuzatish .

**Kerakli asbob va uskunalar :**

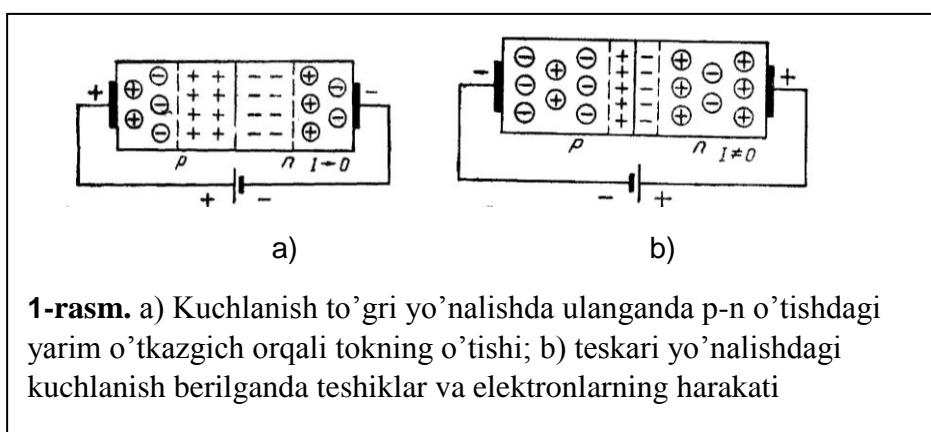1. O'zgaruvchan tok manbai 12V/3A
2. 1N4007,STE 2/19 tipidagi 4 ta diod
3. MLT -2 tipidagi qarshilik .
4. Ikki kanalli Otssilograf
5. Rasterli panel DIN A4 STE
6. Kalit va ulash uchun simlar




### Qisqacha nazariy ma'lumot

Yarim o'tkazgichli tugirlagichlar quyidagi parametrlar bilan harakterlanadi;  
 -teskari kuchlanishning eng katta qiymati ;  
 -to'girlangan tokning eng katta qiymati;  
 -tugirlangan katta tokka to'gri keladigan to'gri keladigan tugri yo'nalishdagi kuchlanish tushuvi ;


-eng katta teskari kuchlanishga to'gri keladigan teskari tok;  
 -diodning teskari kuchlanish berilgan paytdagi sigimi;  
 -chegara chastotasi ;  
 -temperatura diapazoni ;  
 -foyDALI ish koeffisienti ;

Har hil elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan yarim o'tkazgich chegarasidagi soha elektron teshikli yoki p-n o'tish deyliladi.

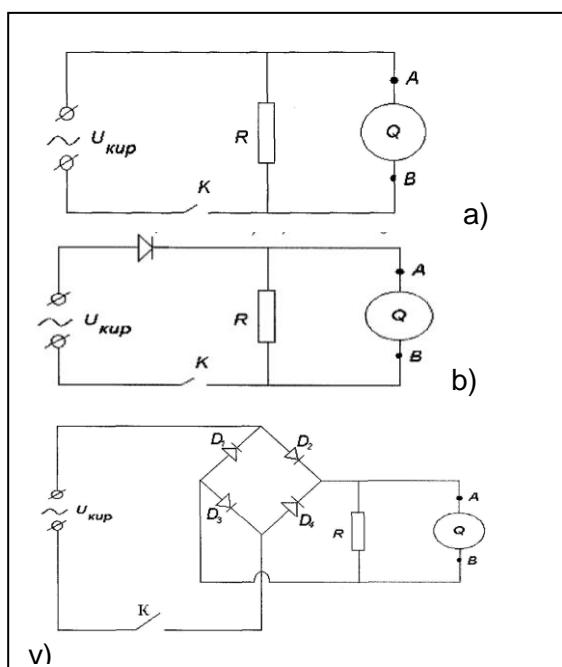Bunday o'tish bir tomonlama o'tkazuvchalik hossasiga egadir.p-n o'tishning bu hossasi yarim o'tkazgichli



diodlarda o'tkazuvchan tokni to'g'irlash uchun ishlataladi. Kuchlanish qutbi o'zgarganda p-n o'tishda yarim o'tkazgichlar orqali tokning utishini kurib chiqaylik . Kuchlanish to'gri yo'nalishda bulganda p sohaga manbaning musbat qutbi , n sohaga manfiy qutbi ulanadi, (1a- rasm) . p-n o'tishdagi qarshilik miqdorini kamaytiradigan qutbli kuchlanish berilganda hosil bo'lgan tok to'gri yoki o'tkazish toki deyiladi, o'tadigan tok esa to'gri tok deyiladi.

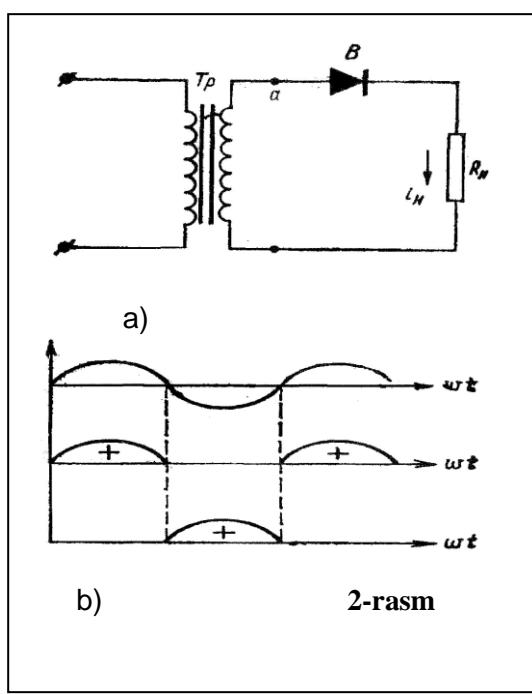

Teskari yo'nalishdagi kuchlanish (1-b rasm) berilganda teshiklar va elektronlar qarama-qarshi ishorali elektrodlarga tortilib, p-n o'tishdan uzoqlashadi.O'tish zonasida elektr zaryadlarining asosiy tok tashuvchilari yo'qoladi, shuning uchun p-n o'tishli tranzistorlar amalda elektr tokini o'tkazmaydi.O'tish orqali asosiy bo'lмаган zaryad tashuvchilar hosil qilgan juda kam miqdordagi tok o'tadi va u teskari tok deyiladi. 2a.- rasmida o'zgaruvchan tokni bitta yarim davrli to'grilash shemasi tasvirlangan.

Transformatorning ikkilamchi cho'lg'amidagi EYUK sinusiodal qonun bo'yicha o'zgaradi, deb faraz qilaylik e qE sin  $\omega t$


Faraz qilaylik a nuqta  $\frac{T}{2}$  davrda musbat bo'sin. Bu holda b nuqta manfiy potensialga ega bo'ladi. Bunda ventil B, nagruzka qarshiligi R<sub>H</sub> dan tok o'tadi.

Davrning ikkinchi yarmida a nuqtaning potensiyali esa manfiy bo'ladi.Bunda teskari B ventilga U<sub>m</sub> teskari kuchlanish beriladi. Ventilning teskari qarshiligi juda katta. Shuning uchun teskari tok nolga teng bo'ladi.

2b. -rasmida o'zgaruvchan va to'grilangan tokning grafiklari ko'rsatilgan .

Grafiklardan shuni aytish mumkinki, birinchi yarim davrda tok to'g'irlanadi.

Demak bir yarim davrli to'g'irlagichlarda tok davrining faqat birinchi yarim davrida to'g'irlanadi. O'zgaruvchan tokning ikkinchi yarim davrida esa o'zgaruvchan tokni to'g'irlab bo'lmaydi. V.F Mitkeevich tavsiya qilgan ikki yarim davrli to'g'irlagichning shemasi 3a-rasmida tasvirlangan. Bunda davrning birinchi yarmida i<sub>1</sub> tok ventil B<sub>1</sub> ga, nagruzka R<sub>H</sub> orqali transformatorning nol nuqtasi (0) ga keladi. Bu holda ikkinchi ventil B<sub>2</sub> teskari kuchlanish ostida bo'ladi. Davrning ikkinchi yarmida B<sub>2</sub> ventil nagruzka R<sub>H</sub> orqali O nuqtaga keladi.

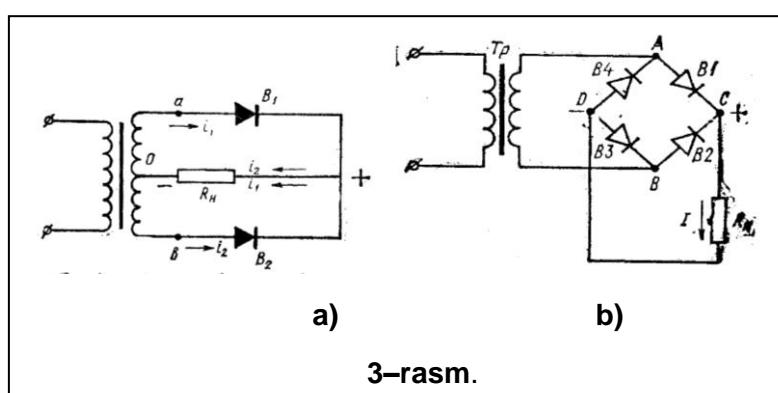

Ikkinchi yarim davrda B<sub>1</sub> ventil teskari kuchlanishda bo'ladi . O'zgaruvchan tokning

har ikki yarim davrda ham tok  $i_1$  va  $i_2$  ning yo'nalishi bir hil bo'ladi. 3b-rasmida ikkita yarim davrli ko'priq shema asosida ishlaydigan to'grilagich tasvirlangan .

To'grilangan kuchlanish va tokni orttirish uchun shemaning har bir tarmogiga bir nechta ventil ulash mumkin , ular o'zaro ketma-ket , parallel yoki gpuppalab ulanadi.

Bu to'grilagichlarning ishlash prinsipi quyidagicha : tokning birinchi yarim davrida  $B_1$  va  $B_2$  ventillardan tok o'tadi.  $B_2$  va  $B_4$  ventillar esa berk bo'ladi.

Tok transformator cho'lg'amining yuqori uchidan ( a nuqtadan) ventil  $B_3$  orqali transformator cho'lg'amining pastki uchiga (b nuqtaga) boradi.

Tokning ikkinchi yarim davrida esa  $B_1$  va  $B_3$  ventillar berk bo'lib,  $B_2$  va  $B_4$  ventillar orqali tok o'tadi. Tok esa zanjirning b uchidan  $B_2$  ventil ,nagruzka qarshiligi  $R_H$  va ventil orqali cho'lg'amning A nuqtasiga boradi.Demak , ikkala yarim davrda ham nagruzka qarshiligidan bir tomonga qarab tok o'tadi.

### ***Ishni bajarish tartibi:***

- 1). 1.a rasmdagi shema bo'yicha elektr zanjirini tuzing.
- 2). A nuqta "Q" ossilografning "Y" B nuqta " $\perp$ " klemmalariga ulanadi.
- 3).  $U_{kir}$  orqali tok manbaidan , o'zgaruvchan 4V kuchlanish bering.
- 4). K kalit ulanib ossilografda individual qonun bo'yicha o'zgaradigan o'zgaruvchan tok grafigini chiqarishga erishing va grafikni chizib oling.
- 5). 1b-rasmdagi elektr zanjirini tuzing .
- 6). 2-punktni takrorlang.
- 7). O'zgaruvchan tok manbaidan  $U_{kir}$  orqali 4V kuchlanish bering va kalitni ulab, bir yarim davrli to'grilagich yordamida ossilografda hosil bulgan grafikni chizib oling.
- 8). 1v-rasmdagi elektr zanjirini tuzing.
- 9). 2- punktni takrorlang .
- 10).O'zgaruvchan tok manbaidan  $U_{kir}$  orqali 4 V kuchlanish bering va K kalitni ulab, ko'priq shemasi to'grilagich (Gers shemasi) yordamida ossilografda hosil bo'lgan grafikni chizib oling .

### ***Sinov savollari***

1. p-n o'tish qanday hosil bo'lishini tushuntiring .
2. Bu ishimizda nima uchun D242A tipidagi dioddan foydalanilgan?.
3. O'zgaruvchan tokni to'grilash deb nimaga aytildi.?
4. Ko'priq shema yordamida hosil bo'lgan grafikni tushuntiring .
5. Gers shemasining kamchiligi nimadan iborat.

## Labaratoriya ishi №11

### Mavzu: Raqamli elektronika hisoblash sistemalari

#### Tajriba maqsadi

Sonlarni belgilash va nomlashda qo`llaniladigai usul va qoidalar majmuasi o`rganish.

**Kerakli asbob uskunalar:** O`zgaruvchan tok manbai 0...12 V/ 3A, Multimetr LDAnalog 20, Kabellar jufti 50 sm, qizil/ko`k, Ulash kabeli 100 sm qizil

#### Nazariy qism:

Sonlarni belgilash va nomlashda qo`llaniladigai usul va qoidalar majmuasi **hisoblash sistemasi**, shartli belgilar esa, **raqam** deyiladn. Hisoblash sistemalari xilma-xil bo`lib, qulaylik uchun ikki turga ajratiladi: *o`rinli* (pozitsiyali) va *o`rinsiz* (pozitsiyasiz).

Pozitsiyasiz hisoblash sistemasida har bir raqam sonning qanday o`rinda joylashgan bo`lishidan qat'i nazar bir xil miqdorni ifodalaydi. Masalan, rim raqamlari bilan ifodalangan sonlarning raqamlari barcha o`rinlarda belgiga mos miqdorni ko`rsatadi. (XXV sondagi 1-o`rindagi X-10, II o`rinda X-10, uchinchi o`rinda V-5 bo`ladi). Birlik sistemada ham sonlar «1» lar ketma-ketligi ko`rinishida ifodalanadi. (7 – 1111111).

Raqamlarning miqdori sondagi yozilish o`rniga bog`liq bo`lgan hisoblash sistemasi o`rinli, ya`ni **pozitsiyali hisoblash sistemasi** deb ataladi. Unga o`nli hisoblash sistemasi (0, 1, 2... 9) misol bo`ladi. Masalan, 1900 sonida – birinchi o`rin – 1000, ikkinchi o`rin – 900, uchinchi o`rin – 90 va to`rtinchi o`rin – 0 ni ifodalaydi.

Zamonaviy hisoblash texnikasida axborotni raqamli qayta ishslash usuli muhim rol o`ynaydi. Raqamli yarim o`tkazgichli IMSlar hisoblash texnikasi qurilmalari va tizimining negiz elementi hisoblanadi. Hisoblash mashinalari tomoniday qayta ishlanayotgan berilganlar, natija va boshqa axborotlar faqat ikki qiymat oladigan (ikkilik sanoq tizimi) elektr signallari ko`rinishida ifodalanadi.

Analog axborotni raqamli ko`rinishga aylantirish uchun uni **kvantlaydilar**, ya`ni vaqt bo`yicha uzluksiz signal uning ma'lum nuqtalardagi diskret qiymatlari bilan almashtiriladi. So`ngra berilgan signal oxirgi diskret qiymatiga mos ravishda raqam beriladi. Signal diskret darajalarini raqamlar ketma – ketligi bilan almashtirish jarayoni **kodlash** deb ataladi. Olingan raqamlar ketma – ketligi **signal kodi** deb ataladi.

Ikkilik sanoq tizimida biror son ikki raqam: 0 va 1 orqali ifodalanadi. Raqamlarni ifodalash uchun raqamli tizimlarda tok yoki kuchlanish kabi elektron kattalikni ikki holatdagi signalini qabul qilishga moslashgan elektron sxema bo`lishi talab qilinadi. Kattalikning biri – 0 ga, ikkinchisi – 1 ga mos kelishi kerak. Ikki elektron holatga ega bo`lgan elektron sxemalarni yaratishning nisbatan soddaligi shunga olib keldiki, hozirgi zamонавиу raqamli texnika mana shu ikkilik ifodalish tizimga asoslangan.

## 2. Matematik mantiq. Asosiy mantiqiy amallar

Raqamli qurilmalar ishlash algoritmini ifodalash uchun Bul algebrasi yoki mantiq algebrasi qo`llaniladi. Uning asoschisi J.Bul (1815 – 1864) bo`lgani uchun uni Bul algebrasi deb ataladi. Mantiq algebrasi doirasida raqamli sxema kirish, chiqish va ichki qismlariga mos ravishda bul o`zgaruvchilari o`rnataladi va ular faqat ikki qiymat qabul qilishi mumkin:

$$X_0 \text{ agar } X \neq 1; \quad X_1 \text{ agar } X \neq 0.$$

9.1 - жадвал		
X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y <sub>q</sub> X <sub>1</sub> +X <sub>2</sub>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Bul algebrasi asosiy amallari bo`lib mantiqiy qo`shuv, ko`paytiruv va inkor amallari hisoblanadi.

**Mantiqiy qo`shuv.** Bu amal **YOKI amali** yoki **diz'yunktsiya** deb ataladi. Ikki o`zgaruvchini mantiqiy qo`shish postulatlari 9.1 – jadvalda keltirilgan.

X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y <sub>q</sub> X <sub>1</sub> ·X <sub>2</sub>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Bunday jadvallar **haqiqiylik jadvallari** deb ataladi. SHuni ta'kidlash kerakki, bu amal ixtiyoriy o`zgaruvchilar soniga mo`ljallangan. Amal bajarilayotgan o`zgaruvchilar soni, uning belgisidan oldin turgan raqam bilan ko`rsatiladi. Demak, 9.1-jadvalda YOKI amali bajarilgan. Mantiqiy qo`shuv YOKI amalini bajaruvchi element (elektron sxema) shartli belgisi 9.1 a – rasmda keltirilgan.


**Mantiqiy ko`paytiruv.** Bu amal **HAM amali** yoki **kon'yunktsiya** deb ataladi. Mantiqiy ko`paytiruv postulatlari 9.2 – jadvalda keltirilgan. Mantiqiy HAM amalini bajaruvchi element shartli belgisi 9.1 b – rasmda ifodalangan.

9.3-жадвал	
X	Y
0	1
1	0

**Mantiqiy inkor.** Inkor amali **inversiya** yoki **to`ldirish** deb ataladi. Inkor postulatlari 9.3 – jadvalda keltirilgan. Inversiya amalini bajaruvchi mantiqiy element shartli belgisi 9.1 v – rasmda

keltirilgan.

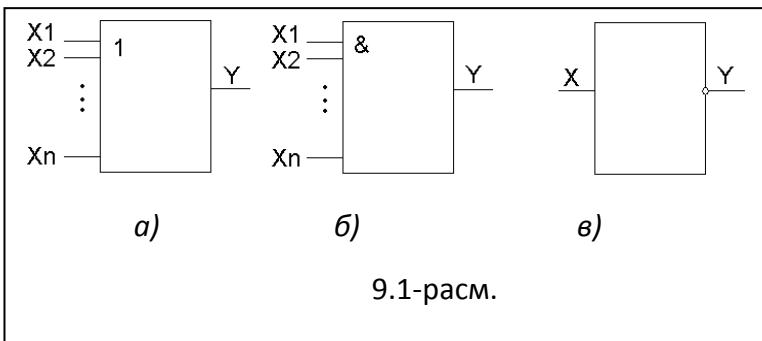Elementar mantiqiy HAM, YOKI, EMAS amallarini bajaradigan mantiqiy elementlardan foydalanib ancha murakkab amallarni bajaradigan elementlar va ularga mos keluvchi elektron sxemalar yaratish mumkin.





9.1-пачм.

IMSlar ko`rinishida ko`plab ishlab chiqariladi. Mantiqiy IMSlar seriyalarga birlashadilar. Har bir seriya asosida ma'lum bir mantiqiy amalni bajaruvchi elektron sxemadan tashkil topgan negiz element yotadi, masalan HAM-EMAS mantiqiy amali (SHeffer elementi) yoki YOKI-EMAS mantiqiy amali (Pirs elementi). Raqamli integral mikrosxemalar yaratishda turli murakkab mantiqiy amallarni bajaradigan sxemalarni yasashda faqat bitta HAM-EMAS, yoki YOKI-EMAS mantiqiy elementidan foydalanish talab qilinishi bilan ham ajralib turadi.
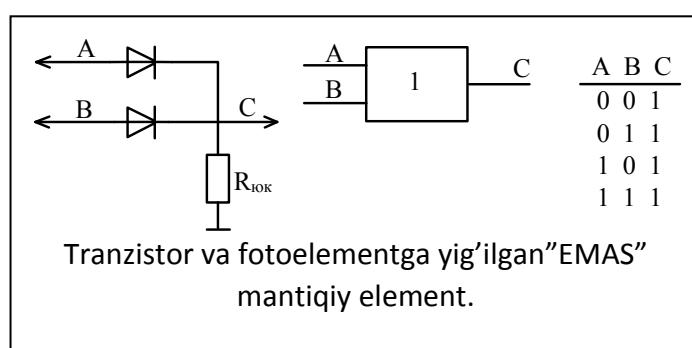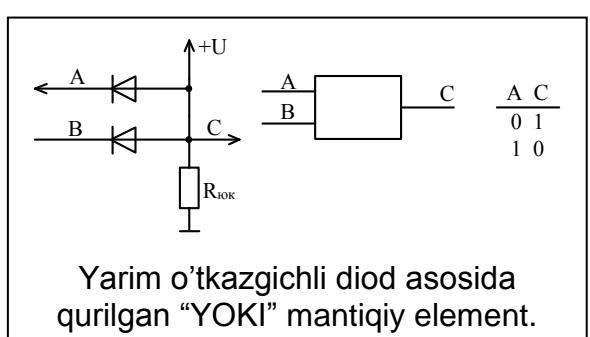
### 3. Raqamli qurilmalarning mantiqiy sxemalari

Zamonaviy radioelektronika, avtomatika va raqamli tezniqa asosiy tarkibiy tuzilishni, qismlarini tashkil etadi: 1) Mantiqiy elementlar; 2) Triggerlar; 3) Raqamli integral mikrochizmalar; 4) Indikatorli asboblar;

Bu elektron murakkab qurilmalar yagona bir elektron texnologik tizimga asoslanib o`zaro bog`liqlik holatida ishlaydi.



**Mantiqiy elementlar.** Raqamli hisoblash texnikasi axborotlarni qayta ishlash, ular murakkab matematik diskret amallarni bajarishga mo`ljallangn. Ular elektron-platasida uchta mantiqiy element joylashgandir. Bu "VA" element; "YOKI" element "EMAS" elementidir. Hamda trigger (elektron kalit) qurilmasi ham mavjud. Mantiqiy element nomi, asosan mantiqiy operatsiyalarni raqamli texnika yordamida modellashtirishni nazarda tutadi. Mantiqiy elementga signal yuborganda "to`g`ri" va "noto`g`ri" mazmunda

yuboriladi. Masalan: “YOritish chirog`i yongan agar tok manbai va zanjr tutashgan bo`lsa”. Agar lampa yonmasa, “EMAS” elementi qo`llaniladi.

Mantiqiy elementlar har xil jihozlardan iborat bo`lishi mumkin. Masalan: Elektromagnit rele, yarimo`tkazgichli diod, tranzistorlar, elektron va neon lampalar. Integral texnalogiyalar asosida tayyorlangan mantiqiy elementlar eng ko`p qo`llaniladi.

YUqoriga ko`rsatilgan barcha mantiqiy elementlarni talblr yig`ib, ko`rgazma qurol sifatida ishlatish mumkin.

**Triggerlar.** Trigger ham, raqamli elektronikaning asosiy elementi hisoblanadi, ulardan xotira sifatida foydalaniladi. Avtomatik va hisoblash qurilmalarining elementidir. Trigger-inglizcha so`z bo`lib “o`zim qo’shaman” “o`zim ajrataman” degan ma’noni bildiradi.

Mexanika trigger bu oddiy elektr kaliti (vklyuchatel yoki tumbler) bo`lib, u

inson yordami bilan qo’shadi, ajratadi.

Oddiy trigger ikkita “EMAS” mantiqiy elementdan tuzilgan bo`lib, kirish va chiqish joyi o`zaro “halqasimon” ulangan.

Birinchisini chiqish ikkinchisini kirish bilan, ikkinchisini chiqish ikkinchisini kirishi bilan ulangan holda ishlaydi.

Hozirgi paytda raqamli asosida tayyorlangan triggerlardan foydalaniladi.


texnikada faqat integral texnalogiya asosida tayyorlangan triggerlardan foydalaniladi.

**Raqamli integral mikrochizmalar.** Elektronikaning asosiy elementi hisoblangan integral mikrochizmalar ikki xil turga ishlab chiqariladi. Analogli va raqamli integral mikrochizmalardir.

Raqamli integral mikrochizmalar asosan diskret va impulsli signallarni parmetrlarini o`zgartirish uchun mo`ljallangandir. Ularni asosini tranzistorli kalitlar tashkil etadi, ular har lahzada kirgan signal uchun ochiq yoki yopiq holatda bo`lishi mumkin. Raqamli integral mikrochizmalarni tayyorlash texnalogiyasi

nihoyatda murakkab, ularga joylashtirilgan elektron asboblar o`lchamlari nixoyatda kichik “mikron”lar bilan o`lchanadi.


Imkoniyatlari cheksizdir.

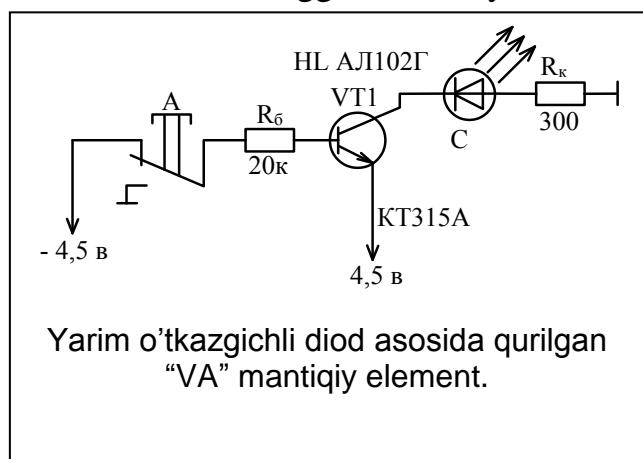

texnikada faqat integral texnalogiya asosida tayyorlangan triggerlardan foydalaniladi.

**Raqamli integral mikrochizmalar.** Elektronikaning asosiy elementi hisoblangan integral mikrochizmalar ikki xil turga ishlab chiqariladi. Analogli va raqamli integral mikrochizmalardir.

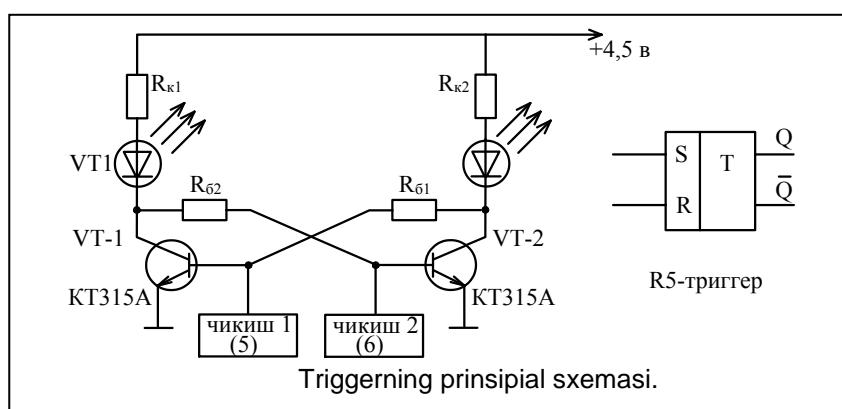Raqamli integral mikrochizmalar asosan diskret va impulsli signallarni parmetrlarini o`zgartirish uchun mo`ljallangandir. Ularni asosini tranzistorli kalitlar tashkil etadi, ular har lahzada kirgan signal uchun ochiq yoki yopiq holatda bo`lishi mumkin. Raqamli integral mikrochizmalarni tayyorlash texnalogiyasi




**Indikatorli asboblar.** Indikator tashqi muhit parametrlari haqida axborot beruvchi elektron asbobdir. Ularni har xil turlari yaratilgan bo`lib, parmetrlari jihatidan bir-biridan keskin farq qiladi. Barcha qo`llaniladigan indikatorlar ikkita katta guruhga bo`linadi. Aktiv indikatorlar va passiv indikatorlar.

Aktiv indikatorlarga elektr energiyasi yorug`lik energiyasiga aylanib, qorong`i joylarda ishlashga imkon chratadi. Ularga jajji lampalar, yarim o`tkazgichli svetodiodlar va raqamli neon lampalar kiradi.

Passiv indikatorlarni ishslash printsipini elektron signal ta'sirida o'zining optik xossalari o`zgartiradi.

Masalan suyuq kristallarga tayyorlangan indikatorli tablolar, ularga kuchlanish kelsa, yoritish qobiliyati oshadi, boshqa payt ko`rinmaydi.

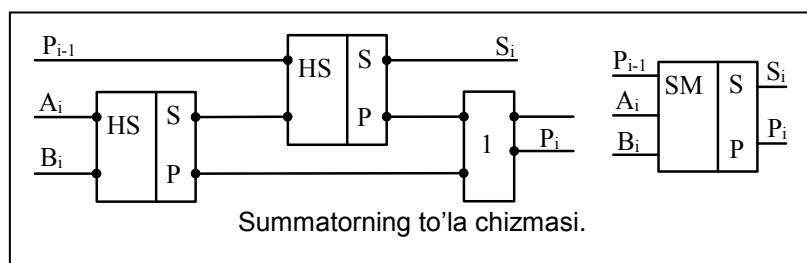**Mantiqiy algebra asoslari.** Tarkibida joylashgan qo`yidagi elektron



qilamiz!


**Summatorlar; (yig`indilar).** Algebra va arifmetika mantiqiy asosini yig`indi (summa) tashkil etadi. Summatorlar yordamida “ko`paytirish” “bo`lish” va “ayirish” matematik amallar bajariladi. EHMning hisoblash qismini tashkil etadigan summatorlar arifmetika va algebraik masalalarni echishga imkon tug`diradi.

**Registrlar.** Registr EHMning asosiy jihizi bo`lib, shifrator, deshifrator va summator kabi funksional masalalarni bajarishga mo`ljallangan. Ularni vazifikasi axborotlarni yozib olish, saqlash va uzatishdn iboratdir. Registr qurilmasi triggerlardan tuzilgan bo`lib, integral mikrochizmalarga terilgan.

Registrlar parallel va ketma-ket bo`lishi mumkin.

Parallel registrlar – triggerlardan iborat bo`lib har biriga axborot signalini qabul qilish uchun bitta kirish ikkita chiqarishdan iborat. Raqamli elektronika uchun ular “operativ xotira” amalga oshirish uchun xizmat qiladi.

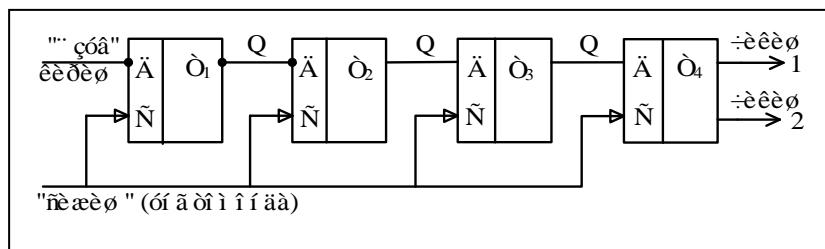Ketma-ket registrlarda bitta kirish ketma-ket axborotni uzatish uchun va oxirgi registrlardan ikkita chiqishdan olinadi. Ularni chizmasi pastga berilgan (4-rasm). Elektr impulslar hisoblagichlari (schyotchik). Schyotchiklar elektron hisoblash mashinalariga hamma qismlarini ishini nazorat qiluvchi, buyruq



(komanda) berish, impulslarni hisobini olish, aylanish mexanizmini ishini nazorat qilishdan iborat (hisoblagichlar oldingi mavzularga juda keng yoritilgan, tanishb oling).

### **Nazorat uchun savollar:**

1. Raqamli elektronika hisoblash sistemalari.
2. Matematik mantiq. Asosiy mantiqiy amallar.
3. Raqamli qurilmalarning mantiqiy sxemalari.

## FIZIK KATTALIKLAR JADVALI

**Metallarning suyuq holatidagi issiqlik o'tkazuvchanligi –  $\lambda$ .**

Metall	Harorat, °C	$\lambda$	
		$Vt$ $m \cdot K$	$kkal$ $soat \cdot m \cdot {}^{\circ}C$
Alyuminiy	900	63	54
Kaliy	64	49	42
	250	38	33
	900	26	22
Litiy	200	45.9	39.6
	700	48.3	41.7
Natriy	97.8	84	72
	700	59	51
Qalay	250	31	26
	700	39	34
Qo'rg'oshin	400	15	13
	700	17	15
Temir	1850	8.0 – 10.0	6.9 – 8.6
Vismut	300	14	12
	800	19	16

## LOTIN ALIFBOSI

Harf	O'qilishi
Aa	a
Bb	be
Cc	si
Dd	di
Ee	e
Ff	ef
Gg	ji
Hh	ash
Jj	yot
Kk	ka
Ll	el
Mm	em
Nn	en
Oo	o
Pp	pi
Qq	kyu
Rr	er
Ss	es
Tt	te
Uu	u
Vv	vau
Ww	dablyu
Xx	iks
Yy	igrik
Zz	zet

## YUNON ALIFBOSI

Harf	O'qilishi
Α α	alfa
Β β	beta
Γ γ	gamma
Δ δ	delta
Ε ε	epsilon
Ζ ζ	dzeta
Η η	eta
Θ θ	teta
Ι ι	yota
Κ κ	kappa
Λ λ	lyambda
Μ μ	myu
Ν ν	nyu
Ξ ξ	ksi
Ο ο	omikron
Π π	pi
Ρ ρ	ro
Σ σ	sigma
Τ τ	tau
Υ υ	epsilon
Φ φ	fi
Χ χ	iks
Ψ ψ	psi
Ω ω	omega

**SI tizimidagi birliklarning karrali va ulushli qiymatlarini  
ifodalanish uchun old qo'shimchalar**

	Nomi	Old qo'shimchaning belgisi		Ko'paytuvchi	
		O'zbekcha	Xalqaro		
Karralilar	Eksa	E	E	$10^{18}$	1000000000000000000000000
	Peta	P	P	$10^{15}$	1000000000000000000000
	Tera	T	T	$10^{12}$	1000000000000
	Giga	G	G	$10^9$	1000000000
	Mega	M	M	$10^6$	100000
	Kilo	k	k	$10^3$	1000
	Gekto	g	h	$10^2$	100
	Deka	da	da	$10^1$	10
Ulushlilar	Detsi	d	d	$10^{-1}$	0.1
	Santi	s	s	$10^{-2}$	0.01
	Milli	m	m	$10^{-3}$	0.001
	Mikro	mk	$\mu$	$10^{-6}$	0.000001
	Nano	n	n	$10^{-9}$	0.00000001
	Piko	p	p	$10^{-12}$	0.000000000001
	Femto	f	f	$10^{-15}$	0.000000000000001
	Atto	a	a	$10^{-18}$	0.000000000000000001

# D.I.MENDELEYEVING KIMYONY ELEMENTLAR DAVRIY JADVALI

DAVR-QATOR-LAR		A	B	C	E	L	M	N	T	G	R	U	P	P	A	L	A	R	I	VIII	B	He	B		
		I	II	III	B	A	IV	B	A	V	B	A	VI	B	A	VII	B	A	VIII	B	He	He	B		
1	1	H	VODOROD	1																					
2	2	Li	LITIV	1	Be	4		5		B	3	BOR	2	C	5	6	N	7	F		He	He			
3	3	Na	NATRIY	1	Mg	12	ALUMINIV	13	Al	4	KREMINIV	2	Si	5	14	AZOT	6	KISLOROD	7	FTOR	He	Neon			
4	4	K	KALIJ	1	Ca	20	KALSIY	21	Sc	21	TITANIV	22	Ti	22	23	Cr	24	15	16	Cl	17	Ar	Ar		
5	5	Rb	MIS	18	Cu	29	RUX	30	Zn	31	GALLIV	32	Ge	32	33	AS	18	MANGANEV	13	Fe	26	Co	28		
6	6	Rb	RUBIDIY	18	Sr	37	STRONSIY	38	V	39	ITTRIV	40	Nb	40	41	Mo	12	MI	12	Br	27	Kr	36		
7	7	Ag	KUNUSH	18	Cd	47	KADMIV	48	Cd	49	INDIV	50	Sn	50	51	Sh	6	TELLUR	12	Br	44	Kr	83		
8	8	Cs	SEZY	18	Ba	55	KADIV	56	Hf	57	INDIV	58	Sn	58	59	Te	7	TE	18	YOD	45	Xe	54		
9	9	Au	OL'TIN	18	Al	79	SHOB	80	Tl	81	QORQOSHIN	82	Ph	82	83	Bi	8	SURMA	12	Br	46	Rn	80		
10	10	Fr	FRANSIV	18	Rd	87	FRANSIV	88	Ac	89	AKTINIV	90	Rf	92	93	Ph	8	VISMUT	12	Br	75	Rn	86		
11	11	YUDORI OKSIDLARI	UCHUVCHAN VODORODLI BIRIKIMLARI																						
		R <sub>2</sub> O		RO		R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			RH <sub>4</sub>		RH <sub>2</sub>		R <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		RO <sub>2</sub>		R <sub>2</sub> O <sub>7</sub>		RO <sub>4</sub>						
		★	L	A	N	T	A	N	O	I	D	A	R	98 - 71											
		Co	58	Pr	59	Nd	60	Sm	61	Eu	62	Tb	63	64	65	Dy	66	Ho	67	Er	68	Tm	69		
		SERIV	146,112	PRAZERFORM	216,140,307	NEODIUM	216,142,2	PRONIETIV	216,147	SAMARY	216,144,2	GADOLINY	216,158,925	TERBIY	216,157,25	DISPROD	216,152,50	GOLEMIV	216,164,930	erbib	216,167,26	YTERBIY	216,168,934	YTERBIY	216,173,04
		Th	90	Pd	91	U	92	W	93	Am	94	Bk	95	96	97	Cf	98	Es	99	Fm	100	Md	101		
		TORIV	212,138	PROTINIV	211,136	URANIY	211,135	NEPTUNIV	211,134	AMERIKIV	211,133	KURANY	211,132	PLUTONIV	211,131	URANIY	211,130	KALIFORNIV	211,129	FERMIY	211,128	FERMIY	211,127	FERMIY	211,126



Kimyoviy belgisi

Tartib raqami

Energetik pog'onadagi elektronlar soni

S - elementlar

P - elementlar

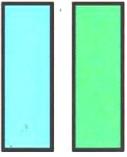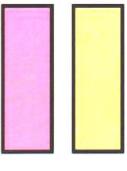

Nisbiy atom massasi

Element nomi

d - elementlar

f - elementlar

## **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI**

### **Asosiy adabiyotlar:**

1. Molchanov A.P., Zanadvorov P.N. Kurs elektrotexniki i radiotexniki. M.: Nauka 1976
2. Nigmatov X. Radioelektronika asoslari. Toshkent, "Uzbekiston", 1994
3. Manaev E.I. Osnovy radioelektroniki M.: Sov Radio, 1989.
4. Gershunskiy B.S. Osnovy elektroniki i mikroelektroniki. M.: 1987.

### **Qo'shimcha adabiyotlar:**

- 5 Jerebsov I.P. Osnovy elektroniki. M.: Energoatomizdat 1989.
6. Stepanenko I.P. Osnovy teorii tranzistorov i tranzistornyx sxem. M.: Energiya, 1977.
7. Kalashnikov S.G. Umumiy fizika kursi. Elektr. Oliy ukuv yurtlarining fizika ixtisosи buyicha darslik. Ukituvchi, Toshkent-1979, 615 bet.
8. Byistrov A.YU., Mironenko I.T. Elektricheskie tsepi i ustroystva. M.: Vysshaya shkola.1989.
9. Gusev V.G., Gusev YU.M., Elektronika. M.: 1991.
10. Xotunsev YU.L., Lobarev A.S. Osnovy radioelektroniki. M.: Agar - 2000, s.-288.
11. Nefedov V.I. Osnovy radioelektroniki i svyazi: Uchebnik dlya vuzov. M.: Vysshaya shkola. 2001 g. s.-510.
12. T.Axmadjanov,, N.Axmadjanov. Kompakt disklar tuzilishi va ishlash prinsipi, //Fizika, Matematika va Informatika. Ilmiy-uslubiy jurnal , 2006, №5, 59-63.
13. YUnusov M.S., Vlasov S.I., va b. Elektron asboblar. UzMU.,T.:2003.-132 bet.
14. [www.ziyonet.uz/library](http://www.ziyonet.uz/library)
- 15.[www.vargin.mephi.ru](http://www.vargin.mephi.ru) Fizika dlya shkolnikov i studentov

## M U N D A R I J A

So`z boshi-----	<b>3</b>
Kirish-----	<b>4</b>
Fizik kattaliklarni o`lchash va xatoliklarni hisoblash-----	<b>5</b>
Labaratoriya ishi №1:Yorug'lik diodlarining volt-amper xarakteristikasi---	<b>8</b>
Labaratoriya ishi №2:Tranzistorlarning diod xarakteristikasini o'rganish---	<b>14</b>
Labaratoriya ishi №3:Tranzistorli kalit-----	<b>21</b>
Labaratoriya ishi №4:Tranzistorli kuchaytirgich-----	<b>27</b>
Labaratoriya ishi №5:Tranzistorning sinusoidal generator (tebrangich) sifatida qo'llanilishi-----	<b>36</b>
Labaratoriya ishi №6 :Tranzistor funksional generator sifatida-----	<b>41</b>
Labaratoriya ishi №7 :Maydonli tranzistorni kalit sifatida qo'llash-----	<b>46</b>
Labaratoriya ishi № 8:Maydonli tranzistorlar asosidagi kuchaytirgich-----	<b>52</b>
Labaratoriya ishi № 9:Operatsion kuchaytirgichni tranzistorlardan diskret yig'ish-----	<b>61</b>
Labaratoriya ishi № 10: O'zgaruvchan tokni to'g'irlashni o'rganish-----	<b>70</b>
Labaratoriya ishi № 11: Raqamli elektronika hisoblash sistemalari-----	<b>74</b>
Fizik kattaliklar jadvali-----	<b>80</b>
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati-----	<b>84</b>